 



**Aufgabe 5.1** Minimierung (4 Punkte)




Bestimmen Sie aus dem angegebenen KV-Diagramm die minimierte DNF.

 **Aufgabe 5.2 Hazards** (4 Punkte)


Untersuchen Sie die folgende Schaltung auf Hazards:



 Nehmen Sie an, dass alle Gatter die gleiche Signallaufzeit  $\tau$  haben und keine Laufzeiten auf den Verbindungsleitungen vorhanden sind:



 
- Tragen Sie die Signallaufzeiten in die Schaltfunktion  $y(t) = b(t - \dots) \vee \bar{b}(t - \dots)$  ein.
- Zeichnen Sie in das vorgegebene Impulsdiagramm die Signalverläufe für die Ausgänge  $x_1$  bis  $x_4$  und  $y$  ein, wenn am Eingang  $b$  ein Rechteckimpuls der Dauer  $4\tau$  angelegt wird.




- Klassifizieren Sie den Hazard, der am Ausgang  $y$  entsteht.

**Aufgabe 5.3** RS-Flipflop (2 Punkte)

a) Gegeben ist ein RS-Flipflop:

 


 Die Eingangssignale  $b_0$  und  $b_1$  haben den folgenden Zeitverlauf:




Geben Sie das Impulsdiagramm für die Ausgangssignale  $y$  und  $\bar{y}$  an; für  $t/\tau = 0$  sei das Flipflop zurückgesetzt.

 b) Der  $R$ -Eingang des RS-Flipflops wird wie folgt beschaltet:



 Die Eingangssignale haben nun den folgenden Verlauf:




Geben Sie wiederum den Zeitverlauf der Ausgangssignale an; der Anfangszustand entspricht dem in a).


c) Worin unterscheiden sich die Schaltungen in a) und b)?

 **Aufgabe 5.4** JK-Flipflop (2 Punkte)

Gegeben ist ein einflankengesteuertes JK-Flipflop, welches bei der abfallenden Taktflanke schaltet:





Bestimmen Sie den Verlauf der Ausgangssignale bei dem gegebenen Impulsdiagramm für die Eingangssignale; das Flipflop sei zu Beginn zurückgesetzt. Die Setz- und Haltezeiten werden in allen Ausgabenpunkten eingehalten.


 


**Aufgabe 5.5** D-Flipflop (2 Punkte)

  - a) Gegeben ist ein taktzustandgesteuertes D-Flipflop mit dem angegebenen Verlauf der Eingangssignale. Ergänzen Sie das Impulsdiagramm um die Ausgangssignale, wenn zu Beginn das Flipflop zurückgesetzt ist.



- b) Betrachten Sie nun ein einflankengesteuertes D-Flipflop. Bestimmen Sie wiederum die Zeitverläufe an den Ausgängen, wobei Sie annehmen können, dass die Setz- und Haltezeiten berücksichtigt werden.

  


**Aufgabe 5.6** 4-Bit Binärzähler (6 Punkte)

Entwickeln Sie einen *synchronen* 4-Bit Binärzähler mit D-Flipflops. Bezeichnen Sie die Zustandsvariablen mit  $(z_3 z_2 z_1 z_0)$ . Sehen Sie einen Eingang 'Counter Enable' und einen Ausgang zur Anzeige des Überlaufs vor.

Das D-Flipflop ist durch folgende Übergangstabelle spezifiziert:

$D$	$Q_{n+1}$
0	0
1	1

 Mit einem D-Flipflop und einem Schaltnetz (SN) vor dem D-Eingang



lässt sich ein 1-Bit-Zähler mit einem Eingang 'Counter Enable' ( $C_e$ ) realisieren, der folgender Übergangstabelle genügt:

$C_e$	$Q$	$Q_{n+1}$
0	0	0
0	1	1
1	0	$\overline{Q_n}$
1	1	$\overline{Q_n}$

a) Vervollständigen Sie zuerst die Funktionstabelle des Schaltnetzes:

$T$	$Q$	$D$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

b) Wie lässt sich mit vier solcher 1-Bit-Zähler der *synchrone* 4-Bit-Zähler realisieren?

c) Versuchen Sie eine Bedingung für Zustandswechsel (Toggle) der Zählerbits  $z_3, z_2, z_1, z_0$  zu formulieren. Schauen Sie sich dazu noch mal genau Zählen im Dualsystem an. Wann wechselt ein Zählerbit?