

64-040 Modul IP7: Rechnerstrukturen

[http://tams.informatik.uni-hamburg.de/
lectures/2011ws/vorlesung/rs](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2011ws/vorlesung/rs)

Kapitel 12

Andreas Mäder



Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik

Technische Aspekte Multimodaler Systeme

Wintersemester 2011/2012



Kapitel 12

Schaltnetze

Definition

Schaltsymbole und Schaltpläne

Hades: Editor und Simulator

Logische Gatter

Inverter, AND, OR

XOR und Parität

Multiplexer

Einfache Schaltnetze

Siebensegmentanzeige

Schaltnetze für Logische und Arithmetische Operationen

Addierer

Multiplizierer

Prioritätsencoder



Kapitel 12 (cont.)

Barrel-Shifter
ALU (Arithmetisch-Logische Einheit)
Literatur





Schaltnetze: Definition

- ▶ **Schaltnetz** oder auch **kombinatorische Schaltung** (*combinational logic circuit*): ein digitales System mit n -Eingängen (b_1, b_2, \dots, b_n) und m -Ausgängen (y_1, y_2, \dots, y_m) , dessen Ausgangsvariablen zu jedem Zeitpunkt nur von den aktuellen Werten der Eingangsvariablen abhängen

Beschreibung als Vektorfunktion $\vec{y} = F(\vec{b})$

- ▶ Hinweis: ein Schaltnetz darf keine Rückkopplungen enthalten
- ▶ in der Praxis können Schaltnetze nicht statisch betrachtet werden: Gatterlaufzeiten spielen eine Rolle



Elementare digitale Schaltungen

- ▶ Schaltsymbole
- ▶ Grundgatter (Inverter, AND, OR, usw.)
- ▶ Kombinationen aus mehreren Gattern

- ▶ Schaltnetze (mehrere Ausgänge)
- ▶ Beispiele

- ▶ Arithmetisch/Logische Operationen



Schaltpläne (*schematics*)

- ▶ standardisierte Methode zur Darstellung von Schaltungen
- ▶ genormte Symbole für Komponenten
 - ▶ Spannungs- und Stromquellen, Messgeräte
 - ▶ Schalter und Relais
 - ▶ Widerstände, Kondensatoren, Spulen
 - ▶ Dioden, Transistoren (bipolar, MOS)
 - ▶ **Gatter**: logische Grundoperationen (UND, ODER, usw.)
 - ▶ **Flipflops**: Speicherglieder
- ▶ Verbindungen
 - ▶ Linien für Drähte (Verbindungen)
 - ▶ Lötunkte für Drahtverbindungen
 - ▶ dicke Linien für n -bit Busse, Anzapfungen, usw.
- ▶ komplexe Bausteine ggf. hierarchisch

Schaltsymbole

DIN 40700 (ab 1976)	Schaltzeichen		Benennung
	Früher	in USA	
			UND - Glied (AND)
			ODER - Glied (OR)
			NICHT - Glied (NOT)
			Exklusiv-Oder - Glied (Exclusive-OR, XOR)
			Äquivalenz - Glied (Logic identity)
			UND - Glied mit negier- tem Ausgang (NAND)
			ODER - Glied mit negier- tem Ausgang (NOR)
			Negation eines Eingangs
			Negation eines Ausgangs

Schiffmann, Schmitz,
 Technische Informatik 1



Logische Gatter

- ▶ **Logisches Gatter** (*logic gate*): die Bezeichnung für die Realisierung einer logischen Grundfunktion als gekapselte Komponente (in einer gegebenen Technologie)
- ▶ 1 Eingang: Treiberstufe/Verstärker und Inverter (Negation)
- ▶ 2 Eingänge: AND/OR, NAND/NOR, XOR, XNOR
- ▶ 3- und mehr Eingänge: AND/OR, NAND/NOR, Parität
- ▶ Multiplexer
- ▶ mindestens Gatter für eine vollständige Basismenge erforderlich
- ▶ in Halbleitertechnologie sind NAND/NOR besonders effizient



Schaltplan-Editor und -Simulator

Spielerischer Zugang zu digitalen Schaltungen:

- ▶ mit Experimentierkasten oder im Logiksimulator
- ▶ interaktive Simulation erlaubt direktes Ausprobieren
- ▶ Animation und Visualisierung der logischen Werte
- ▶ „entdeckendes Lernen“


- ▶ Diglog: www.cs.berkeley.edu/~lazzaro/chipmunk
- ▶ Hades: tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos
 - ▶ Demos laufen im Browser (Java erforderlich)
 - ▶ Grundsaltungen, Gate-Level Circuits...

tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/toc.html

Hades: Grundkomponenten

- ▶ Vorführung des Simulators
- ▶ Eingang: Schalter + Anzeige („Ipin“)
- ▶ Ausgang: Anzeige („Opin“)
- ▶ Taktgenerator
- ▶ PowerOnReset
- ▶ Anzeige / Leuchtdiode
- ▶ Siebensegmentanzeige

...

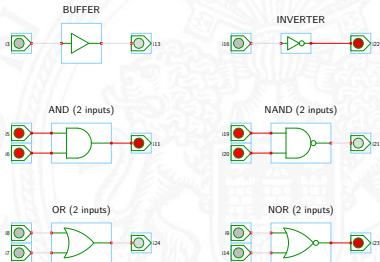

Hades: *glow-mode* Visualisierung

- ▶ Farbe einer Leitung codiert den logischen Wert
- ▶ Einstellungen sind vom Benutzer konfigurierbar
- ▶ Defaultwerte

blau	glow-mode ausgeschaltet
hellgrau	logisch-0
rot	logisch-1
orange	tri-state-Z ⇒ keine Treiber
magenta	undefined-X ⇒ Kurzschluss, ungültiger Wert
cyan	unknown-U ⇒ nicht initialisiert



Hades: Bedienung


- ▶ Menü: Anzeigeeoptionen, Edit-Befehle, usw.
- ▶ Editorfenster mit Popup-Menü für häufige Aktionen
- ▶ Rechtsklick auf Komponenten öffnet Eigenschaften/Parameter (*property-sheets*)
- ▶ optional „tooltips“ (enable im Layer-Menü)
- ▶ Simulationssteuerung: *run*, *pause*, *rewind*
- ▶ Anzeige der aktuellen Simulationszeit
- ▶ Details siehe Hades-Webseite: Kurzreferenz, Tutorial
tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/docs.html

Gatter: Verstärker, Inverter, AND, OR

BUFFER



INVERTER

 

AND (2 inputs)



NAND (2 inputs)



OR (2 inputs)




NOR (2 inputs)




Grundsaltungen: De'Morgan Regel

AND (2 inputs)

 


OR (2 inputs)




 


Gatter: AND/NAND mit zwei, drei, vier Eingängen


BUFFER

 INVERTER

AND (2 inputs)

    
NAND (2 inputs)

AND (3 inputs)

 NAND (3 inputs)

AND (4 inputs)

NAND (4 inputs)

 
Gatter: AND mit zwölf Eingängen



AND3-AND4

 


NAND3-NOR4 (de-Morgan)


- ▶ in der Regel max. 4-Eingänge pro Gatter
 Grund: elektrotechnische Nachteile



Gatter: OR/NOR mit zwei, drei, vier Eingängen

BUFFER

INVERTER

OR (2 inputs)

 
NOR (2 inputs)

  OR (3 inputs)

NOR (3 inputs)


OR (4 inputs)

NOR (4 inputs)

 
Komplexgatter


AOI21 (And-Or-Invert)

 


OAI21 (Or-And-Invert)



AOI33 (And-Or-Invert)

 

OAI32 (Or-And-Invert)

 


- ▶ in CMOS-Technologie besonders günstig realisierbar
entsprechen vom Aufwand *einem* Gatter

Gatter: XOR und XNOR

BUFFER



INVERTER

 

AND (2 inputs)



XOR (2 inputs)



OR (2 inputs)



XNOR (2 inputs)




XOR und drei Varianten der Realisierung


- ▶ Symbol




- ▶ AND-OR

 

- ▶ NAND-NAND

 


- ▶ mit Multiplexer

 


XOR zur Berechnung der Parität

 - ▶ Parität, siehe „Codierung – Fehlererkennende Codes“
- ▶ 4-bit Parität



XOR zur Berechnung der Parität (cont.)

 - ▶ 8-bit, bzw. 10-bit: Umschaltung odd/even
Kaskadierung über c-Eingang



2:1-Multiplexer

Umschalter zwischen zwei Dateneingängen („Wechselschalter“)

- ▶ ein Steuereingang: s
- zwei Dateneingänge: a_1 und a_0
- ein Datenausgang: y
- ▶ wenn $s = 1$ wird a_1 zum Ausgang y durchgeschaltet
- wenn $s = 0$ wird a_0 –"–

s	a_1	a_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

2:1-Multiplexer (cont.)

- ▶ kompaktere Darstellung der Funktionstabelle durch Verwendung von * (don't care) Termen

s	a ₁	a ₀	y
0	*	0	0
0	*	1	1
1	0	*	0
1	1	*	1

s	a ₁	a ₀	y
0	*	a ₀	a ₀
1	a ₁	*	a ₁




n:1-Multiplexer

Umschalten zwischen mehreren Dateneingängen

- ▶ $\lceil \log_2(n) \rceil$ Steuereingänge: s_m, \dots, s_0
 n Dateneingänge: a_{n-1}, \dots, a_0
 ein Datenausgang: y





s_1	s_0	a_3	a_2	a_1	a_0	y
0	0	*	*	*	0	0
0	0	*	*	*	1	1
0	1	*	*	0	*	0
0	1	*	*	1	*	1
1	0	*	0	*	*	0
1	0	*	1	*	*	1
1	1	0	*	*	*	0
1	1	1	*	*	*	1

2:1 und 4:1 Multiplexer

   


- ▶ keine einheitliche Anordnung der Dateneingänge in Schaltplänen:
 höchstwertiger Eingang manchmal oben, manchmal unten

Multiplexer und Demultiplexer

   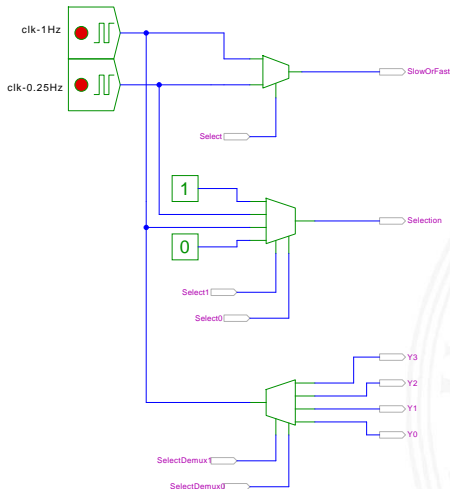


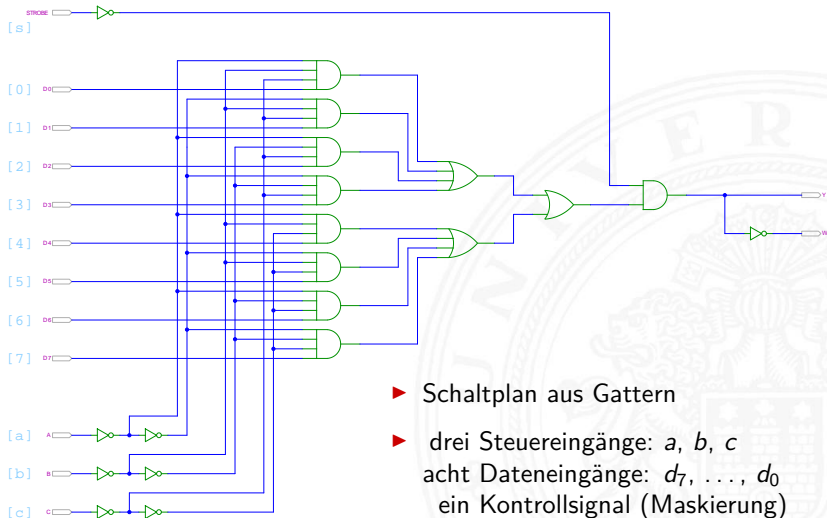8-bit Multiplexer: Integrierte Schaltung 74151




- ▶ Schaltplan aus Gattern
- ▶ drei Steuereingänge: a , b , c
 acht Dateneingänge: d_7, \dots, d_0
 ein Kontrollsignal (Maskierung)

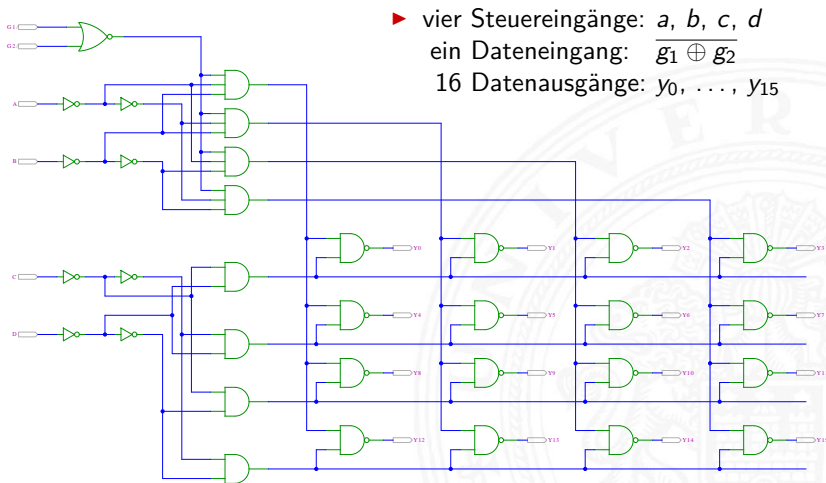16-bit Demultiplexer: Integrierte Schaltung 74154



 16-bit Demultiplexer: 74154 als Adressdecoder





Beispiele für Schaltnetze


- ▶ Schaltungen mit mehreren Ausgängen
- ▶ Bündelminimierung der einzelnen Funktionen

ausgewählte typische Beispiele

- ▶ „Würfel“-Decoder
- ▶ Umwandlung vom Dual-Code in den Gray-Code
- ▶ (7,4)-Hamming-Code: Encoder und Decoder
- ▶ Siebensegmentanzeige

 Beispiel: „Würfel“-Decoder


Visualisierung eines Würfels mit sieben LEDs



- ▶ Eingabewert von 0...6
- ▶ Anzeige als ein bis sechs Augen, bzw. ausgeschaltet

Wert	b_2	b_1	b_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
3	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
4	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
5	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
6	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1

Beispiel: „Würfel“-Decoder (cont.)

 

- ▶ Anzeige wie beim Würfel: ein bis sechs Augen
- ▶ Minimierung ergibt:

$$x_1 = x_7 = b_2 \vee b_1$$

$$x_2 = x_6 = b_0 \wedge b_1$$


$$x_3 = x_5 = b_2$$

$$x_4 = b_0$$

links oben, rechts unten
 mitte oben, mitte unten
 rechts oben, links unten
 Zentrum


Beispiel: Umwandlung vom Dualcode in den Graycode

XOR benachbarter Bits

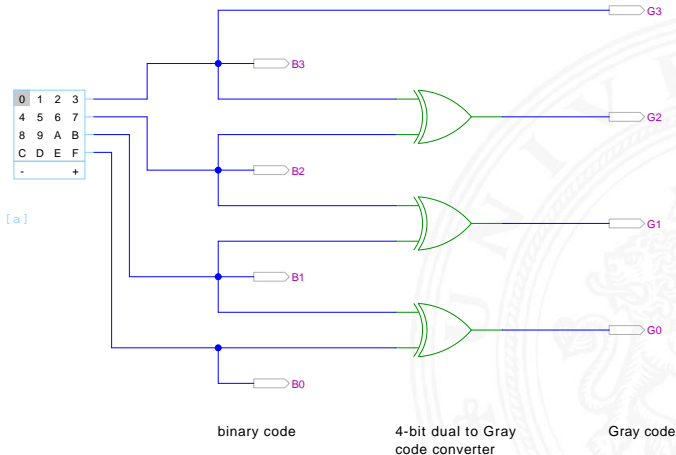

Beispiel: Umwandlung vom Graycode in den Dualcode

XOR-Kette

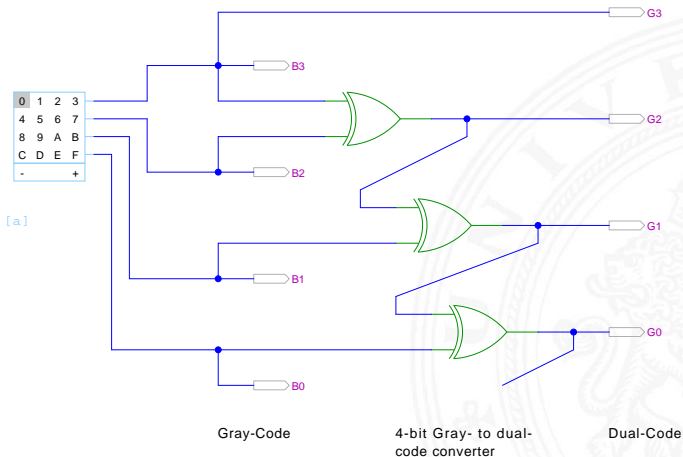

(7,4)-Hamming-Code: Encoder und Decoder

▶ Encoder

- ▶ vier Eingabebits
- ▶ Hamming-Encoder erzeugt drei Paritätsbits

▶ Übertragungskanal

- ▶ Übertragung von sieben Codebits
- ▶ Einfügen von Übertragungsfehlern durch Invertieren von Codebits mit XOR-Gattern

▶ Decoder und Fehlerkorrektur

- ▶ Decoder liest die empfangenen sieben Bits
- ▶ Syndrom-Berechnung mit XOR-Gattern und Anzeige erkannter Fehler
- ▶ Korrektur gekippter Bits


linke Seite

Mitte


rechte Seite

rechts oben

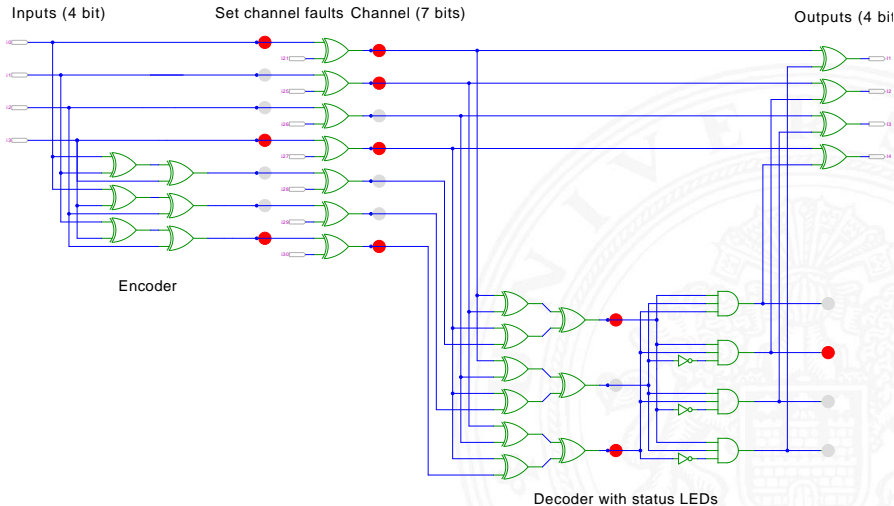(7,4)-Hamming-Code: Encoder und Decoder (cont.)




Siebensegmentanzeige

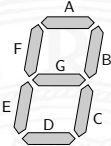- ▶ sieben einzelne Leuchtsegmente (z.B. Leuchtdioden)
 - ▶ Anzeige stilisierter Ziffern von 0 bis 9
 - ▶ auch für Hex-Ziffern: A, b, C, d E, F
- 
- ▶ sieben Schaltfunktionen, je eine pro Ausgang
 - ▶ Umcodierung von 4-bit Dualwerten in geeignete Ausgangswerte
 - ▶ Segmente im Uhrzeigersinn: A (oben) bis F, G innen
- ▶ eingeschränkt auch als alphanumerische Anzeige für Ziffern und (einige) Buchstaben
 - gemischt Groß- und Kleinbuchstaben
 - Probleme mit M, N, usw.

Siebensegmentanzeige: Funktionen

- ▶ Funktionen für Hex-Anzeige, 0...F

	0	1	2	3	4	5	6	8	8	9	A	b	C	d	E	F
A =	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
B =	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
C =	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
D =	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
E =	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
F =	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
G =	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

 

- ▶ für Ziffernanzeige mit *Don't Care*-Termen

A = 1011011111*****
 B = usw.




Siebensegmentanzeige: Bündelminimierung

- ▶ zum Beispiel mit sieben KV-Diagrammen. . .
- ▶ dabei versuchen, gemeinsame Terme zu finden und zu nutzen


Minimierung als Übungsaufgabe?

- ▶ nächste Folie zeigt Lösung aus Schiffmann, Schmitz
- ▶ als mehrstufige Schaltung ist günstigere Lösung möglich
siehe Knuth: *AoCP, Volume 4, Fascicle 0*, 7.1.2 (Seite 112ff)

Siebensegmentdecoder: Ziffern 0..9

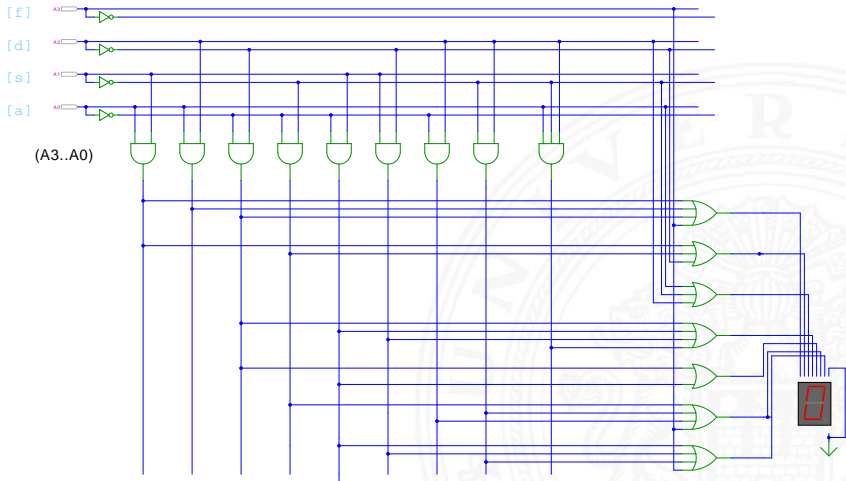


 Siebensegmentdecoder: Integrierte Schaltung 7449




- ▶ Beispiel für eine integrierte Schaltung (IC)
- ▶ Anzeige von 0..9, Zufallsmuster für A..F, „Dunkeltastung“

Siebensegmentanzeige: Hades-Beispiele

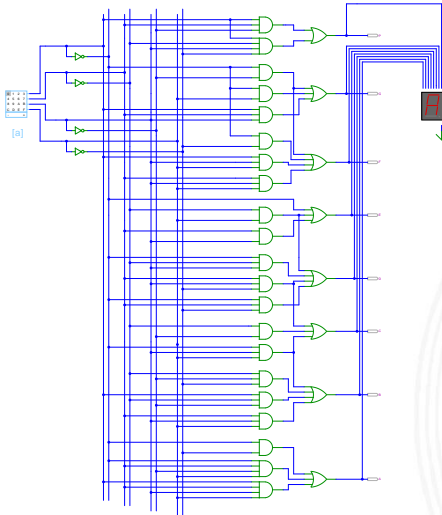

► Buchstaben A...P

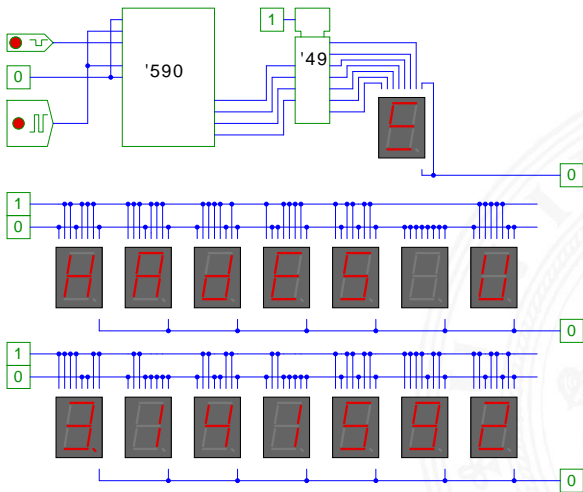Siebensegmentanzeige: Hades-Beispiele (cont.)





Siebensegmentanzeige: mehrstufige Realisierung

Minimale Anzahl der Gatter für die Schaltung?

- ▶ Problem vermutlich nicht optimal lösbar (nicht *tractable*)
- ▶ Heuristik basierend auf „häufig“ verwendeten Teilfunktionen
- ▶ Eingänge x_1, x_2, x_3, x_4 , Ausgänge a, \dots, g

$$x_5 = x_2 \oplus x_3$$

$$x_6 = \overline{x_1} \wedge x_4$$

$$x_7 = x_3 \wedge \overline{x_6}$$

$$x_8 = x_1 \oplus x_2$$

$$x_9 = x_4 \oplus x_5$$

$$x_{10} = \overline{x_7} \wedge x_8$$

$$x_{11} = x_9 \oplus x_{10}$$

$$x_{12} = x_5 \wedge x_{11}$$

$$x_{13} = x_1 \oplus x_7$$

$$x_{14} = x_5 \oplus x_6$$

$$x_{15} = x_7 \vee x_{12}$$

$$x_{16} = x_1 \vee x_5$$

$$x_{17} = x_5 \vee x_6$$

$$x_{18} = x_9 \wedge x_{10}$$

$$x_{19} = x_3 \wedge x_9$$

$$\overline{a} = x_{20} = x_{14} \wedge \overline{x_{19}}$$

$$\overline{b} = x_{21} = x_7 \oplus x_{12}$$

$$\overline{c} = x_{22} = \overline{x_8} \wedge x_{15}$$

$$\overline{d} = x_{23} = x_9 \wedge \overline{x_{13}}$$

$$\overline{e} = x_{24} = x_6 \vee x_{18}$$

$$\overline{f} = x_{25} = \overline{x_8} \wedge x_{17}$$

$$g = x_{26} = x_7 \vee x_{16}$$

Logische und arithmetische Operationen

- ▶ Halb- und Volladdierer
- ▶ Addierertypen
 - ▶ Ripple-Carry
 - ▶ Carry-Lookahead
- ▶ Multiplizierer
- ▶ Quadratwurzel
- ▶ Barrel-Shifter
- ▶ ALU





Halbaddierer

- ▶ **Halbaddierer:** berechnet 1-bit Summe s und Übertrag c_o (*carry-out*) von zwei Eingangsbits a und b

a	b	c_o	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$c_o = a \wedge b$$

$$s = a \oplus b$$

Volladdierer

- Volladdierer:** berechnet 1-bit Summe s und Übertrag c_o (*carry-out*) von zwei Eingangsbits a , b sowie Eingangsübertrag c_i (*carry-in*)


a	b	c_i	c_o	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$c_o = ab \vee ac_i \vee bc_i = (ab) \vee (a \vee b)c_i$$


$$s = a \oplus b \oplus c_i$$

Schaltbilder für Halb- und Volladdierer

1-bit half-adder: $(COUT, S) = (A+B)$

 

 1-bit full-adder: $(COUT, S) = (A+B+Cin)$





n-bit Addierer

- ▶ Summe: $s_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$

$$s_0 = a_0 \oplus b_0$$

$$s_1 = a_1 \oplus b_1 \oplus c_1$$

$$s_2 = a_2 \oplus b_2 \oplus c_2$$

...

$$s_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$$

- ▶ Übertrag: $c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$

$$c_1 = (a_0 b_0)$$

$$c_2 = (a_1 b_1) \vee (a_1 \vee b_1) c_1$$

$$c_3 = (a_2 b_2) \vee (a_2 \vee b_2) c_2$$

...

$$c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$$

n-bit Addierer (cont.)

- ▶ *n*-bit Addierer theoretisch als zweistufige Schaltung realisierbar
- ▶ direkte und negierte Eingänge, dann AND-OR Netzwerk
- ▶ Aufwand steigt exponentiell mit *n* an,
für Ausgang *n* sind $2^{(2n-1)}$ Minterme erforderlich
- ⇒ nicht praktikabel
- ▶ Problem: Übertrag (*carry*)

$$c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$$
 rekursiv definiert

n -bit Addierer (cont.)

Diverse gängige Alternativen für Addierer

- ▶ Ripple-Carry
 - ▶ lineare Struktur
 - + klein, einfach zu implementieren
 - langsam, Laufzeit $O(n)$
- ▶ Carry-Lookahead (CLA)
 - ▶ Baumstruktur
 - + schnell
 - teuer (Flächenbedarf der Hardware)
- ▶ Mischformen: Ripple-block CLA, Block CLA, Parallel Prefix
- ▶ andere Ideen: Carry Select, Conditional Sum, Carry Skip
- ...




Ripple-Carry Adder

- ▶ Kaskade aus n einzelnen Volladdierern
- ▶ Carry-out von Stufe i treibt Carry-in von Stufe $i + 1$
- ▶ Gesamtverzögerung wächst mit der Anzahl der Stufen als $O(n)$


- ▶ Addierer in Prozessoren häufig im *kritischen Pfad*
- ▶ möglichst hohe Performance ist essentiell
- ▶ ripple-carry in CMOS-Technologie bis ca. 10-bit geeignet
- ▶ bei größerer Wortbreite gibt es effizientere Schaltungen

Ripple-Carry Adder: 4-bit

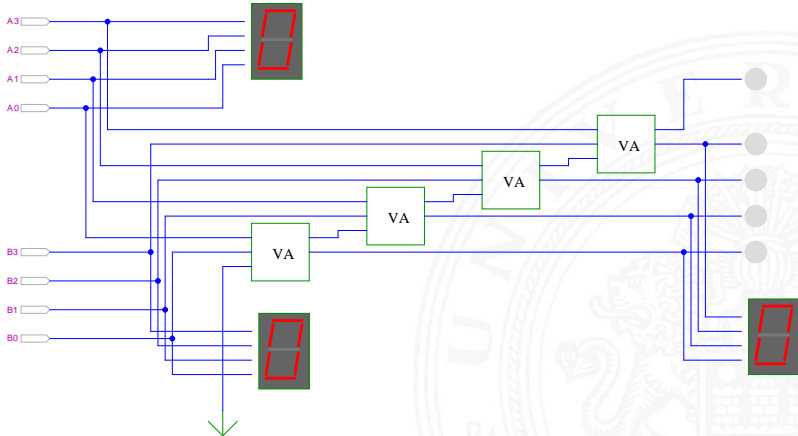

Ripple-Carry Adder: Hades-Beispiel mit Verzögerungen

 - ▶ Kaskade aus acht einzelnen Volladdierern



- ▶ Gatterlaufzeiten in der Simulation bewusst groß gewählt
- ▶ Ablauf der Berechnung kann interaktiv beobachtet werden
- ▶ alle Addierer arbeiten parallel
- ▶ aber Summe erst fertig, wenn alle Stufen durchlaufen sind

Subtrahierer


Zweierkomplement

- ▶ $(A - B)$ ersetzt durch Addition des 2-Komplements von B
- ▶ 2-Komplement: Invertieren aller Bits und Addition von Eins
- ▶ Carry-in Eingang des Addierers bisher nicht benutzt

Subtraktion quasi „gratis“ realisierbar

- ▶ normalen Addierer verwenden
- ▶ Invertieren der Bits von B (1-Komplement)
- ▶ Carry-in Eingang auf 1 setzen (Addition von 1)
- ▶ Resultat ist $A + (\neg B) + 1 = A - B$

Subtrahierer: Beispiel (7483 – 4-bit Addierer)

 
 Schiffmann, Schmitz, *Technische Informatik I*



Schnelle Addierer

- ▶ Addierer in Prozessoren häufig im *kritischen Pfad*
- ▶ möglichst hohe Performance ist essentiell
- ⇒ bestimmt Taktfrequenz



- ▶ Carry-Select Adder: Gruppen von Ripple-carry
- ▶ Carry-Lookahead Adder: Baumstruktur zur Carry-Berechnung
- ▶ ...

- ▶ über 10 Addierer „Typen“ (für 2 Operanden)
- ▶ Addition mehrerer Operanden
- ▶ Typen teilweise technologieabhängig

Carry-Select Adder: Prinzip


- ▶ Aufteilen des n -bit Addierers in mehrere Gruppen mit je m_i -bits
 - ▶ für jede Gruppe
 - ▶ jeweils zwei m_i -bit Addierer
 - ▶ einer rechnet mit $c_i = 0$ ($a + b$), der andere mit $c_i = 1$ ($a + b + 1$)
 - ▶ 2:1-Multiplexer mit m_i -bit wählt die korrekte Summe aus
 - ▶ Sobald der Wert von c_i bekannt ist (Ripple-Carry), wird über den Multiplexer die benötigte Zwischensumme ausgewählt
 - ▶ Das berechnete Carry-out c_o der Gruppe ist das Carry-in c_i der folgenden Gruppe
- ⇒ Verzögerung reduziert sich auf die Verzögerung eines m -bit Addierers plus die Verzögerungen der Multiplexer

Carry-Select Adder: Beispiel

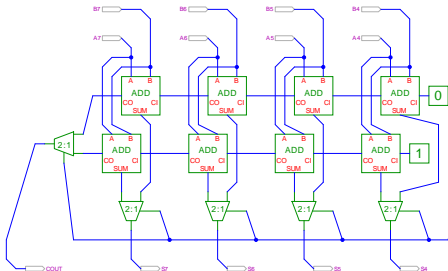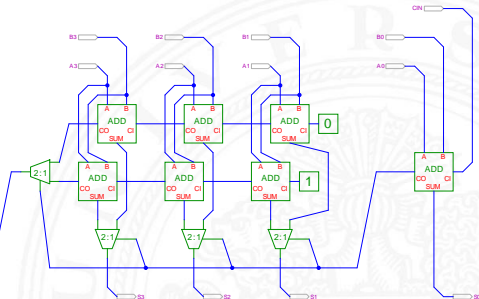8-Bit Carry-Select Adder (4 + 3 + 1 bit blocks)
4-bit Carry-Select Adder block

3-bit Carry-Select Adder block


- ▶ drei Gruppen: 1-bit, 3-bit, 4-bit
- ▶ Gruppengrößen so wählen, dass Gesamtverzögerung minimal

 Carry-Select Adder: Beispiel ARM v6





Carry-Lookahead Adder: Prinzip

▶ $c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$

- ▶ Einführung von Hilfsfunktionen

$$g_n = (a_n b_n)$$

$$p_n = (a_n \vee b_n)$$

$$c_{n+1} = g_n \vee p_n c_n$$


„generate carry“

„propagate carry“

- ▶ *generate*: Carry out erzeugen, unabhängig von Carry-in
 ▶ *propagate*: Carry out weiterleiten / Carry-in maskieren


- ▶ Berechnung der g_n und p_n in einer Baumstruktur
 Tiefe des Baums ist $\log_2 N \Rightarrow$ entsprechend schnell

 Carry-Lookahead Adder: SUM-Funktionsblock




- ▶ 1-bit Addierer, $s = a_i \oplus b_i \oplus c_i$
- ▶ keine Berechnung des Carry-Out
- ▶ Ausgang $g_i = a_i \wedge b_i$ liefert *generate-carry* Signal
- ▶ Ausgang $p_i = a_i \vee b_i$ liefert *propagate-carry* Signal

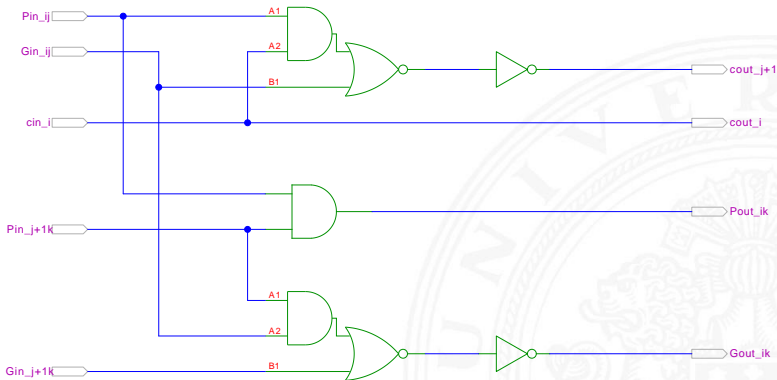Carry-Lookahead Adder: CLA-Funktionsblock



 Carry-Lookahead Adder: CLA-Funktionsblock (cont.)




▶ Eingänge

- ▶ propagate/generate Signale von zwei Stufen
- ▶ carry-in Signal


▶ Ausgänge

- ▶ propagate/generate Signale zur nächsthöheren Stufe
- ▶ carry-out Signale: Durchleiten und zur nächsthöheren Stufe

Carry-Lookahead Adder: 16-bit Addierer

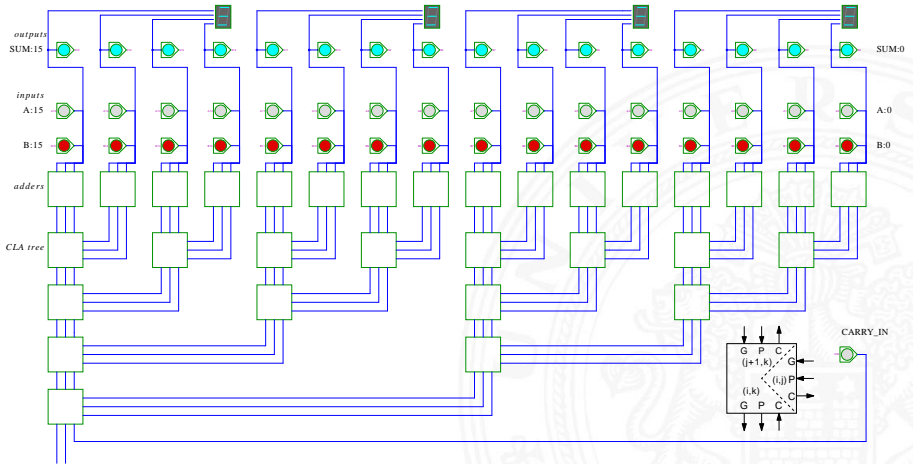

Addition mehrerer Operanden

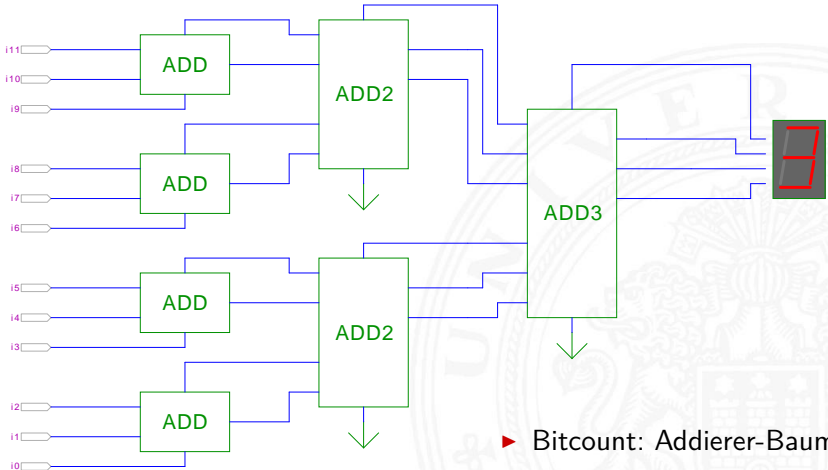



Addierer: Zusammenfassung

- ▶ Halbaddierer ($a \oplus b$)
- ▶ Volladdierer ($a \oplus b \oplus c_i$)

- ▶ Ripple-carry
 - ▶ Kaskade aus Volladdierern, einfach und billig
 - ▶ aber manchmal zu langsam, Verzögerung: $O(n)$
- ▶ Carry-select Prinzip
 - ▶ Verzögerung $O(\sqrt{n})$
- ▶ Carry-lookahead Prinzip
 - ▶ Verzögerung $O(\ln n)$

- ▶ Subtraktion durch Zweierkomplementbildung erlaubt auch Inkrement ($A++$) und Dekrement ($A--$)




Multiplizierer


- ▶ Teilprodukte als UND-Verknüpfung des Multiplikators mit je einem Bit des Multiplikanden
- ▶ Aufaddieren der Teilprodukte mit Addierern
- ▶ Realisierung als Schaltnetz erfordert:
 - n^2 UND-Gatter (bitweise eigentliche Multiplikation)
 - n^2 Volladdierer (Aufaddieren der Teilprodukte)
- ▶ abschließend ein n -bit Addierer für die Überträge
- ▶ in heutiger CMOS-Technologie kein Problem

- ▶ alternativ: Schaltwerke (Automaten) mit sukzessiver Berechnung des Produkts in mehreren Takten durch Addition und Schieben

 
2x2-bit Multiplizierer – als zweistufiges Schaltnetz



4x4-bit Multiplizierer – Array

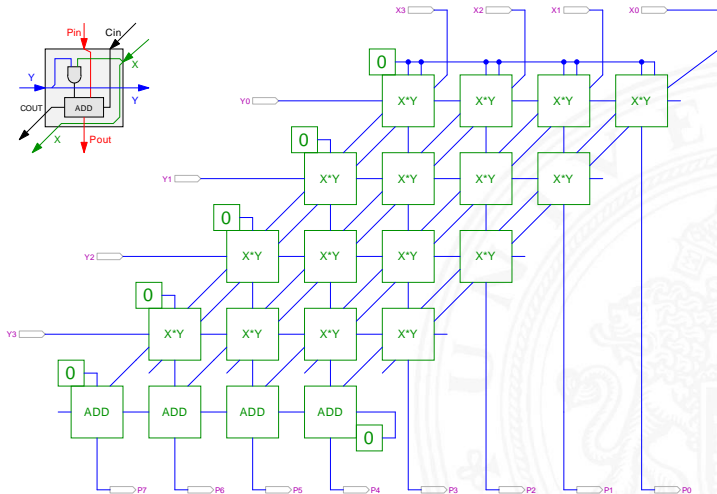

4x4-bit Quadratwurzel

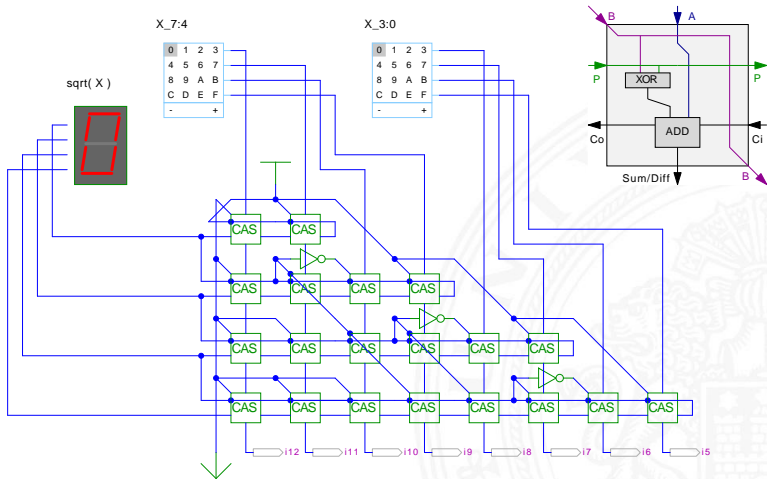

Multiplizierer

weitere wichtige Themen aus Zeitgründen nicht behandelt

- ▶ *Booth-Codierung*
- ▶ *Carry-Save Adder* zur Summation der Teilprodukte
- ▶ Multiplikation von Zweierkomplementzahlen
- ▶ Multiplikation von Gleitkommazahlen

- ▶ CORDIC-Algorithmen
- ▶ bei Interesse: Literatur anschauen


Priority Encoder

- ▶ Anwendung u.a. für Interrupt-Priorisierung
- ▶ Schaltung konvertiert n -bit Eingabe in eine Dualcodierung
- ▶ Wenn Bit n aktiv ist, werden alle niedrigeren Bits ($n - 1$), \dots , 0 ignoriert

x_3	x_2	x_1	x_0	y_1	y_0
1	*	*	*	1	1
0	1	*	*	1	0
0	0	1	*	0	1
0	0	0	*	0	0


- ▶ unabhängig von niederwertigstem Bit, x_0 kann entfallen

4:2 Prioritätsencoder

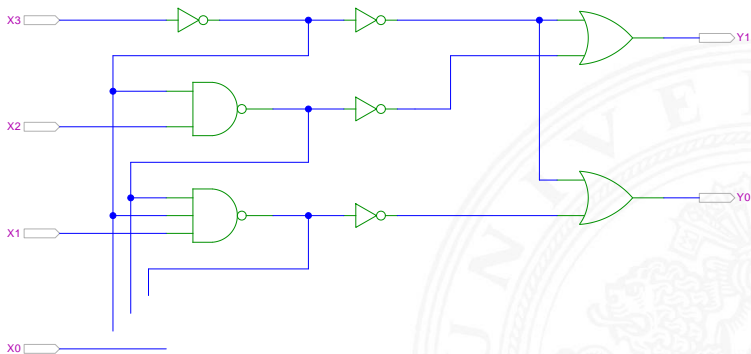


- ▶ zweistufige Realisierung
- ▶ aktive höhere Stufe blockiert alle niedrigeren Stufen

4:2 Prioritätsencoder: Kaskadierung

 


8:3 Prioritätsencoder

 


Shifter: zweistufig, shift-left um 0...3 Bits

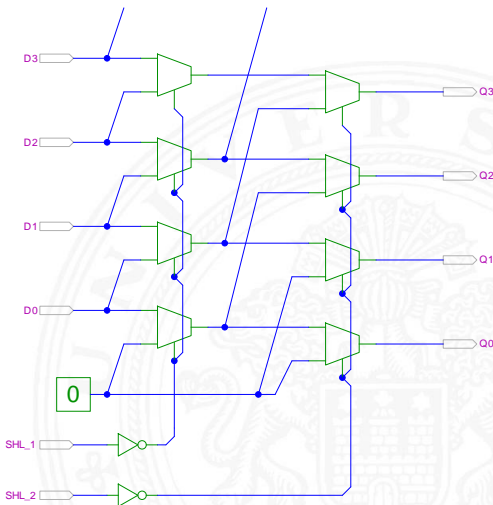- ▶ n -Dateneingänge D_i
- n -Datenausgänge Q_i
- ▶ 2:1 Multiplexer Kaskade
 - ▶ Stufe 0: benachbarte Bits
 - ▶ Stufe 1: übernächste Bits
 - ▶ usw.
- ▶ von rechts 0 nachschieben



8-bit Barrel-Shifter

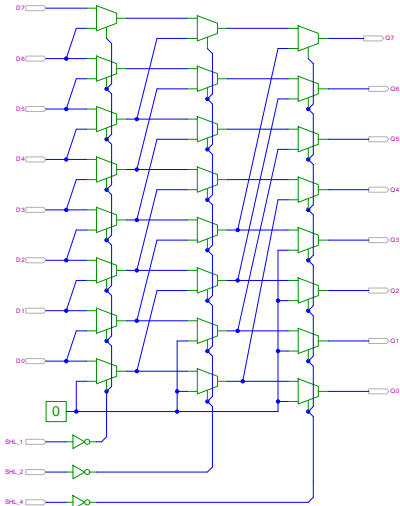

Shift-Right, Rotate etc.

- ▶ Prinzip der oben vorgestellten Schaltungen gilt auch für alle übrigen Shift- und Rotate-Operationen
- ▶ Logic shift right: von links Nullen nachschieben
Arithmetic shift right: oberstes Bit nachschieben
- ▶ Rotate left / right: außen herausgeschobene Bits auf der anderen Seite wieder hineinschieben
- + alle Operationen typischerweise in einem Takt realisierbar
- Problem: Hardwareaufwand bei großen Wortbreiten und beliebigem Schiebe-/Rotate-Argument



Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)

Arithmetisch-logische Einheit ALU (*Arithmetic Logic Unit*)

- ▶ kombiniertes Schaltnetz für arithmetische und logische Operationen
- ▶ das zentrale Rechenwerk in Prozessoren

Funktionsumfang variiert von Typ zu Typ


- ▶ Addition und Subtraktion 2-Komplement
- ▶ bitweise logische Operationen Negation, UND, ODER, XOR
- ▶ Schiebeoperationen shift, rotate
- ▶ evtl. Multiplikation

- ▶ Integer-Division selten verfügbar (separates Rechenwerk)


ALU: Addierer und Subtrahierer

- ▶ Addition ($A + B$) mit normalem Addierer
- ▶ XOR-Gatter zum Invertieren von Operand B
- ▶ Steuerleitung *sub* aktiviert das Invertieren und den Carry-in c_i
- ▶ wenn aktiv, Subtraktion als $(A - B) = A + \neg B + 1$
- ▶ ggf. auch Inkrement ($A + 1$) und Dekrement ($A - 1$)
- ▶ folgende Folien: 7483 ist IC mit 4-bit Addierer

ALU: Addierer und Subtrahierer

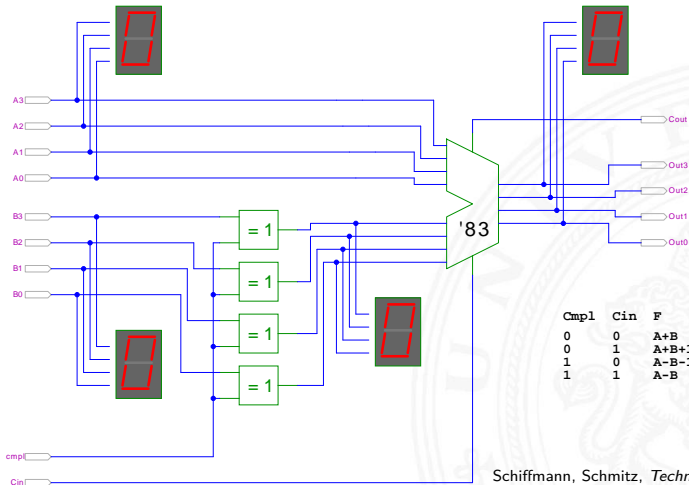
 Schiffmann, Schmitz, *Technische Informatik I*

ALU: Addierer und bitweise Operationen

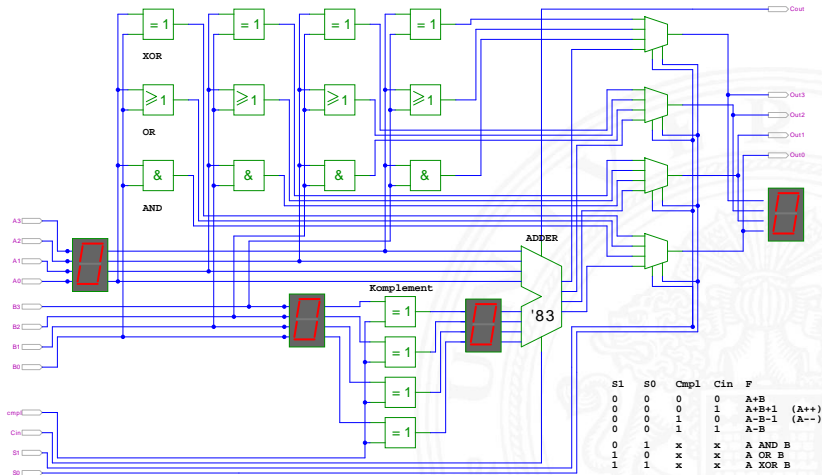



ALU: Prinzip


vorige Folie zeigt die „triviale“ Realisierung einer ALU

- ▶ mehrere parallele Rechenwerke für die m einzelnen Operationen
 n -bit Addierer, n -bit Komplement, n -bit OR, usw.
- ▶ Auswahl des Resultats über n -bit $m:1$ -Multiplexer

nächste Folie: Realisierung in der Praxis (IC 74181)


- ▶ erste Stufe für bitweise logische Operationen und Komplement
- ▶ zweite Stufe als Carry-lookahead Addierer
- ▶ weniger Gatter und schneller

ALU: 74181 – Aufbau

 

selection	logic functions	arithmetic functions
S3 S2 S1 S0	M = H	M = L, Cn=H (no carry)
L L L L	$F = !A$	$F = A$
L L L H	$F = !(A \text{ or } B)$	$F = A \text{ or } B$
L L H L	$F = !A * B$	$F = A \text{ or } !B$
L L H H	$F = !A * B$	$F = \text{MINUS } 1$
L H L L	$F = 0$	$F = A \text{ PLUS } (A * B)$
L H L H	$F = !B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } (A * B)$
L H H L	$F = A \text{ xor } B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$
L H H H	$F = A * B$	$F = (A * B) \text{ MINUS } 1$
H L L L	$F = !A \text{ or } B$	$F = A \text{ PLUS } (A * B)$
H L L H	$F = A \text{ xnor } B$	$F = A \text{ PLUS } B$
H L H L	$F = B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } (A * B)$
H L H H	$F = A * B$	$F = (A * B) \text{ MINUS } 1$
H H L L	$F = 1$	$F = A \text{ PLUS } A$
H H L H	$F = A \text{ or } B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } A$
H H H L	$F = A \text{ or } B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } A$
H H H H	$F = A$	$F = A \text{ MINUS } 1$
		Cn=L: PLUS 1

ALU: 74181 – Funktionstabelle

 


selection				logic functions	arithmetic functions
S3	S2	S1	S0	M = H	M = L, Cn=H (no carry)
L	L	L	L	$F = !A$	$F = A$
L	L	L	H	$F = !(A \text{ or } B)$	$F = A \text{ or } B$
L	L	H	L	$F = !A * B$	$F = A \text{ or } !B$
L	L	H	H	$F = !A * B$	$F = \text{MINUS } 1$
L	H	L	L	$F = 0$	$F = A \text{ PLUS } (A * B)$
L	H	L	H	$F = !B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } (A * B)$
L	H	H	L	$F = A \text{ xor } B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$
L	H	H	H	$F = A * !B$	$F = (A * !B) \text{ MINUS } 1$
H	L	L	L	$F = !A \text{ or } B$	$F = A \text{ PLUS } (A * B)$
H	L	L	H	$F = A \text{ xnor } B$	$F = A \text{ PLUS } B$
H	L	H	L	$F = B$	$F = (A \text{ or } !B) \text{ PLUS } (A * B)$
H	L	H	H	$F = A * B$	$F = (A * B) \text{ MINUS } 1$
H	H	L	L	$F = 1$	$F = A \text{ PLUS } A$
H	H	L	H	$F = A \text{ or } !B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } A$
H	H	H	L	$F = A \text{ or } B$	$F = (A \text{ or } !B) \text{ PLUS } A$
H	H	H	H	$F = A$	$F = A \text{ MINUS } 1$

Cn=L: PLUS 1

ALU: 74181 und 74182 CLA

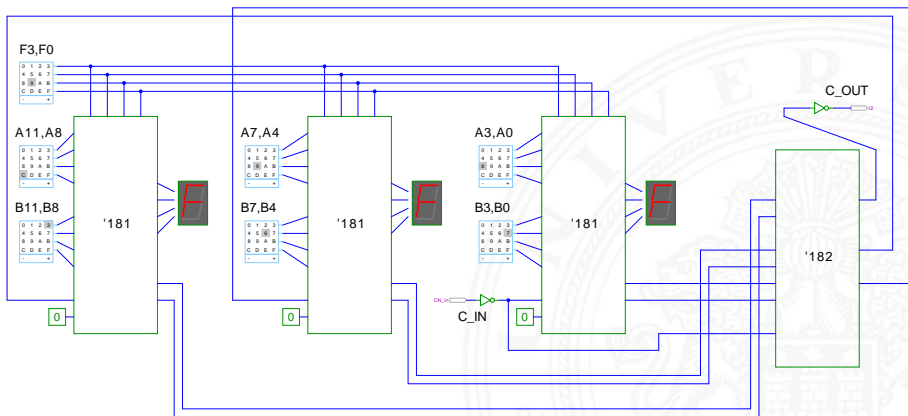12-bit ALU mit Carry-Lookahead Generator 74182





Literatur: Vertiefung

- ▶ Donald E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 0: Introduction to Combinatorial Algorithms and Boolean Functions*, Addison-Wesley, 2008
- ▶ Donald E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 1: Bitwise Tricks & Techniques, Binary Decision Diagrams*, Addison-Wesley, 2009
- ▶ Ingo Wegener, *The Complexity of Boolean Functions*, Wiley, 1987 1s2-www.cs.uni-dortmund.de/monographs/bluebook
- ▶ Bernd Becker, Rolf Drechsler, Paul Molitor, *Technische Informatik: Eine Einführung*, Pearson Studium, 2005
Besonderheit: Einführung von BDDs/ROBDDs



Interaktives Lehrmaterial

- ▶ Klaus von der Heide,
Vorlesung: Technische Informatik 1 — interaktives Skript
tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2004ws/vorlesung/t1

- ▶ Norman Hendrich,
HADES — HAmBurg DEsign System
tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades

KV-Diagram Simulation
tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/kvd

- ▶ John Lazarro,
Chipmunk design tools (AnaLog, DigLog)
www.cs.berkeley.edu/~lazzaro/chipmunk