

64-040 Modul IP7: Rechnerstrukturen

9. Register-Transfer Ebene, Integrierte-Schaltungen

Norman Hendrich

Universität Hamburg
MIN Fakultät, Department Informatik
Vogt-Kölln-Str. 30, D-22527 Hamburg
hendrich@informatik.uni-hamburg.de

WS 2013/2014

Inhalt

1. Register-Transfer Ebene

Speicherbausteine

Register-Transfer Ebene

Halbleitertechnologie

CMOS-Schaltungen

Programmierbare Logikbausteine

Entwurf Integrierter Schaltungen

Literatur

Motivation: Aufbau kompletter Rechensysteme

- ▶ bisher:
 - ▶ Gatter und Schaltnetze
 - ▶ Flipflops als einzelne Speicherglieder
 - ▶ Schaltwerke zur Ablaufsteuerung

- ▶ jetzt zusätzlich:
 - ▶ Speicher
 - ▶ Register-Transfer-Komponenten eines Rechners
 - ▶ Ablaufsteuerung (Timing, Mikroprogrammierung)
 - ▶ Halbleitertechnologie
 - ▶ CMOS-Schaltungen
 - ▶ Entwurf integrierter Schaltungen

Speicher


- ▶ System zur Speicherung von Information
- ▶ als Feld von N Adressen mit je m Bit
- ▶ typischerweise mit n -bit Adressen und $N = 2^n$
- ▶ Kapazität also $2^n \times m$ Bits

- ▶ Klassifikation:
 - ▶ Speicherkapazität
 - ▶ Schreibzugriffe möglich?
 - ▶ Schreibzugriffe auf einzelne Bits/Bytes oder nur Blöcke?
 - ▶ Information flüchtig oder dauerhaft gespeichert?
 - ▶ Zugriffszeiten beim Lesen und Schreiben
 - ▶ Technologie

Speicherbausteine: Varianten

Type	Category	Erasure	Byte alterable	Volatile	Typical use
SRAM	Read/write	Electrical	Yes	Yes	Level 2 cache
DRAM	Read/write	Electrical	Yes	Yes	Main memory
ROM	Read-only	Not possible	No	No	Large volume appliances
PROM	Read-only	Not possible	No	No	Small volume equipment
EPROM	Read-mostly	UV light	No	No	Device prototyping
EEPROM	Read-mostly	Electrical	Yes	No	Device prototyping
Flash	Read/write	Electrical	No	No	Film for digital camera

ROM: Read-Only Memory

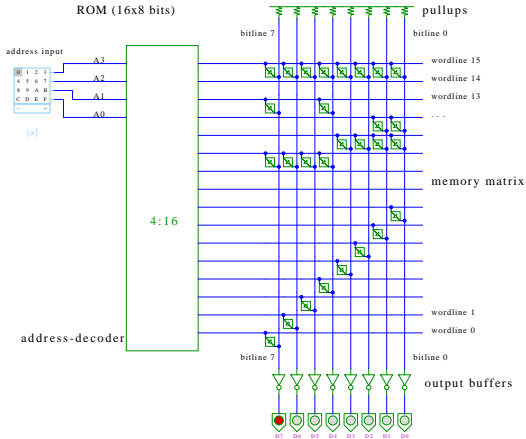

RAM: Random-Access Memory


Speicher, der im Betrieb gelesen und geschrieben werden kann

- ▶ Arbeitsspeicher des Rechners
- ▶ für Programme und Daten
- ▶ keine Abnutzungseffekte


- ▶ Aufbau als Matrixstruktur
- ▶ n Adressbits, konzeptionell 2^n Wortleitungen
- ▶ m Bits pro Wort
- ▶ Realisierung der einzelnen Speicherstellen?
 - ▶ statisches RAM: 6-Transistor Zelle (SRAM)
 - ▶ dynamisches RAM: 1-Transistor Zelle (DRAM)

RAM: Blockschaltbild

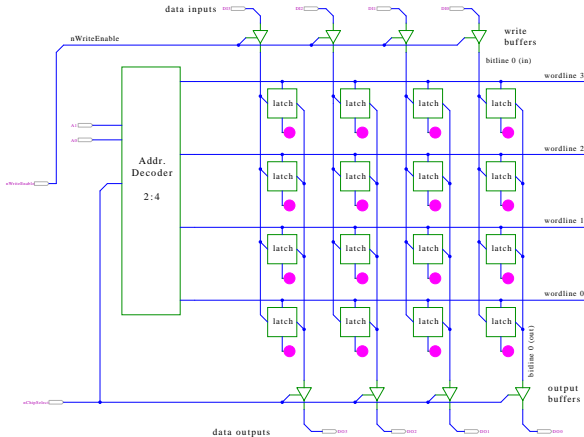4 × 4 bit, 2-bit Adresse, 4-bit Datenwort



RAM: RAS/CAS-Adressdekodierung

 

- ▶ Aufteilen der Adresse in zwei Hälften
- ▶ \overline{ras} „row address strobe“ wählt eine „Wordline“
- ▶ \overline{cas} „column address strobe“ für die „Bitline“
- ▶ je ein $2^{(n/2)}$ -bit Decoder/Mux statt ein 2^n -bit Decoder


SRAM: statisches RAM

- ▶ Inhalt bleibt dauerhaft gespeichert
- ▶ solange Betriebsspannung anliegt


- ▶ *sechs-Transistor* Zelle zur Speicherung
 - ▶ weniger Platzverbrauch als Latches/Flipflops
 - ▶ kompakte Realisierung in CMOS-Technologie (s.u.)
 - ▶ zwei rückgekoppelte Inverter zur Speicherung
 - ▶ zwei n-Transistoren zur Anbindung an die Bitlines

- ▶ schneller Zugriff: Einsatz für Caches
- ▶ deutlich höherer Platzbedarf als DRAMs

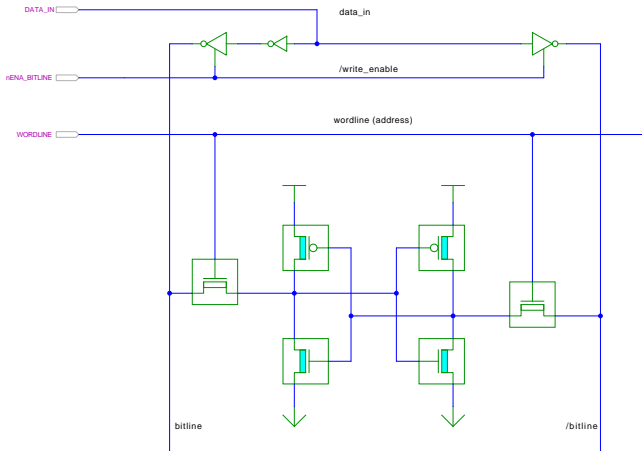SRAM: Sechs-Transistor Speicherstelle („6T“)



SRAM: Hades Demo

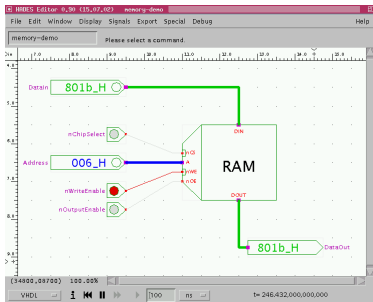

- nur aktiv, wenn nCS=0 (chip select)
- Schreiben, wenn nWE=0 (write enable)
- Ausgabe, wenn nOE=0 (output enable)

The screenshot shows a memory dump window titled "Edit RAM_1Kx16_hades_model.rtlib.memory_RAM006". The dump shows hexadecimal values for addresses 000 to 13F. A callout box points to the value 801B at address 006.

```

000 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 801B XXXX
008 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
010 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
018 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
    
```

Datenwort 0x801B
in Adresse 0x006
andere Speicherworte
noch ungültig

SRAM: Beispiel IC 6116

- ▶ integrierte Schaltung, 16 kbit Kapazität
- ▶ Organisation als 2K Worte mit je 8-bit

- ▶ 11 Adresseingänge (A10 .. A0)
- ▶ 8 Anschlüsse für gemeinsamen Daten-Eingang/-Ausgang
- ▶ 3 Steuersignale
 - ▶ \overline{CS} : chip-select: Speicher nur aktiv wenn $\overline{CS}=0$
 - ▶ \overline{WE} : write-enable: Daten werden an gewählte Adresse geschrieben
 - ▶ \overline{OE} : output-enable: Inhalt des Speichers wird ausgegeben

- ▶ interaktive Hades-Demo zum Ausprobieren

DRAM: dynamisches RAM


- ▶ Information wird in winzigen Kondensatoren gespeichert
- ▶ pro Bit je ein Transistor und Kondensator

- ▶ jeder Lesezugriff entlädt den Kondensator
- ▶ *Leseverstärker* zur Messung der Spannung auf der Bitline
- ▶ Schwellwertvergleich zur Entscheidung logisch 0/1


- ▶ Information muss anschließend neu geschrieben werden
- ▶ auch ohne Lese- oder Schreibzugriff ist regelmässiger *Refresh* notwendig (Millisekunden)

- ▶ DRAM wird für hohe Kapazität optimiert
- ▶ minimaler Platzbedarf, aber ca. 10X langsamer als SRAM

DRAM: vs SRAM

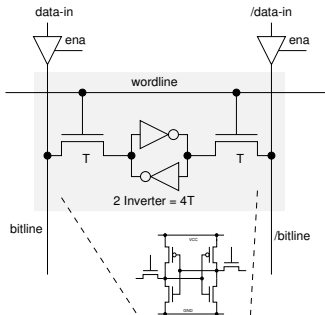

 - 6 Transistoren/bit
- statisch (kein refresh)
- schnell
- 10 .. 50X DRAM-Fläche



- 1 Transistor/bit
- $C=10\text{fF}$: ~200.000 Elektronen
- langsam (sense-amp)
- minimale Fläche

DRAM: Stacked- und Trench-Zelle



 



Abb. 7: Prototyp von Speicherzellen (Stapelkondensatoren) für zukünftige Speicherchips wie den Ein-Gigabit-Chip. Da für DRAM-Chips eine minimale Speicherkapazität von 25 fF notwendig ist, bringt es erhebliche Platzvorteile, die Kondensatorelemente vertikal übereinander zu stapeln. Die Dicke der Schichten beträgt etwa 50 nm. (Foto: Siemens)

 

 - ▶ möglichst kleine Fläche der Kondensatoren, Kapazität gerade ausreichend
- ▶ zwei Bauformen: „stacked“ und „trench“
 (Siemens 1 Gbit DRAM) (IBM CMOS-6X embedded DRAM)
- ▶ jeweils $C \approx 10\text{fF}$: etwa 200.000 Elektronen



DRAM: Layout

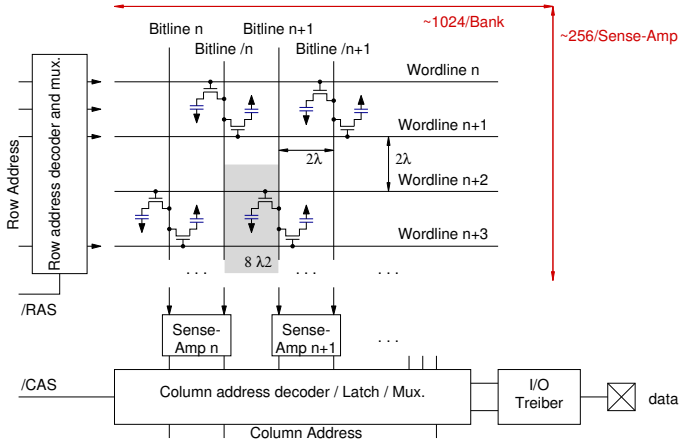


DRAM: Varianten

- ▶ veraltete Varianten
 - ▶ FPM: *fast-page mode*
 - ▶ EDO: *extended data-out*
 - ▶ ...

- ▶ heute gebräuchlich:
 - ▶ SDRAM: Ansteuerung synchron zu Taktsignal
 - ▶ DDR-SDRAM: double-data rate: Ansteuerung wie SDRAM, aber Daten werden mit steigender und fallender Taktflanke übertragen
 - ▶ DDR-2, DDR-3: Varianten von DDR mit höherer Taktrate
 - ▶ aktuell Übertragungsraten bis ca. 6 GByte/sec

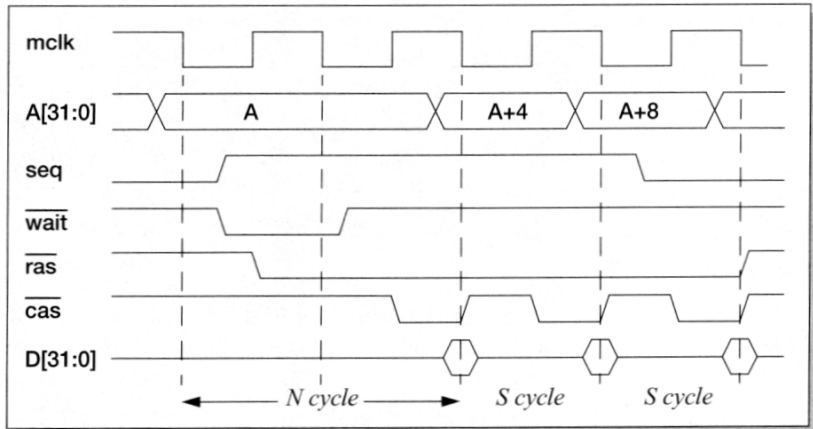SDRAM: Lesezugriff auf sequentielle Adressen




Flash


- ▶ ähnlich kompakt und kostengünstig wie DRAM
- ▶ non-volatile: Information bleibt beim Ausschalten erhalten
- ▶ spezielle *floating-gate* Transistoren
 - ▶ das *floating-gate* ist komplett nach außen isoliert
 - ▶ einmal gespeicherte Elektronen sitzen dort fest
- ▶ Auslesen beliebig oft möglich, schnell
- ▶ Schreibzugriffe problematisch
 - ▶ intern hohe Spannung zum Überwinden der Isolierung des *floating-gate* erforderlich
 - ▶ Schreibzugriffe einer „0“ nur blockweise
 - ▶ pro Zelle nur einige 10.000 .. 100.000 Schreibzugriffe möglich

Typisches Speichersystem

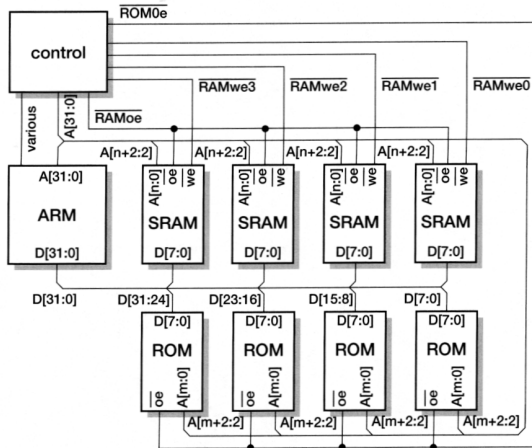32-bit Prozessor, je 4 8-bit SRAMs und ROMs



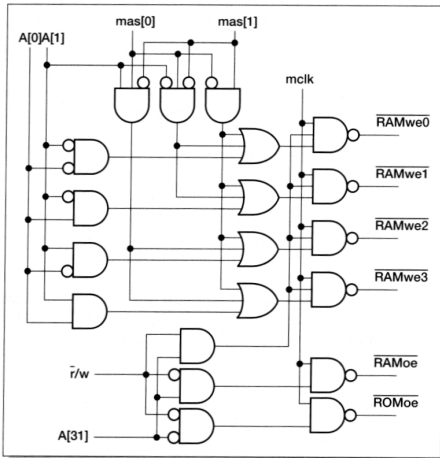Typisches Speichersystem: Adressdekodierung



Inhalt


- ▶ Speicher
- ▶ Register-Transfer-Ebene
- ▶ Halbleitertechnologie
- ▶ CMOS-Schaltungen
- ▶ Entwurf Integrierter Schaltungen

Register-Transfer-Ebene

Modellierung eines digitalen Systems als Schaltung aus

- ▶ Speichergliedern:
 - ▶ Registern (Flipflops, Register, Registerbank)
 - ▶ Speichern (SRAM, DRAM, ROM, PLA)
- ▶ Rechenwerken:
 - ▶ Addierer, arithmetische Schaltungen
 - ▶ logische Operationen
 - ▶ „random-logic“ Schaltnetzen
- ▶ Verbindungsleitungen:
 - ▶ Busse / Leitungsbündel
 - ▶ Multiplexer und Tri-state Treiber

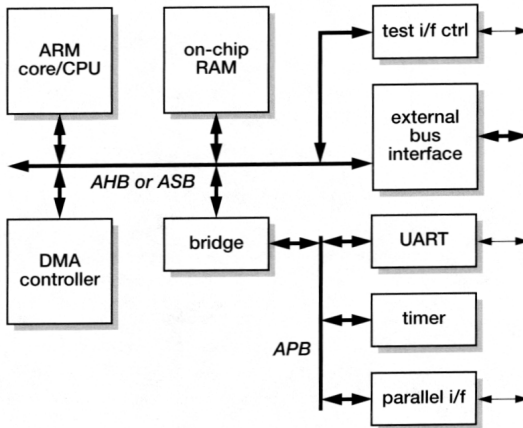
Hauptblockebene: typisches ARM SoC System



diese und viele folgende Abbildungen: (Furber, *ARM Soc Architecture*)




RT-Ebene: ALU des ARM-7 Prozessors

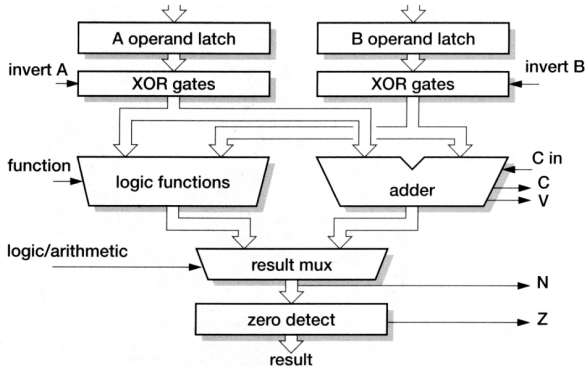


- ▶ Register für die Operanden A und B
- ▶ Addierer und separater Block für logische Operationen

Multi-Port-Registerbank: Zelle

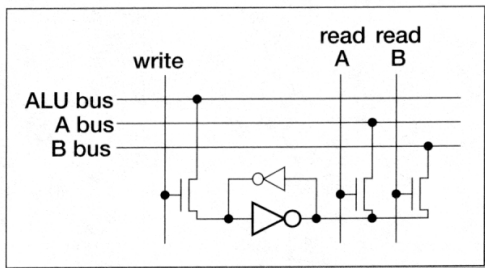

- ▶ Prinzip wie 6T-SRAM: rückgekoppelte Inverter
- ▶ mehrere (hier zwei) parallele Lese-Ports
- ▶ mehrere Schreib-Ports möglich, aber kompliziert

 Multi-Port Registerbank: Floorplan/Chiplayout




Kompletter Prozessor: ARM-3


- ▶ Registerbank (inkl. Program Counter)
- ▶ Incrementer
- ▶ Adress-Register

- ▶ ALU, Multiplizierer, Shifter
- ▶ Speicherinterface (Data-In, Data-Out)



- ▶ Steuerwerk

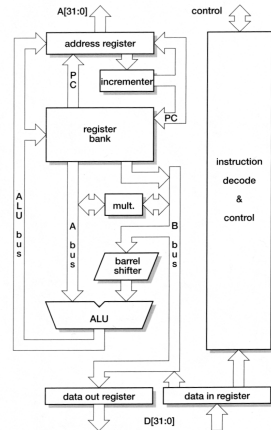



Floorplan ARM-3 Prozessor

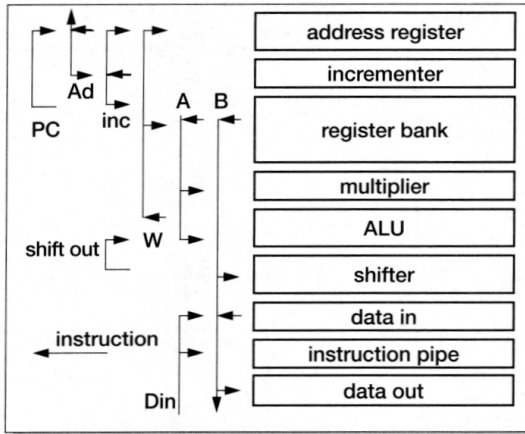

  ARM-3 Datentransfers: Register-Operationen





  ARM-3 Datentransfers: Funktionsaufruf/Sprungbefehl







ARM-3 Datentransfers: Store-Befehl

  

ARM-3 Datentransfers: Timing

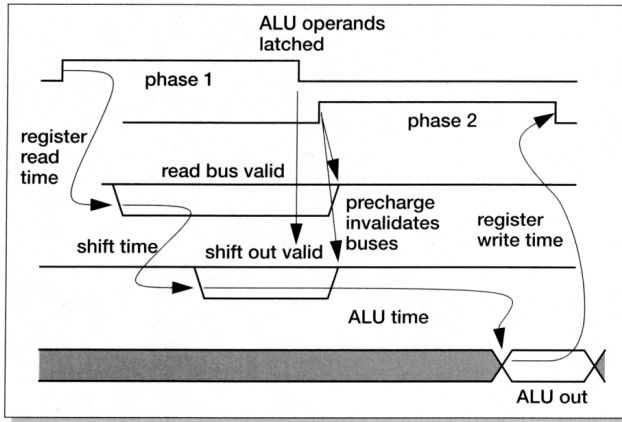

IJVM Java-Prozessor: Timing

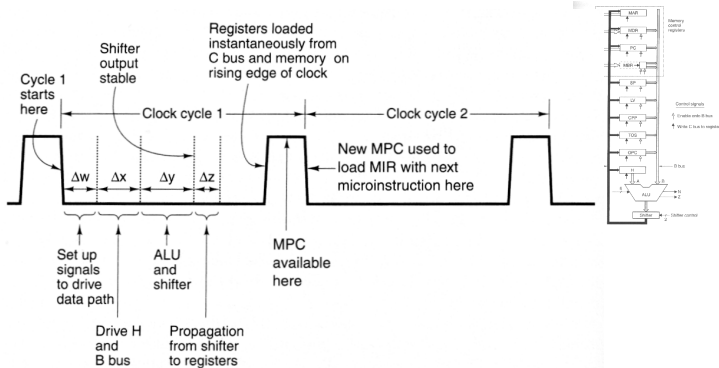


- ▶ Datenfluss: Register → BUS → ALU → Shifter → Bus → Register
- ▶ Details: Tanenbaum, *Structured Computer Organization*, 4.1.1


Ablaufsteuerung mit Mikroprogramm

- ▶ als Alternative zu direkt entworfenen Schaltwerken
- ▶ *Mikroprogrammzähler μPC* : Register für aktuellen Zustand
- ▶ *μPC* adressiert den Mikroprogrammspeicher *μROM*
- ▶ *μROM* konzeptionell in mehrere Felder eingeteilt
 - ▶ die verschiedenen Steuerleitungen
 - ▶ ein oder mehrere Felder für Folgezustand
 - ▶ ggf. zusätzliche Logik und Multiplexer zur Auswahl unter mehreren Folgezuständen
 - ▶ ggf. Verschachtelung und Aufruf von Unterprogrammen: „nanoProgramm“
- ▶ siehe Praktikum Rechnerstrukturen


Mikroprogramm: Beispiel Ampel

 

 - μ PC adressiert das μ ROM
- "next"-Ausgang liefert den Folgezustand (Adresse 0: Wert 1, Adresse 1: Wert 2, usw)
- andere Ausgänge steuern die Schaltung (hier die Lampen der Ampel)




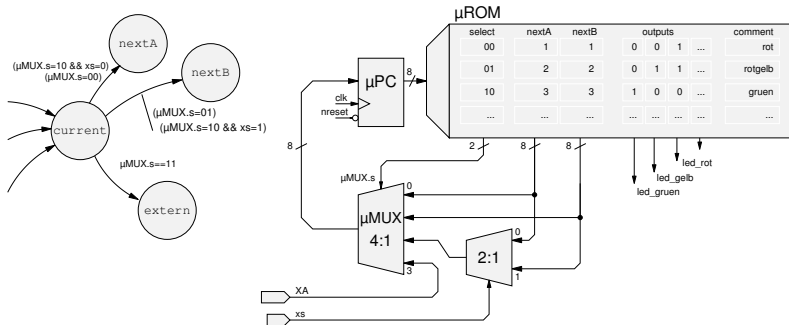Mikroprogramm: Beispiel zur Auswahl des Folgezustands



- Multiplexer erlaubt Auswahl des μPC Werts
- "nextA", "nextB" aus dem μROM , externer "XA" Wert
- "xs" Eingang erlaubt bedingte Sprünge

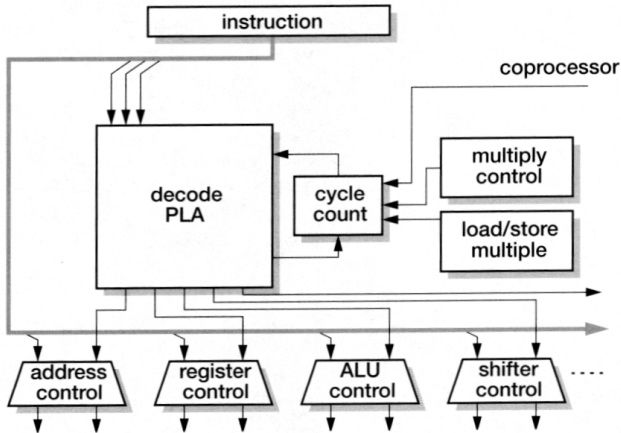Mikrogramm: Befehlsdekoder des ARM-7 Prozessors



Bus: elektrische und logische Verbindung

- ▶ zwischen **mehreren** Geräten
- ▶ oder mehreren Blöcken innerhalb einer Schaltung

- ▶ Bündel aus Daten- und Steuersignalen
 - ▶ elektrische Realisierung: Tri-State-Treiber oder Open-Drain

- ▶ Bus-Arbitrierung: wer darf wann wie-lange senden?
- ▶ Master-Slave oder gleichberechtigte Knoten
- ▶ synchron: mit globalem Taktsignal vom „Master“-Knoten
- ▶ asynchron: Wechsel von Steuersignalen löst Ereignisse aus

Bus: Mikroprozessorsysteme


typisches n -bit Mikroprozessor-System:

- ▶ n Adress-Leitungen, also Adressraum 2^n Bytes Adressbus
- ▶ n Daten-Leitungen Datenbus

- ▶ Steuersignale Control
 - ▶ clock: Taktsignal
 - ▶ read/write: Lese-/Schreibzugriff (aus Sicht des Prozessors)
 - ▶ wait: Wartezeit/-zyklen für langsame Geräte
 - ▶ ...


- ▶ um Leitungen zu sparen, teilweise gemeinsam genutzte Leitungen sowohl für Adressen als auch Daten. Zusätzliches Steuersignal zur Auswahl Adressen/Daten

Adressbus: Evolution beim Intel x86

 

- ▶ 20-bit: 1 MByte Adressraum, 24-bit: 16 MByte, 32-bit: 4 GByte
- ▶ alle Erweiterungen abwärtskompatibel

Synchroner Bus: Timing

 


- ▶ alle Zeiten über Taktsignal Φ gesteuert
- ▶ $\overline{\text{MREQ}}$ -Signal zur Auswahl Speicher oder I/O-Geräte
- ▶ $\overline{\text{RD}}$ signalisiert Lesezugriff
- ▶ Wartezyklen, solange der Speicher $\overline{\text{WAIT}}$ aktiviert

Synchroner Bus: typische Zeit-Parameter

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
T_{AD}	Address output delay		4	nsec
T_{ML}	Address stable prior to \overline{MREQ}	2		nsec
T_M	\overline{MREQ} delay from falling edge of Φ in T_1		3	nsec
T_{RL}	RD delay from falling edge of Φ in T_1		3	nsec
T_{DS}	Data setup time prior to falling edge of Φ	2		nsec
T_{MH}	\overline{MREQ} delay from falling edge of Φ in T_3		3	nsec
T_{RH}	\overline{RD} delay from falling edge of Φ in T_3		3	nsec
T_{DH}	Data hold time from negation of \overline{RD}	0		nsec

Asynchroner Bus: Lesezugriff

 


- ▶ Steuersignale: \overline{MSYN} : Master fertig, \overline{SSYN} : Slave fertig
- ▶ flexibler für Geräte mit stark unterschiedlichen Zugriffszeiten


Bus-Arbitrierung

- ▶ immer nur ein Transfer zur Zeit möglich
- ▶ mehrere sendende Geräte müssen aufeinander warten
- ▶ diverse Strategien:
 - ▶ Prioritäten für verschiedene Geräte
 - ▶ „round-robin“ Verfahren
 - ▶ „Token“-basierte Verfahren
 - ▶ usw.
- ▶ I/O-Geräte oft höher priorisiert als die CPU
 - ▶ I/O-Zugriffe müssen schnell/sofort behandelt werden
 - ▶ Benutzerprogramm kann warten

Bus: Arbitrierung

 

(a)

 

(b)

PCI-Bus

Peripheral Component Interconnect (Intel 1991):

- ▶ 33 MHz Takt (optional 64 MHz Takt)
- ▶ 32-bit Bus-System (optional auch 64-bit)
- ▶ gemeinsame Adress-/Datenleitungen
- ▶ Arbitrierung durch Bus-Master (CPU)

- ▶ Auto-Konfiguration
 - ▶ angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt
 - ▶ eindeutige Hersteller- und Geräte-Nummern
 - ▶ Betriebssystem kann zugehörigen Treiber laden
 - ▶ automatische Zuweisung von Adressbereichen und IRQs

PCI-Bus: Peripheriegeräte (Linux)

```
tams12> /sbin/lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82Q963/Q965 Memory Controller Hub (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82Q963/Q965 PCI Express Root Port (rev 02)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #4 (rev 02)
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #5 (rev 02)
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #2 (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #3 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #1 (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev f2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HB/HR (ICH8/R) LPC Interface Controller (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 4 port SATA IDE Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 2 port SATA IDE Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Unknown device 7183
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc Unknown device 71a3
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
```

PCI-Bus: Konfiguration einiger Geräte (Linux)

```
tams12> /sbin/lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82Q963/Q965 Memory Controller Hub (rev 02)
  Flags: bus master, fast devsel, latency 0

00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
  Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 169
  I/O ports at ff20 [size=32]

00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 4 port SATA IDE Controller (rev 02)
  (prog-if 8f [Master SecP Sec0 PriP Pri0])
  Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 209
  I/O ports at fe00 [size=8]
  I/O ports at fe10 [size=4]
  I/O ports at fe20 [size=8]
  I/O ports at fe30 [size=4]
  I/O ports at fec0 [size=16]


01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Unknown device 7183 (prog-if 00 [VGA])
  Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 169
  Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
  Memory at dfde0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
  I/O ports at dc00 [size=256]
  Expansion ROM at dfe00000 [disabled] [size=128K]

...
```


PCI-Bus: Leitungen („mandatory,,)

Signal	Lines	Master	Slave	Description
CLK	1			Clock (33 MHz or 66 MHz)
AD	32	×	×	Multiplexed address and data lines
PAR	1	×		Address or data parity bit
C/BE	4	×		Bus command/bit map for bytes enabled
FRAME#	1	×		Indicates that AD and C/BE are asserted
IRDY#	1	×		Read: master will accept; write: data present
IDSEL	1	×		Select configuration space instead of memory
DEVSEL#	1		×	Slave has decoded its address and is listening
TRDY#	1		×	Read: data present; write: slave will accept
STOP#	1		×	Slave wants to stop transaction immediately
PERR#	1			Data parity error detected by receiver
SERR#	1			Address parity error or system error detected
REQ#	1			Bus arbitration: request for bus ownership
GNT#	1			Bus arbitration: grant of bus ownership
RST#	1			Reset the system and all devices

PCI-Bus: Transaktionen

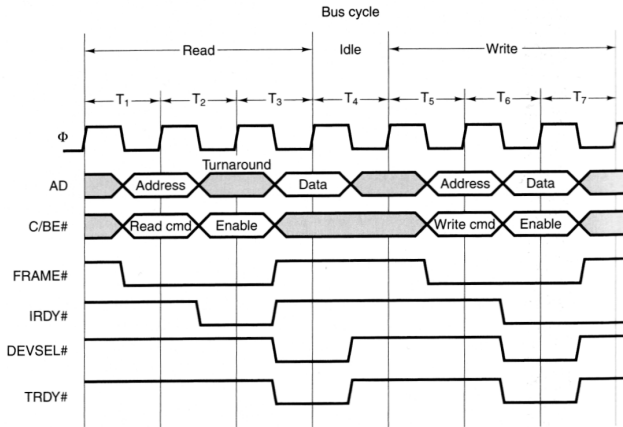

RS-232: Serielle Schnittstelle

 

- ▶ Baudrate 300, 600, ..., 19200, 38400, 115200 bits/sec
- ▶ Anzahl Datenbits 5, 6, 7, 8
- ▶ Anzahl Stopbits 1, 2
- ▶ Parität none, odd, even

- ▶ minimal drei Leitungen: GND, TX, RX (Masse, Transmit, Receive)
- ▶ oft weitere Leitungen für erweitertes Handshake

Inhalt

- ▶ Speicher
- ▶ Register-Transfer-Ebene
- ▶ Halbleitertechnologie
- ▶ CMOS-Schaltungen
- ▶ Entwurf Integrierter Schaltungen



Erinnerung

Das **Konzept** des Digitalrechners (von-Neumann Prinzip) ist völlig unabhängig von der Technologie:

- ▶ mechanische Rechenmaschinen
- ▶ pneumatische oder hydraulische Maschinen
- ▶ Relais, Vakuumröhren, diskrete Transistoren
- ▶ molekulare Schaltungen
- ▶ usw.

Aber:

- ▶ nur hochintegrierte Halbleiterschaltungen („VLSI“) erlauben die billige Massenfertigung mit Milliarden von Komponenten
- ▶ **Halbleiter** und **Planarprozess** sind essentielle Basistechnologien


Halbleiter

Halbleiter stehen zwischen *Leitern* (z.B.: Metalle) und *Isolatoren*.

- ▶ bei Raumtemperatur quasi nicht-leitend
- ▶ Leitfähigkeit steigt mit der Temperatur \Rightarrow Heißeiter
- ▶ physikalische Erklärung über Bändermodell
 siehe <http://de.wikipedia.org/wiki/Halbleiter>

Kristallstruktur aus 4-wertigen Atomen

 - ▶ elementare Halbleiter: Ge, Si
- ▶ Verbindungshalbleiter: GaAs, InSb



Leitung im undotierten Kristall

- ▶ Paarentstehung: Elektronen lösen sich aus Gitterverband
 Paar aus Elektron und „Loch“ entsteht
- ▶ Rekombination: Elektronen und Löcher verbinden sich
 quasistatischer Prozess
- ▶ Eigenleitungsdichte n_i : temperatur- und materialabhängig

$$\text{Si} : 1,2 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{Ge} : 2,5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$


$$\text{GaAs} : 1,8 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{bei } 300^\circ \text{K} \approx 20^\circ \text{C}$$

Atomdichte

$$\text{Si} : 5 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$



- ▶ es gilt: $n_i^2 = n_n \cdot n_p$

 

(Rei:98)

Dotierung mit Fremdatomen

  Ein kleiner Teil der vierwertigen Atome wird durch fünf- oder dreiwertige Atome ersetzt.



Dotierung mit Fremdatomen (cont.)

- ▶ Donatoren, Elektronenspender: Phosphor, Arsen, Antimon
- ▶ Akzeptoren: Bor, Aluminium, Gallium, Indium

Dotierungsdichten	Stärke	Fremdatome [cm^{-3}]
	schwach n^-, p^-	$10^{15} \dots 10^{16}$
	mittel n, p	$10^{16} \dots 10^{19}$
	stark n^+, p^+	$10^{19} \dots$

- ▶ Beweglichkeit μ : materialspezifische Größe

$T = 300^\circ K$		Si	Ge	GaAs	[$cm^2/(Vs)$]
Elektronen μ_n	1500	3900	8500		
Löcher μ_p	450	1500	400		

- ▶ Leitfähigkeit: ergibt sich aus Material, Beweglichkeit und Ladungsträgerdichte(n)

$$K = e(n_n \mu_n + n_p \mu_p)$$

Dotierung mit Fremdatomen (cont.)

- ▶ selbst bei hoher Dotierung ist die Leitfähigkeit um Größenordnungen geringer als bei Metallen
 - Si 1 freier Ladungsträger pro 500 Atome ($10^{19}/5 \cdot 10^{22}$)
 - Metall mindestens 1 Ladungsträger pro Atom
- ▶ Majoritätsträger: Ladungsträger in Überzahl (i.d.R. Dotierung)
 Minoritätsträger: Ladungsträger in Unterzahl

$$n_i^2 = n_n \cdot n_p$$

Halbleitertechnologie

Übersicht in: <http://de.wikipedia.org/wiki/Silicium>



Rohsilizium


- ▶ Siliziumoxid (SiO_2): Sand, Kies...
ca. 20% der Erdkruste
- ▶ Herstellung im Lichtbogenofen: Siliziumoxid + Koks
 $SiO_2 + 2C \rightarrow Si + 2CO$
- ▶ amorphe Struktur, polykristallin
- ▶ noch ca. 2% Verunreinigungen (Fe, Al...)



Solarsilizium

Ziel: Fremdatome aus dem Silizium entfernen

1. Chemische Bindung des Siliziums

 

Reaktion mit Salzsäure erzeugt

SiHCl_3 Trichlorsilan

SiCl_4 Siliziumchlorid (10%)


SiH_2Cl_2 div. andere Chlorsilane/Silane

$\text{FeCl}_2, \text{AlCl}_3$ div. Metallchloride


2. Verschiedene Kondensations- und Destillationschritte trennen Fremdverbindungen ab, hochreines Trichlorsilan entsteht
 < 1ppm Verunreinigungen

Solarsilizium (cont.)

 3. CVD (Chemical Vapour Deposition) zur Abscheidung des Trichlorsilans zu elementarem Silizium



 - ⇒ polykristallines Silizium
 < 0,1ppm Verunreinigungen



Siliziumeinkristall

Weitere Ziele



- ▶ Einkristalline Struktur erzeugen
- ▶ Reinheit für Halbleiterherstellung erhöhen
<, << 1ppb
- ▶ ggf. Dotierung durch Fremdatome einbringen

Es gibt dazu mehrere technische Verfahren, bei denen das polykristalline Silizium geschmolzen wird und sich monokristallin an einen Impfkristall anlagert.





Siliziumeinkristall (cont.)

  Czochralski-Verfahren (Tiegelziehverfahren)




Siliziumeinkristall (cont.)

Zonenschmelz- / Zonenziehverfahren

  

Wafer

 
- ▶ weitere Bearbeitungsschritte:
zersägen, schleifen, läppen, ätzen, polieren
- ▶ Durchmesser bis 30 cm
 2012: 45 cm (ITRS 07)
- Dicke < 1mm
- Rauigkeit \approx nm
- ▶ Markieren: Kerben, Lasercodes. . .
früher „flats“



Technologien

Technologien zur Erstellung von Halbleiterstrukturen

 - ▶ Epitaxie: Aufwachsen von Schichten
- ▶ Oxidation von Siliziumoberflächen: SiO_2 als Isolator
- ▶ Strukturierung durch Lithografie
- ▶ Dotierung des Kristalls durch Ionenimplantation oder Diffusion
- ▶ Ätzprozesse: Abtragen von Schichten





Lithografie

Übertragung von Strukturen durch einen Belichtungsprozess

  1. Lack Auftragen (Aufschleudern)

- ▶ Positivlacke: hohe Auflösung \Rightarrow MOS
- ▶ Negativlacke: robust, thermisch stabil



Lithografie (cont.)

2. „Belichten“

- ▶ Maskenverfahren: 1:1 Belichtung, Step-Verfahren
UV-Lichtquelle
- ▶ Struktur direkt schreiben: Elektronen- / Ionenstrahl
- ▶ andere Verfahren: Röntgenstrahl- / EUV-Lithografie

3. Entwickeln, Härten, Lack entfernen

- ▶ je nach Lack verschiedene chemische Reaktionsschritte
- ▶ Härtung durch Temperatur

... weitere Schritte des **Planarprozess**



Dotierung

Fremdatome in den Siliziumkristall einbringen

► Diffusion

- Diffusionsofen ähnlich CVS-Reaktor
- gaußförmiges Dotierungsprofil

Konzentration der Dotieratome nimmt ab

  


Dotierung (cont.)

- ▶ Ionenimplantation
 - ▶ „Beschuss“ mit Ionen
 - ▶ Beschleunigung der Ionen im elektrischen Feld
 - ▶ Über die Energie der Ionen kann die Eindringtiefe sehr genau eingestellt werden
 - ▶ „Temperung“ notwendig: Erhitzen des Einkristalls zur Neuorganisation des Kristallgitters

Dotierung (cont.)


Ionenimplantation

 

Planarprozess

- ▶ Der zentrale Ablauf bei der Herstellung von Mikroelektronik
- ▶ Ermöglicht die gleichzeitige Fertigung aller Komponenten auf dem Wafer
- ▶ Schritte
 1. Vorbereiten / Beschichten des Wafers:
Oxidation, CVD, Aufdampfen, Sputtern...
 2. Strukturieren durch Lithografie
 3. Übertragen der Strukturen durch Ätzprozesse
 4. Modifikation des Materials: Dotierung, Oxidation
 5. Vorbereitung für die nächsten Prozessschritte...

Planarprozess: Schema

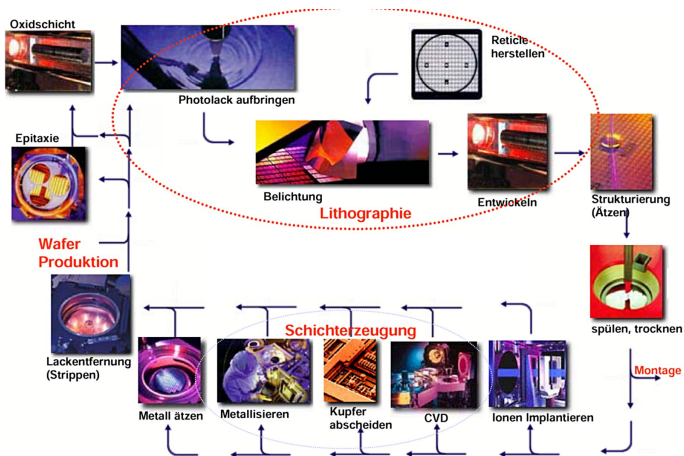

Inhalt

- ▶ Speicher
- ▶ Register-Transfer-Ebene
- ▶ Halbleitertechnologie
- ▶ CMOS-Schaltungen
- ▶ Entwurf Integrierter Schaltungen

MOS-Transistor


- ▶ MOS: Metal On Silicon
FET : Feldeffekttransistor
 - ▶ <http://olli.informatik.uni-oldenburg.de/weTEiS/weteis/tutorium.htm>
 - ▶ <http://de.wikipedia.org/wiki/Feldeffekttransistor>
 - ▶ <http://de.wikipedia.org/wiki/MOSFET>

Literatur: Weste&Eshragian, Tietze&Schenk, usw.

- ▶ unipolarer Transistor: nur eine Art von Ladungsträgern, die Majoritätsträger, ist am Stromfluss beteiligt


MOS-Transistor (cont.)

 - ▶ Anschlüsse: **Source** Quelle der Ladungsträger
- Gate** steuert den Stromfluss
- Drain** Senke der Ladungsträger
- Bulk** siehe „Herstellungstechnik“




MOS-Transistor (cont.)

 - ▶ Funktionsweise: die Ladung des Gates erzeugt ein elektrisches Feld. Durch Inversion werden Ladungsträger unterhalb des Gates verdrängt und ein leitender Kanal zwischen Source und Drain entsteht




MOS-Transistor (cont.)

 


- ▶ Schwellspannung U_P : abhängig von der Dotierungsdichte, den Parametern des MOS-Kondensators (Dicke und Material der Gate-Isolationsschicht)...
 U_P möglichst klein: 0,3...0,8 V früher: deutlich mehr

MOS-Transistor (cont.)

 - ▶ $U_{DS} \ll U_{GS} - U_P$ normaler Betrieb (Triodenbereich)




 - ▶ $U_{DS} = U_{GS} - U_P$ Kanalabschnürung
 Spannungsabfall zwischen S und D durch den Kanalwiderstand



MOS-Transistor (cont.)

 
- ▶ $U_{DS} > U_{GS} - U_P$ Kanalverkürzung (Sättigungsbereich)
 Der Kanal wird weiter verkürzt, die Spannung U_{DS} bewirkt ein virtuell größeres Drain durch Inversion.
 I_D wächst nur noch minimal.



- ⇒ kurze Kanäle aktueller Submikronprozesse können allein durch hohe Spannungen U_{DS} leitend werden (Durchgreifbetrieb)
- ⇒ einer der Gründe für sinkende Versorgungsspannungen


MOS-Transistor (cont.)

► Kennlinienfeld

 


MOS-Transistor: Schaltsymbole

P-Kanal

 

N-Kanal

 

selbstleitend

selbstsperrend

Verarmungs-

Anreicherungstyp

Inhalt

- ▶ Speicher
- ▶ Register-Transfer-Ebene
- ▶ Halbleitertechnologie
- ▶ **CMOS-Schaltungen**
- ▶ Programmierbare Logikbausteine
- ▶ Entwurf Integrierter Schaltungen

CMOS-Technologie

Complementary Metal-Oxide Semiconductor: die derzeit dominierende Technologie für alle hochintegrierten Schaltungen:

- ▶ Schaltungsprinzip nutzt n-Kanal und p-Kanal Transistoren
- ▶ alle elementaren Gatter verfügbar
- ▶ effiziente Realisierung von *Komplexgattern*
- ▶ *Transmission-Gate* als elektrischer Schalter
- ▶ effiziente Realisierung von Flipflops und Speichern

- ▶ sehr hohe Integrationsdichte möglich
- ▶ sehr schnelle Schaltgeschwindigkeit der Gatter
- ▶ sehr geringer Stromverbrauch pro Gatter möglich
- ▶ Integration von digitalen und analogen Komponenten

CMOS: Überblick

- ▶ Schaltungsprinzip
- ▶ Inverter und nicht-invertierender Verstärker
- ▶ NAND, NAND3, NOR (und AND, OR)
- ▶ XOR

- ▶ Komplexgatter
- ▶ Transmission-Gate

- ▶ Beispiele für Flipflops
- ▶ SRAM

CMOS: Schaltungsprinzip von „static CMOS“

- ▶ Transistoren werden als Schalter betrachtet
- ▶ zwei zueinander **komplementäre** Zweige der Schaltung
- ▶ nur n-Kanal Transistoren zwischen Masse und Ausgang y
- ▶ nur p-Kanal Transistoren zwischen VCC und Ausgang y

- ▶ der p-Kanal Zweig ist komplementär („dualer Graph“) zum n-Kanal Zweig: jede Reihenschaltung von Elementen wird durch eine Parallelschaltung ersetzt (und umgekehrt)

- ▶ immer ein direkt leitender Pfad von entweder VCC (1) oder Masse (0) zum Ausgang
- ▶ niemals ein direkt leitender Pfad von VCC nach Masse
- ▶ kein statischer Stromverbrauch im Gatter


CMOS: „static“ CMOS-Gatter

- ▶ Schaltungen: *negierte monotone boole'sche Funktionen*
- ▶ Beliebiger schaltalgebraischer Ausdruck *ohne Negation*: \vee, \wedge
- ▶ Negation des gesamten Ausdrucks: Ausgang *immer* negiert
- ▶ je Eingang: ein Paar p-/n-Kanal Transistoren
- ▶ Dualitätsprinzip: n- und p-Teil des Gatters



n-Teil	p-Teil	Logik, ohne Negation
seriell	\Leftrightarrow parallel	$\equiv \wedge$ / und
parallel	\Leftrightarrow seriell	$\equiv \vee$ / oder
- ▶ Konstruktion
 1. n-Teil aus Ausdruck ableiten
 2. p-Teil dual dazu entwickeln

CMOS: n- und p-Kanal Transistor, Inverter, Verstärker

n-channel transistor

 


p-channel transistor

  

inverter

links: $Y = \neg A$

 
 non-inverting
 buffer

rechts: $Y = \neg \neg A = A$

CMOS: Inverter



Funktionsweise

- ▶ selbstsperrende p- und n-Kanal Transistoren
- ▶ komplementär beschaltet
- ▶ Ausgang: Pfad über p-Transistoren zu V_{dd}
 –"– n-Transistoren zu Gnd
- ▶ genau *einer* der Pfade leitet

- ▶ Eingang $T_{p,N}$ Ausgang

$a = 0 \rightarrow$ leitet / sperrt \rightarrow über T_P mit V_{dd} verbunden = 1

 
 
$a = 1 \rightarrow$ sperrt / leitet \rightarrow über T_N mit Gnd verbunden = 0



CMOS: Leistungsaufnahme



Leistungsaufnahme

  1. $U_{in} = 0$, bzw. V_{dd} : Sperrstrom, nur μA
 \Rightarrow niedrige statische Leistungsaufnahme
2. Querstrom beim Umschalten:
 kurzfristig leiten beide Transistoren
 \Rightarrow Forderung nach steilen Flanken
3. Kapazitive Last: Fanout-Gates
 Energie auf Gate(s): $W = \frac{1}{2} C_T V_{dd}^2$
 Verlustleistung_(0/1/0): $P = C_T V_{dd}^2 \cdot f$




Transfercharakteristik

CMOS: NAND- und AND-Gatter

  

- ▶ NAND: n-Transistoren in Reihe, p-Transistoren parallel
- ▶ AND: Kaskade aus NAND und Inverter


CMOS: NAND-Gatter mit drei Eingängen

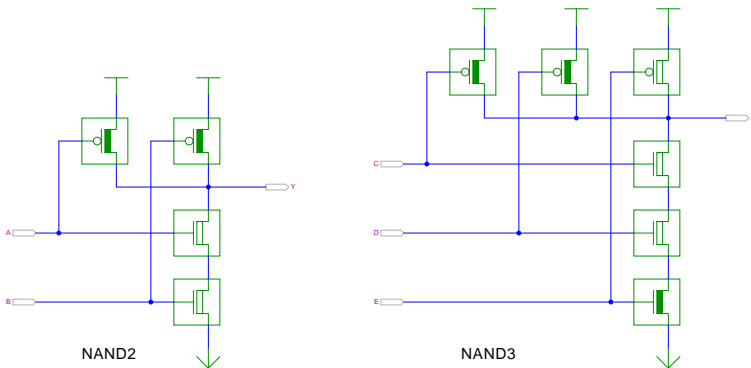


- ▶ n-Transistoren in Reihe, p-Transistoren parallel
- ▶ normalerweise max. 4 Transistoren in Reihe (Spannungsabfall)

CMOS: NOR- und OR-Gatter

NOR2

 

OR2

 

- ▶ Struktur komplementär zum NAND/AND
- ▶ n-Transistoren parallel, p-Transistoren in Reihe
- ▶ p-Transistoren schalten träge: etwas langsamer als NAND

CMOS-Technologie: Demos


CMOS 3-input NAND gate demo: $Y = \overline{(A \wedge B \wedge C)}$
 [Click near inputs to toggle input voltages:]

Colors: 1 [+5V] 0 [0V] [Z (floating)] [Short-circuit]

C	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- ▶ Interaktive Demonstration der CMOS-Grundgatter (Java):
<http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/cmos/>

CMOS: Beispiel-Layout

 

CMOS: Komplex-Gatter

Verallgemeinerung des Prinzips von NAND und NOR

- ▶ beliebige Parallel- und Serienschaltung der n-Transistoren
- ▶ komplementäre Seriell- und Parallelschaltung der p-Transistoren
- ▶ typischerweise max. 4 Transistoren in Reihe

- ▶ viele invertierende logische Funktionen effizient realisierbar
- ▶ Schaltungslayout automatisch synthetisierbar
- ▶ zwei gängige Varianten:
 - ▶ AOI-Gatter („AND-OR-invert“)
 - ▶ OAI-Gatter („OR-AND-invert“)

CMOS-Komplexgatter


Beispiel: $\overline{(a \wedge b \wedge c) \vee d \vee (e \wedge f)}$

„AOI321-Gatter“, AND-OR-INVERT Struktur

- ▶ UND-Verknüpfung von (a,b,c)
 - ▶ UND-Verknüpfung von (e,f)
 - ▶ OR-Verknüpfung der drei Terme
 - ▶ anschließend Invertierung
-
- ▶ direkte Realisierung hätte $(6+2)+(0)+(4+2)+4$ Transistoren


CMOS-Komplexgatter

 Beispiel: $\overline{(a \wedge b \wedge c) \vee d \vee (e \wedge f)}$




CMOS-Komplexgatter

 Beispiel: $\overline{(a \wedge b \wedge c) \vee d \vee (e \wedge f)}$





CMOS-Komplexgatter

 Beispiel: $\overline{(a \wedge b \wedge c) \vee d \vee (e \wedge f)}$





CMOS-Komplexgatter

  Beispiel: $\overline{(a \wedge b \wedge c)} \vee d \vee (e \wedge f)$




CMOS-Komplexgatter

  Beispiel: $\overline{(a \wedge b \wedge c)} \vee d \vee (e \wedge f)$




CMOS-Komplexgatter

 Beispiel: $\overline{(a \wedge b \wedge c)} \vee d \vee (e \wedge f)$



CMOS-Komplexgatter

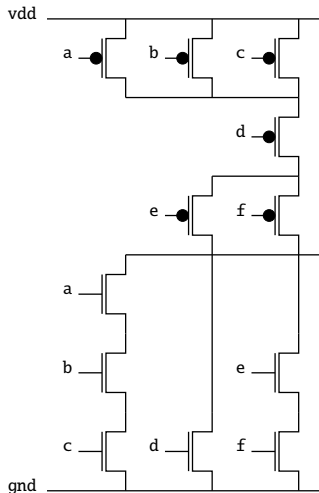Beispiel: $\overline{(a \wedge b \wedge c) \vee d \vee (e \wedge f)}$




CMOS: Transmission-Gate

Transmissions-Gatter (*transmission gate, t-gate*)



- ▶ Paar aus je einem n- und p-Kanal MOS-Transistor
- ▶ symmetrische Anordnung

- ▶ Ansteuerung der beiden Gate-Elektroden mit invertierter Polarität
- ▶ entweder beide Transistoren leiten, oder beide sperren

 - ▶ Funktion entspricht **elektrisch gesteuertem Schalter**
- ▶ effiziente Realisierung vieler Schaltungen




CMOS: Transmission-Gate

  

elektrisch gesteuerter Schalter:

 - ▶ $C = 0$: keine Verbindung von A nach B
- ▶ $C = 1$: leitende Verbindung von A nach B
- ▶ symmetrisch in beide Richtungen




CMOS: Transmission-Gate Tristate-Treiber


- ▶ $e = 1$:
Ausgang aktiv: $y = \bar{a}$

- ▶ $e = 0$:
hochohmig: $y = Z$


e	a	y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	1
1	1	0

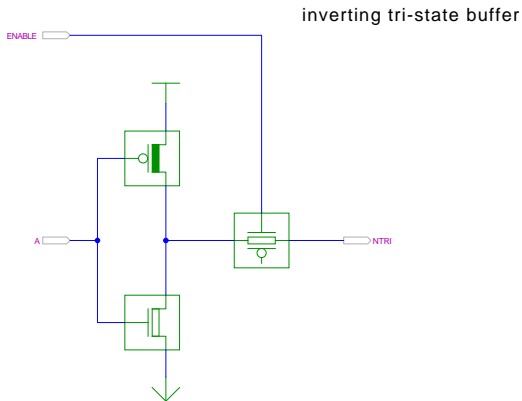

CMOS: Tristate-Treiber (Variante)

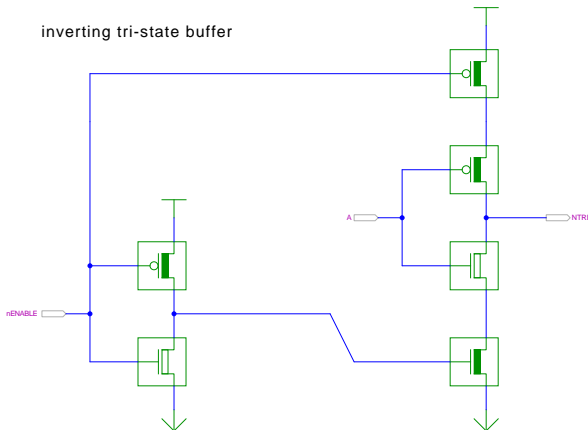


CMOS: Transmission-Gate Multiplexer

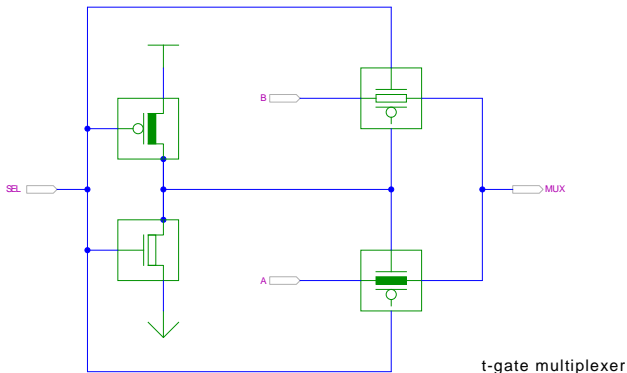

- ▶ kompakte Realisierung (4 bzw. 6 Transistoren)
- ▶ Eingänge *a* und *b* nicht verstärkt: nur begrenzt kaskadierbar


CMOS: Transmission-Gate XOR-Gatter

 


- ▶ kompakte Realisierung des XOR (nur 6 Transistoren)
- ▶ Eingang *b* nicht verstärkt: nur begrenzt kaskadierbar

CMOS: D-Latch (quasi-statisch)

 
- ▶ Dateneingang D , Takteingang C
- ▶ Transmission-Gates als Schalter:
 - $C = 1$: Transparent Eingang über die Inverter zum Ausgang
 - $C = 0$: Speicherung Rückkopplungspfad aktiv




Latch, high-aktiv

 

CMOS: D-Latch (Demo)

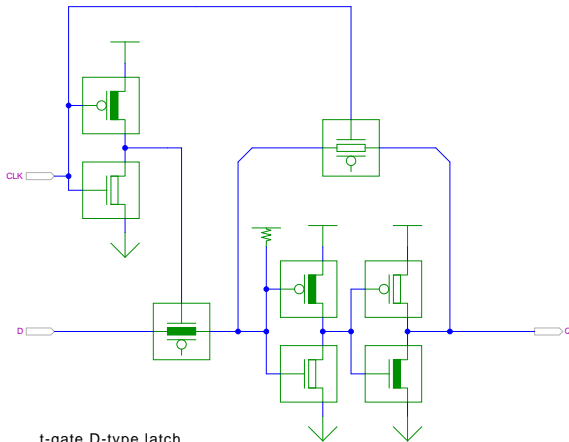


CMOS: Funktion des T-Gate D-Latch

 

- ▶ Gegentakt-Ansteuerung der beiden T-Gates
- ▶ Takteingang C , Inverter erzeugt zusätzlich \overline{C}
- ▶ vorderes T-Gate aktiv: direkter Pfad von D nach Q
- ▶ Rückkopplungsschleife: Q zweimal invertiert: also gespeichert




CMOS: Transmission-Gate D-Flipflop

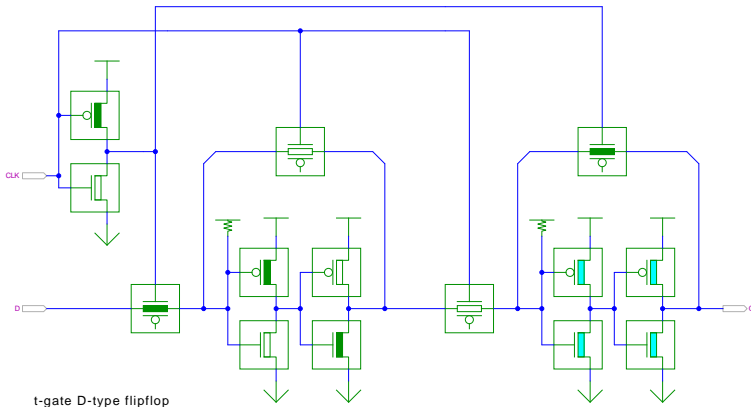


- Flankensteuerung via Master-Slave Prinzip

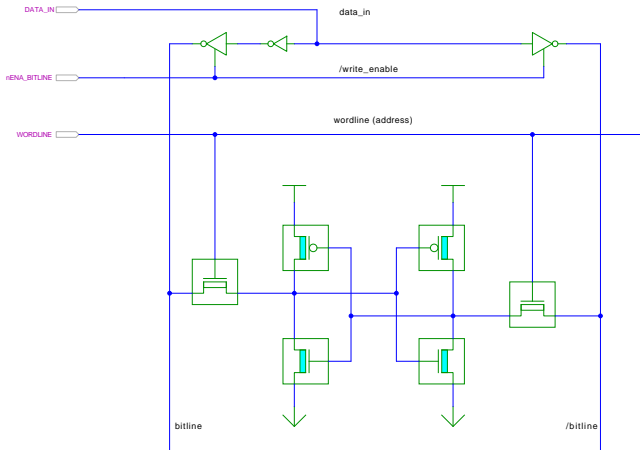CMOS: Sechs-Transistor Speicherstelle („6T“)




CMOS: Prinzip des SRAM

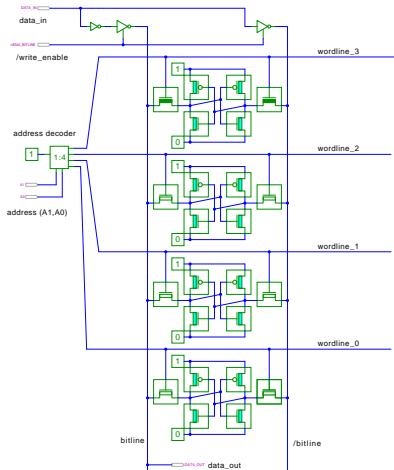

CMOS-Herstellungsprozess

Ein n-Wannen Prozesses

 
1. Ausgangsmaterial: p-dotiertes Substrat
2. n-Wanne



- ▶ Dotierung für p-Kanal Transistoren
- ▶ Herstellung: Ionenimplantation oder Diffusion

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)


3. „aktive“ Fläche / Dünnoxid

 

- ▶ Spätere Gates und p^+ -/ n^+ -Gebiete
- ▶ Herstellung: Epitaxie SiO_2 und Abdeckung mit Si_3N_4

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)



4. p-Kanalstopp

 

- ▶ Begrenzt n-Kanal Transistoren
 - ▶ p-Wannen Maske, bzw. \neg n-Wanne
 - ▶ Maskiert durch Resist und Si_3N_4
 - ▶ Substratbereiche in denen keine n-Transistoren sind
 - ▶ Herstellung: p^+ -Implant (Bor)
- ▶ n-Kanalstopp aktueller Prozesse: analog dazu

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)

  5. Resist entfernen
6. Feldoxid aufwachsen – SiO_2




- ▶ LOCOS: **L**ocal **O**xidation of **S**ilicon
- ▶ Maskiert durch Si_3N_4
- ▶ Wächst auch lateral unter Si_3N_4/SiO_2 (aktive) Bereiche
 engl. *bird's beak*
- ▶ Der aktive Bereich wird kleiner als vorher maskiert
- ▶ Herstellung: Epitaxie und Oxidation
- ▶ Problem: nicht plane Oberfläche

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)

7. Si_3N_4 entfernen, Gateoxid bleibt SiO_2
8. Transistor Schwellspannungen „justieren“
 - ▶ Meist wird das Polysilizium zusätzlich n^+ dotiert
Grund: bessere Leitfähigkeit
 - ▶ Problem: $U_D(T_N) \approx 0,5 \dots 0,7 V$
 $U_D(T_P) \approx -1,5 \dots -2,0 V$
 - ▶ Maske: n-Wanne, bzw. p-Wanne
 - ▶ Herstellung: Epitaxie einer leicht negativ geladenen Schicht an der Substratoberfläche

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)


9. Polysilizium Gate

 

- ▶ Herstellung: Epitaxie von Polysilizium, Ätzen nach Planarprozess

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)

10. n^+ -Diffusion

 


- ▶ Erzeugt Source und Drain der n-Kanal Transistoren
- ▶ Maskiert durch aktiven Bereich, n^+ -Maske und Polysilizium
 ⇒ Selbstjustierung
- ▶ Dotiert auch das Polysilizium Gate leicht (s.o.)
- ▶ Herstellung: Ionenimplantation, durchdringt Gateoxid

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)


Zusätzliche Schritte bei der Source/Drain Herstellung

 - ▶ Problem „Hot-Carrier“ Effekte (schnelle Ladungsträger): Stoßionisation, Gateoxid wird durchdrungen. . .
- ▶ Lösung: z.B. LDD (**L**ightly **D**oped **D**rain)
 - a. „flaches“ n-LDD Implant
 - b. zusätzliches SiO_2 über Gate aufbringen (*spacer*)
 - c. „normales“ n^+ -Implant
 - d. Spacer SiO_2 entfernen



CMOS-Herstellungsprozess (cont.)

11. p^+ -Diffusion

 


- ▶ Erzeugt Source und Drain der p -Kanal Transistoren
- ▶ Maskiert durch aktiven Bereich, p^+ -Maske und Polysilizium
 ⇒ Selbstjustierung
- ▶ teilweise implizite p^+ -Maske = \neg n^+ -Maske
- ▶ wenig schnelle Ladungsträger (Löcher), meist keine LDD-Schritte
- ▶ Herstellung: Ionenimplantation, durchdringt Gateoxid

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)

12. SiO_2 aufbringen, Feldoxid

- ▶ Strukturen isolieren
- ▶ Herstellung: Epitaxie


13. Kontaktlöcher

 

- ▶ Verbindet (spätere) Metallisierung mit Polysilizium oder Diffusion
- ▶ Anschlüsse der Transistoren: Gate, Source, Drain
- ▶ Herstellung: Ätzprozess

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)

14. Metallverbindung

 

- ▶ Erzeugt Anschlüsse im Bereich der Kontaktlöcher
- ▶ Herstellung: Metall aufdampfen, Ätzen nach Planarprozess

15. weitere Metalllagen

- ▶ Weitere Metallisierungen, bis zu $7 \times$ Metall
- ▶ Schritte: 12. bis 14. wiederholen

CMOS-Herstellungsprozess (cont.)

16. Passivierung
 - ▶ Chipoberfläche abdecken, Plasmanitridschicht
17. Pad-Kontakte öffnen

Inhalt

- ▶ Speicher
- ▶ Register-Transfer-Ebene
- ▶ Halbleitertechnologie
- ▶ CMOS-Schaltungen
- ▶ Programmierbare Logikbausteine
- ▶ Entwurf Integrierter Schaltungen



Programmierbare Logikbausteine

Kompromiss zwischen fest aufgebauter Hardware und Software-basierten Lösungen auf Computern


- ▶ Realisierung anwendungsspezifischer Funktionen und Systeme
 - ▶ gute bis sehr gute Performance
 - ▶ hoher Entwurfsaufwand
 - ▶ vom Anwender (evtl. mehrfach) programmierbar

- ▶ Klassifikation nach Struktur und Komplexität
 - ▶ PROM Programmable Read-Only Memory
 - ▶ PAL Programmable Array Logic
 - ▶ GAL Generic Array Logic
 - ▶ PLA Programmable Logic Array
 - ▶ CPLD Complex Programmable Logic Device
 - ▶ FPGA Field-Programmable Gate Array
 - ▶ ...

PROM: Programmable Read-Only Memory

- ▶ UND-ODER Struktur
- ▶ festes UND-Array
voll auskodiert
 2^n Terme
- ▶ programmierbare ODER-Terme

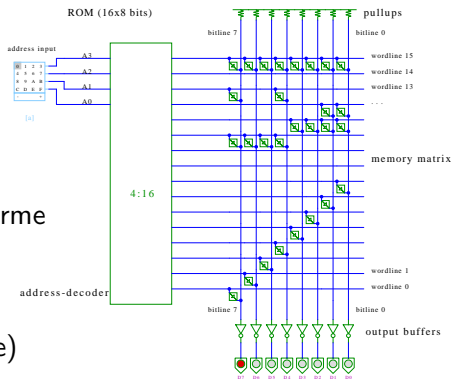- ▶ auch: „LUT“ (look-up table)
- ▶ Hades Beispiel: $n = 4$, 16x8 bit



PAL: Programmable Array Logic

- ▶ disjunktive Form: UND-ODER Struktur
- ▶ UND-Ausgänge fest an die ODER-Eingänge angeschlossen
- ▶ Eingänge direkt und invertiert in die UND-Terme geführt
- ▶ Verknüpfungen der Eingänge zu den UND-Termen programmierbar

- ▶ heute durch GAL ersetzt (s.u.)




PLA: Programmable Logic Array

- ▶ disjunktive Form: logische UND-ODER Struktur
- ▶ Eingänge direkt und invertiert in die UND-Terme geführt
- ▶ Verknüpfungen Eingänge UND-Terme
- ▶ Verknüpfungen UND-Ausgänge zu ODER-Eingängen programmierbar

- ▶ in NMOS-Technologie sehr platzsparend realisierbar
- ▶ und zwar als NOR-NOR Matrix (de-Morgan Regel!)
- ▶ aber statischer Stromverbrauch
- ▶ in CMOS-Technologie kaum noch verwendet

PLA: Programmable Logic Array

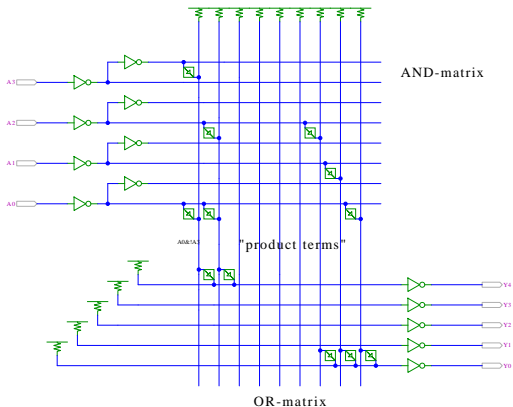

(Hades tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/42-programmable/10-pla/pla.html)


GAL: Generic Array Logic

- ▶ disjunktive UND-ODER Struktur
- ▶ externe Eingänge und Ausgangswerte direkt/invertiert
- ▶ „Fuses“ verbinden Eingangswerte mit den AND-Termen

- ▶ programmierbare Ausgabezellen (OLMC) mit je einem D-Flipflop
- ▶ Output-Enable über AND-OR Matrix steuerbar
- ▶ drei Optionen
 - ▶ synchron/kombinatorisch (Flipflop nutzen oder umgehen)
 - ▶ Polarität des Eingangs (D oder \bar{D} speichern)
 - ▶ Polarität des Ausgangs (Q oder \bar{Q} ausgeben)

- ▶ Beispiel: GAL16V8 mit 8 Ausgabezellen, je 7+1 OR-Terme pro Ausgabezelle, 32 Eingänge pro Term.


GAL: Blockschaltbild (Ausschnitt)

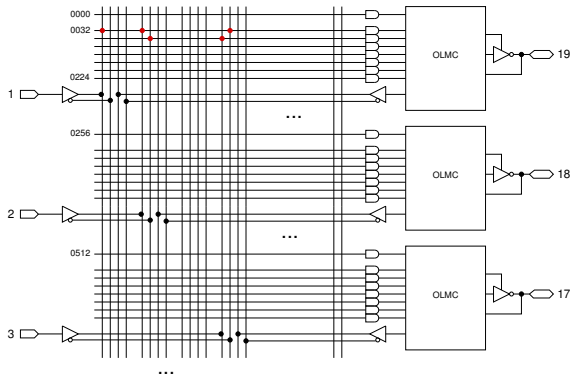


- ▶ programmierbare Sicherungen durchnummeriert
- ▶ kompakte Darstellung der UND-Terme: je eine Zeile
- ▶ Beispiel zweiter Term (ab 0032): $y = 1 \vee 2 \vee \bar{3}$

GAL: Ausgabezelle mit Flipflop

OLMC: Output-Logic-Macrocell

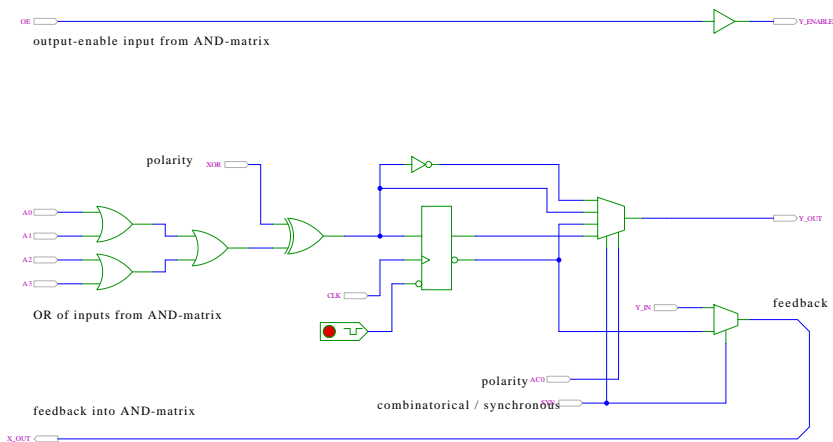

GAL: Beispiel Ampel

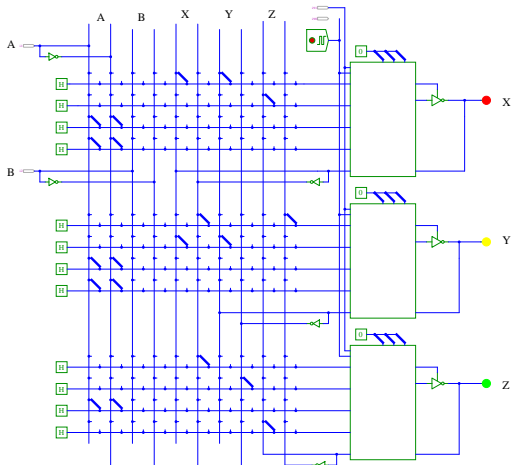


FPGA: Field-Programmable Gate-Array

Sammelbegriff für „große“ anwender-programmierbare Schaltungen

- ▶ Matrix von kleineren programmierbaren Zellen
- ▶ z.B. 64x1 SRAM als Lookup für Funktionen mit 4 Variablen
- ▶ Multiplexer-Netzwerk als programmierbare Verbindung
- ▶ zusätzliche „Makrozellen“:
 - ▶ Multiplizierer
 - ▶ schnelle serielle Kommunikation
 - ▶ eingebettete Multiplizierer
- ▶ Komplexität derzeit bis über 400 000 Gatteräquivalente
- ▶ Xilinx, Altera, weitere

FPGA: Altera Prototypenboard

 

Inhalt

- ▶ Speicher
- ▶ Register-Transfer-Ebene
- ▶ Halbleitertechnologie
- ▶ CMOS-Schaltungen
- ▶ Programmierbare Logikbausteine
- ▶ Entwurf Integrierter Schaltungen

Entwurf Integrierter Schaltungen

besonders anspruchsvoller Bereich der Informatik:

- ▶ Halbleiterfertigung benötigt vorab sämtliche Geometriedaten
- ▶ spätere Änderungen eines Chips nicht möglich
- ▶ Durchlauf aller Fertigungsschritte dauert Wochen bis Monate
- ▶ Entwürfe müssen komplett fehlerfrei sein

- ▶ spezielle Hardware-/System-Beschreibungssprachen
- ▶ Simulation des Gesamtsystems
- ▶ Analyse des Zeitverhaltens
- ▶ ggf. Emulation/Prototyping mit FPGAs


- ▶ Kombination von Hardware- oder Softwarerealisierung von Teilfunktionen, sog. **HW/SW-Codesign**

Entwurfsablauf

Wasserfallmodell

- ▶ Lastenheft
- ▶ Verhaltensmodell (Software)
- ▶ Aufteilung in HW- und SW-Komponenten
- ▶ funktionale Simulation/Emulation und Test
- ▶ Synthese oder manueller Entwurf der HW, Floorplan
- ▶ Generieren der „Netzliste“ (logische Struktur)
- ▶ Simulation mit Überprüfung der Gatter-/Leitungslaufzeiten
- ▶ Generieren und Optimierung des Layouts („Tapeout“)

Y-Diagramm

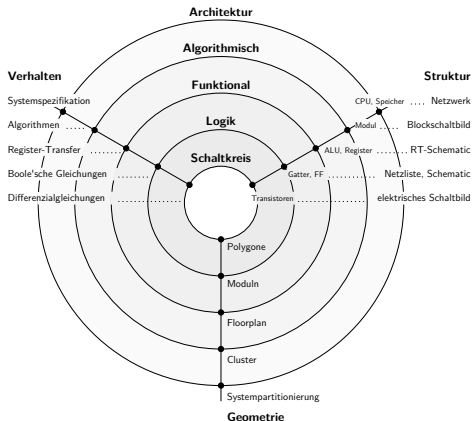

(Gajski, 1988)

Y-Diagramm: Deutung

- ▶ drei unterschiedliche Aspekte/Dimensionen:
 - 1 Verhalten
 - 2 Struktur (logisch)
 - 3 Geometrie (physikalisch)

- ▶ Ende des Entwurfsprozesses ist die vollständige Geometrie des Chips (ganz innen)
- ▶ benötigt für die Halbleiterfertigung (Planarprozess)

- ▶ Start möglichst abstrakt, z.B. als Verhaltensbeschreibung
- ▶ Entwurfsprogramme („EDA“, *electronic design automation*) unterstützen den Entwerfer: setzen Verhalten in Struktur und Struktur in Geometrien um

Entwurfstile

Was ist die „beste“ Realisierung einer gewünschten Funktionalität?

- ▶ mehrere konkurrierende Kriterien
 - ▶ Performance, Chipfläche, Stromverbrauch
 - ▶ Stückkosten vs. Entwurfsaufwand und Entwurfskosten
 - ▶ Zeitbedarf bis zur ersten Auslieferung und ggf. für Designänderungen
 - ▶ Schutz von Intellectual-Property
 - ▶ ...
- ▶ vier gängige Varianten:
 - ▶ full-custom Schaltungen
 - ▶ semi-custom Bausteine: Standardzellen, Gate-Arrays
 - ▶ anwender-programmierbare Bausteine: FPGA, PAL/GAL, ROM
 - ▶ als Software auf von-Neumann Rechner: RAM, ROM

Full-custom („Vollkunden-Entwurf“)

- ▶ vollständiger Entwurf der gesamten Geometrie eines Chips
- ▶ jeder Transistor einzeln „massgeschneidert“ und platziert
- ▶ vorgegeben sind lediglich die Entwurfsregeln (*design-rules*) des jeweiligen Herstellungsprozesses (Strukturbreite, Mindestabstände, usw.)
- ▶ gegebenenfalls Verwendung von Teilschaltungen/Makros des Herstellers
- ▶ minimale Chipfläche, beste Performance, kleinster Stromverbrauch
- ▶ geringste Stückkosten bei der Produktion
- ▶ aber höchste Entwurfs- und Maskenkosten
- ▶ erste Prototypen erst nach Durchlaufen aller Maskenschritte

Semi-custom: Standardzell-Entwurf

- ▶ Entwurf der Schaltung mit vorhandenen Grundkomponenten:
 - ▶ Basisbibliothek mit Gattern und Flipflops
 - ▶ teilweise (konfigurierbare) ALUs, Multiplizierer
 - ▶ teilweise (konfigurierbare) Speicher
- ▶ Entwurfsregeln sind der Bibliothek berücksichtigt
- ▶ Platzierung der Komponenten und Verdrahtung
- ▶ kleine Chipfläche, gute Performance, niedriger Stromverbrauch
- ▶ geringe Stückkosten
- ▶ hohe Maskenkosten (alle Masken erforderlich)
- ▶ erste Prototypen erst nach Durchlaufen aller Maskenschritte
- ▶ nur bei Massenprodukten wirtschaftlich, ab ca. 100.000 Stück
- ▶ z.B. Speicherbausteine (SRAM, DRAM), gängige Prozessoren



Semi-custom: Gate-Arrays

- ▶ Schaltung mit Gattern/Transistoren an festen Positionen
- ▶ Entwurf durch Verdrahten der vorhandenen Transistoren
- ▶ überzählige Transistoren werden nicht angeschlossen

- ▶ mittlere Chipfläche, mittlere Performance, mittlerer Stromverbrauch
- ▶ mittlere Stückkosten
- ▶ mittlere Maskenkosten (nur Verdrahtung kundenspezifisch)
- ▶ Prototypen schnell verfügbar (nur Verdrahtung)

- ▶ ab mittleren Stückzahlen wirtschaftlich, ab. ca. 1 000 Stück

FPGA: Field-Programmable Gate-Arrays

- ▶ Hunderte/Tausende von konfigurierbaren Funktionsblöcken
- ▶ Verschaltung dieser Blöcke vom Anwender programmierbar

- ▶ Entwurfsprogramme setzen Beschreibung des Anwenders auf die Hardware-Blöcke und deren Verschaltung um
- ▶ derzeit bis ca. 1M Gatter-Äquivalente möglich
- ▶ Taktfrequenzen bis ca. 100 MHz
- ▶ zwei dominierende Hersteller: Xilinx, Altera

- ▶ nicht benutzte Blöcke liegen brach
- ▶ Schaltung kann in Minuten neu programmiert/verbessert werden

FPGA: selbstgemacht: Projekt 64-189

- ▶ Ideen für einen Mikrochip? Zum Beispiel für Bildverarbeitung, 3D-Algorithmen, Parallelverarbeitung, usw.
- ▶ Hereinschnuppern: Projekt 64-189 *Entwurf eines Mikrorechners*
- ▶ eigenen Prozessor mit Befehlssatz etc. entwerfen und auf FPGA realisieren
- ▶ Demo-Boards von Altera und Xilinx und Entwurfssoftware sind bei uns am Department verfügbar
- ▶ interessante Entwürfe können sofort umgesetzt und getestet werden
- ▶ einfach bei TAMS oder TIS vorbeischauchen

Literatur: Quellen für die Abbildungen

- ▶ Andrew Tanenbaum,
Structured Computer Organization, 5th. edition, Pearson
Prentice Hall, 2006
- ▶ Steven Furber,
ARM System-on-Chip Architecture,
Addison-Wesley, 2000
- ▶ Andreas Mäder,
Vorlesung Rechnerstrukturen und Mikrosysteme (RAM),
Universität Hamburg, FB Informatik, 2008
- ▶ Norbert Reifschneider: *CAE-gestützte IC-Entwurfsmethoden*.
Prentice Hall; München, 1998

Literatur: Vertiefung

- ▶ Reiner Hartenstein, *Standort Deutschland: Wozu noch Mikro-Chips*, IT-Press Verlag, 1994 (vergriffen)
- ▶ N.E.H. Weste & K. Eshragian, *Principles of CMOS VLSI Design — A Systems Perspective*, Addison-Wesley Publishing, 1993
- ▶ G. Nicolescu and P.J. Mosterman (ed.), *Model-Based Design for Embedded Systems*, CRC Press, 2010
- ▶ C. Mead and L. Conway, *Introduction to VLSI Systems*, Addison-Wesley, 1982
- ▶ Giovanni de Micheli, *Synthesis and Optimization of Digital Circuits*, McGraw-Hill, 1994