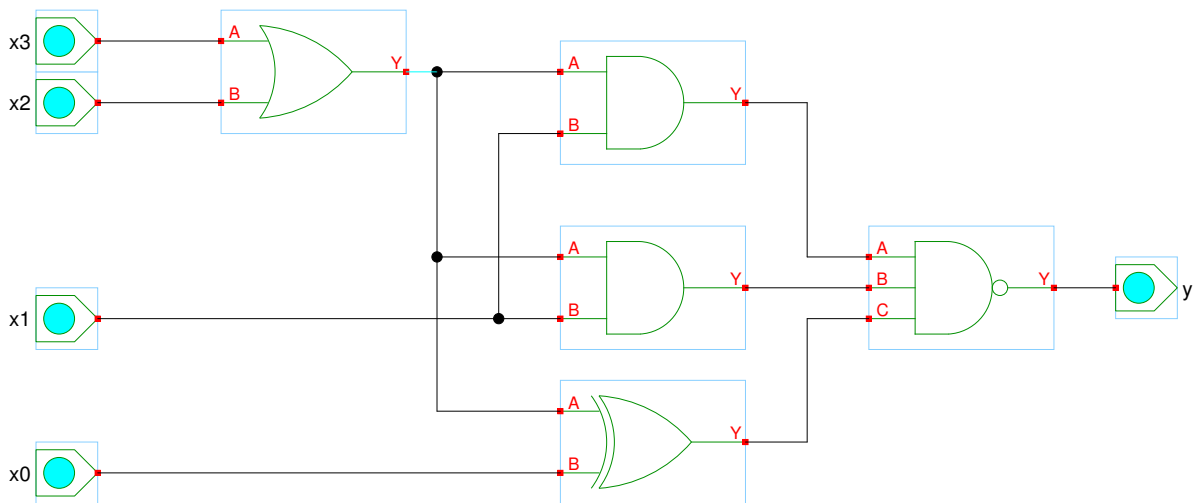


## Aufgabenblatt 9 Ausgabe: 06.12., Abgabe: 13.12. 12:00

Gruppe	
Name(n)	Matrikelnummer(n)

### Aufgabe 9.1 (Punkte 10+10+10)

Analyse einer Schaltung: Analysieren Sie die folgende Schaltung aus OR-, AND-, XOR und NAND-Gattern:



- Ermitteln Sie den Ausgangswert  $y$  der Funktion für alle Belegungen der Variablen ( $x_3, x_2, x_1, x_0$ ) und erstellen Sie das zugehörige KV-Diagramm.
- Bestimmen Sie aus dem KV-Diagramm die disjunktive Minimalform der Funktion, indem Sie Schleifen einzeichnen.
- Zeichnen Sie das zugehörige Schaltnetz zu (b).

**Aufgabe 9.2** (Punkte 15+15+5)

*Minimalformen:* Sei  $f(a, b, c, d)$  eine boolesche Funktion und DMF(f) bzw. KMF(f) die disjunktive bzw. die konjunktive Minimalform von  $f$ , die man erhält, wenn man  $f$  in ein KV-Diagramm einträgt und dann nach den aus der Vorlesung bekannten Verfahren (ohne weitere algebraische Umformungen!) minimiert.

- (a) Geben Sie eine Funktion  $f(a, b, c, d)$  mit möglichst vielen UND/ODER-Termen an, für die gilt DMF(f)=KMF(f).
- (b) Wie lassen sich die Funktionen, für die gilt DMF(f)=KMF(f), charakterisieren?
- (c) Welche dieser Funktionen führen zu einer besonders einfachen Reed-Muller-Form?

**Hinweis:** Die KMF(f) hat die allgemeine Form  $k_1(a, b, c, d) \wedge \dots \wedge k_n(a, b, c, d)$ , wobei die  $k_i$  boolesche Funktionen sind, in denen (neben Negationen) nur ODER auftreten. Für die DMF(f) erhält man eine ähnliche allgemeine Form. Dann kann man sich überlegen, was DMF(f)=KMF(f) (ohne algebraische Umformungen!) bedeutet.

**Aufgabe 9.3** (Punkte 20)

*2:1-Multiplexer:* Wir betrachten den 2:1-Multiplexer mit Steuereingang  $s$  und Dateneingängen  $a_1$  und  $a_0$ , also  $MUX(s, a_1, a_0) = (s a_1) \vee (\bar{s} a_0)$ .


Geben Sie eine Schaltung nur aus (mehreren) 2:1 Multiplexern an, die einen 1-bit Volladdierer mit den Eingängen  $a, b$  und Carry-in  $c_i$ , sowie den beiden Ausgängen  $s$  für Summe und  $c_o$  für Carry-out realisiert. Wir nehmen dazu an, dass die Variablen sowohl direkt als auch invertiert zur Verfügung stehen (z.B.  $a$  und  $\bar{a}$ ).

Zeichnen Sie ein (Hades-) Schaltbild.

 **Aufgabe 9.4** (Punkte 15)

*Zeitverhalten von Schaltungen:*

Wir untersuchen das Zeitverhalten der folgenden Schaltung mit den beiden Eingängen  $D$  und  $C$  und den zwei Ausgängen  $Q$  und  $Q'$ .



Die Signalverzögerungszeit jedes NAND-Gatters genau 15ns ist (ein Teilstrich in folgendem Diagramm). Überlegen Sie sich für den gegebenen Verlauf von  $D$  und  $C$  den Verlauf von  $S$ ,

R, Q, Q'. Beachten Sie dabei, dass wegen der Verzögerung S und R im ersten Kästchen Q und Q' in der ersten beiden Kästchen (und möglicherweise auch noch länger undefiniert) sind. Beachten Sie dabei, dass für undefinierte Werte  $x$  gelten soll  $\overline{0 \wedge x} = 1$  und  $\overline{1 \wedge x} = x$ :

