



Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

MIN-Fakultät  
Fachbereich Informatik



# 64-040 Modul InfB-RSB

## Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

[https://tams.informatik.uni-hamburg.de/  
lectures/2024ws/vorlesung/rsb](https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2024ws/vorlesung/rsb)

– Kapitel 9 –

Andreas Mäder



Universität Hamburg  
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften  
Fachbereich Informatik

**Technische Aspekte Multimodaler Systeme**

Wintersemester 2024/2025



## Schaltnetze

Definition

Schaltpläne und Symbole

Hades: Editor und Simulator

Logische Gatter

Inverter, AND, OR

XOR und Parität

Einfache Schaltnetze

Multiplexer, Demultiplexer

Prioritätsencoder

Beispiele

ALU Schaltnetze

Addierer

Multiplizierer

Barrel-Shifter

ALU (Arithmetisch-Logische Einheit)





Zeitverhalten von Schaltungen

Hazards

Literatur






- ▶ **Schaltnetz** oder auch **kombinatorische Schaltung** (*combinational logic circuit*) ein digitales System mit  $n$  Eingängen ( $b_1, b_2, \dots, b_n$ ) und  $m$ -Ausgängen ( $y_1, y_2, \dots, y_m$ ), dessen Ausgangsvariablen zu jedem Zeitpunkt nur von den aktuellen Werten der Eingangsvariablen abhängen

Beschreibung als Vektorfunktion  $\vec{y} = F(\vec{b})$

 - ▶ Bündel von Schaltfunktionen (mehrere SF)
- ▶ ein Schaltnetz darf keine Rückkopplungen enthalten (sonst speicherndes Verhalten, Kapitel 10)



- ▶ Begriff: „Schaltnetz“
  - ▶ technische Realisierung von Schaltfunktionen / Funktionsbündeln
  - ▶ Struktur aus einfachen Gatterfunktionen
    - Gatter: triviale Funktion mit wenigen (2...4) Eingängen
- ▶ Schaltnetze werden nicht nur statisch betrachtet
  - ▶ Gatterlaufzeiten spielen eine Rolle
  - ▶ max. Taktfrequenz durch Schaltnetz-Verzögerungen definiert






- ▶ Schaltsymbole
- ▶ Grundgatter (Inverter, AND, OR usw.)
- ▶ Kombinationen aus mehreren Gattern
  
- ▶ Schaltnetze (mehrere Ausgänge)
- ▶ Beispiele
  
- ▶ Arithmetisch/Logische Operationen





- ▶ standardisierte Methode zur Darstellung von Schaltungen
- ▶ genormte Symbole für Komponenten
  - ▶ Spannungs- und Stromquellen, Messgeräte
  - ▶ Schalter und Relais
  - ▶ Widerstände, Kondensatoren, Spulen
  - ▶ Dioden, Transistoren (bipolar, MOS)
  - ▶ **Gatter**: logische Grundoperationen (UND, ODER usw.)
  - ▶ **Flipflops**: Speicherglieder
- ▶ Verbindungen
  - ▶ Linien für Drähte (Verbindungen)
  - ▶ Anschlusspunkte für Drahtverbindungen
  - ▶ dicke Linien für  $n$ -bit Busse, Anzapfungen usw.
- ▶ komplexe Bausteine, hierarchisch zusammengesetzt

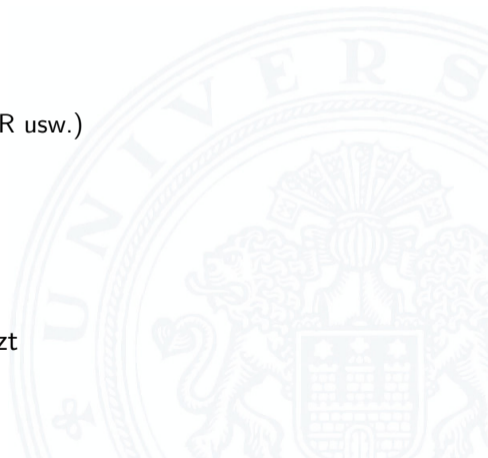

DIN 40700 (ab 1976)	Schaltzeichen		Benennung
	Früher	in USA	
			UND - Glied (AND)
			ODER - Glied (OR)
			NICHT - Glied (NOT)
			Exklusiv-Oder - Glied (Exclusive-OR, XOR)
			Aquivalenz - Glied (Logic identity)
			UND - Glied mit negier- tem Ausgang (NAND)
			ODER - Glied mit negier- tem Ausgang (NOR)
			Negation eines Eingangs
			Negation eines Ausgangs





- ▶ **Logisches Gatter** (*logic gate*): realisiert eine logische Grundfunktion als einzelne (elektro-) technische Komponente
  
- ▶ 1 Eingang: Treiberstufe (Verstärker) und Inverter (Negation)
- ▶ 2 Eingänge: AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR
- ▶ 3 und mehr Eingänge: AND, OR, NAND, NOR, Volladdierer, Parität
- ▶ Multiplexer
  
- ▶ vollständige Basismenge erforderlich (Folie: 457)
- ▶ in Halbleitertechnologie sind NAND/NOR besonders effizient



Spielerischer Zugang zu digitalen Schaltungen:

- ▶ mit Experimentierkasten oder im Logiksimulator
- ▶ interaktive Simulation erlaubt direktes Ausprobieren
- ▶ Animation und Visualisierung der logischen Werte
- ▶ „entdeckendes Lernen“

▶ Diglog: [john-lazzaro.github.io/chipmunk](https://john-lazzaro.github.io/chipmunk)

[Laz]


▶ Hades: [tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos](https://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos)  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/toc.html](https://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/toc.html)

[HenHA]

- ▶ Funktion: Schaltplaneingabe, Simulation, Impulsdiagramme ... als Java-Archiv  
Webstart Demos im Browser
- ▶ Grundsaltungen, Gate-Level Circuits ...  
einfache Prozessoren ...

- ▶ Vorführung des Simulators
- ▶ Eingang: Schalter + Anzeige („Ipin“)
- ▶ Ausgang: Anzeige („Opin“)
- ▶ Taktgenerator
- ▶ PowerOnReset
- ▶ Anzeige / Leuchtdiode
- ▶ Siebensegmentanzeige
- ▶ ...

Hades Demo: 00-intro/00-welcome/chapter

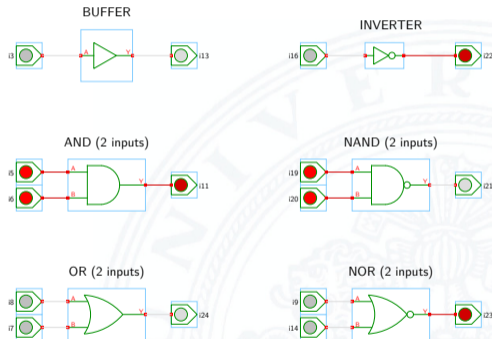

[HenHA] Hades Demo: 10-gates/00-gates/basic



- ▶ Farbe einer Leitung codiert den logischen Wert
- ▶ Einstellungen sind vom Benutzer konfigurierbar

- ▶ Defaultwerte

blau            glow-mode ausgeschaltet

hellgrau      logisch    0

rot            logisch    1

orange        tri-state    $Z \Rightarrow$  kein Treiber (bidirektionale Busse)


magenta      undefined  $X \Rightarrow$  Kurzschluss, ungültiger Wert

cyan          unknown    $U \Rightarrow$  nicht initialisiert

▶ Exkurs: Tristate



- ▶ Menü: Anzeigeoptionen, Edit-Befehle usw.
- ▶ Editorfenster mit Popup-Menü für häufige Aktionen
- ▶ Rechtsklick auf Komponenten öffnet Eigenschaften/Parameter (*property-sheets*)
- ▶ optional „tooltips“ (enable im Layer-Menü)
- ▶ Simulationssteuerung: *run*, *pause*, *rewind*
- ▶ Anzeige der aktuellen Simulationszeit
- ▶ Details siehe Hades-Webseite: Kurzreferenz, Tutorial  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/docs.html](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/docs.html)

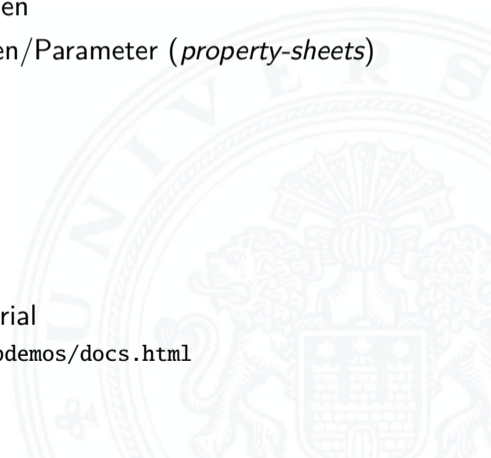

# Gatter: Verstärker, Inverter, AND, OR

BUFFER



INVERTER




AND (2 inputs)



NAND (2 inputs)



OR (2 inputs)

 


NOR (2 inputs)




# Grundsaltungen: De Morgan Regel

## AND (2 inputs)

 

## OR (2 inputs)

 

# Gatter: AND/NAND mit zwei, drei, vier Eingängen

BUFFER



INVERTER




AND (2 inputs)




NAND (2 inputs)




AND (3 inputs)

 


NAND (3 inputs)

 

AND (4 inputs)

 


NAND (4 inputs)

 




# Gatter: AND mit zwölf Eingängen

 

AND3-AND4

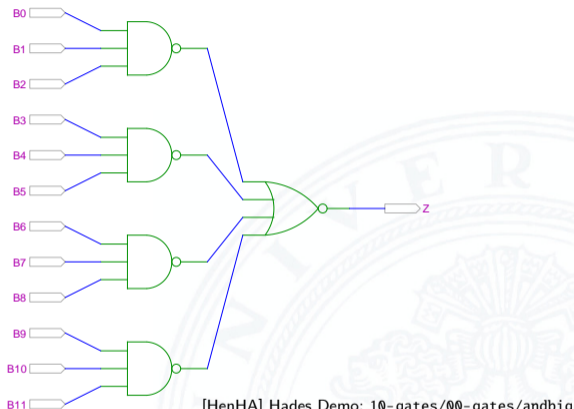

NAND3-NOR4 (De Morgan)

[HenHA] Hades Demo: 10-gates/00-gates/andbig

- ▶ Kaskadierung: in der Regel max. 4 Eingänge pro Gatter  
Grund: elektrotechnische Nachteile

# Gatter: OR/NOR mit zwei, drei, vier Eingängen

BUFFER



INVERTER




OR (2 inputs)




NOR (2 inputs)




OR (3 inputs)

 


NOR (3 inputs)

 

OR (4 inputs)

 


NOR (4 inputs)

 





### AOI21 (And-Or-Invert)

 


### OAI21 (Or-And-Invert)

 

### AOI33 (And-Or-Invert)

 

### OAI32 (Or-And-Invert)

 

[HenHA] Hades Demo: 10-gates/00-gates/complex

- ▶ in CMOS-Technologie besonders günstig realisierbar
- ⇒ elektrotechnisch nur **ein einziges Gatter**

# Gatter: XOR und XNOR

BUFFER



INVERTER




AND (2 inputs)



XOR (2 inputs)



OR (2 inputs)

 

XNOR (2 inputs)




# XOR und drei Varianten der Realisierung


► Symbol




► AND-OR

 

► NAND-NAND

 


► mit Multiplexer

 
 
# XOR zur Berechnung der Parität


- ▶ Parität, siehe „Codierung – Fehlererkennende Codes“
- ▶ 4-bit Parität:  $d_3 \oplus d_2 \oplus d_1 \oplus d_0$



[HenHA] Hades Demo: 10-gates/12-parity/parity4
 
# XOR zur Berechnung der Parität (cont.)

- ▶ 8-bit, bzw. 10-bit: Umschaltung odd/even, Kaskadierung über c-Eingang



[HenHA] Hades Demo: 10-gates/12-parity/parity8



- ▶ Schaltungen mit mehreren Ausgängen
- ▶ Bündelminimierung der einzelnen Funktionen

## Standard-Schaltnetze

- ▶ Multiplexer, Demultiplexer
- ▶ Prioritätsencoder

## ausgewählte typische Beispiele

- ▶ „Würfel“-Decoder
- ▶ Umwandlung vom Dual-Code in den Gray-Code
- ▶ (7,4)-Hamming-Code: Encoder und Decoder
- ▶ Siebensegmentanzeige





## 2:1-Multiplexer

Umschalter zwischen zwei Dateneingängen („Wechselschalter“)

- ▶ ein Steuereingang:  $s$   
zwei Dateneingänge:  $a_1$  und  $a_0$   
ein Datenausgang:  $y$
- ▶ wenn  $s = 1$  wird  $a_1$  zum Ausgang  $y$  durchgeschaltet  
wenn  $s = 0$  wird  $a_0$  —"

$s$	$a_1$	$a_0$	$y$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1





## Umschalten zwischen mehreren Dateneingängen





### ► 4:1-Multiplexer

$s_1$	$s_0$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	$y$
0	0	*	*	*	$a_0$	$a_0$
0	1	*	*	$a_1$	*	$a_1$
1	0	*	$a_2$	*	*	$a_2$
1	1	$a_3$	*	*	*	$a_3$

- $\lceil \log_2(n) \rceil$  Steuereingänge:  $s_m, \dots, s_0$   
n Dateneingänge:  $a_{n-1}, \dots, a_0$   
ein Datenausgang:  $y$







# 2:1 und 4:1 Multiplexer

    


[HenHA] Hades Demo: 10-gates/40-mux-demux/mux21-mux41

- ▶ keine einheitliche Anordnung der Dateneingänge in Schaltplänen:  
höchstwertiger Eingang manchmal oben, manchmal unten

# Multiplexer und Demultiplexer

   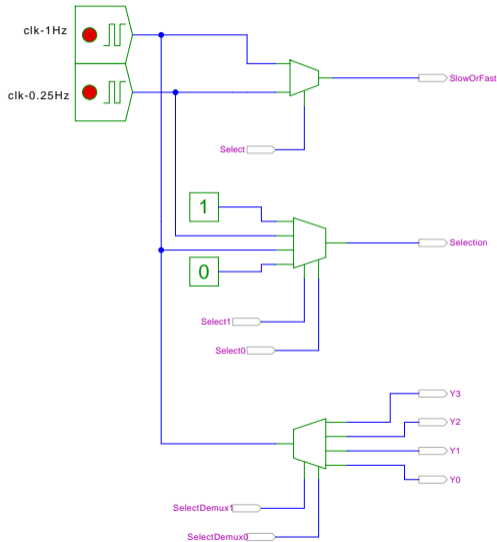

 
# 8-bit Multiplexer: Integrierte Schaltung 74151




- ▶ Schaltplan aus Gattern
- ▶ drei Steuereingänge:  $a$ ,  $b$ ,  $c$   
acht Dateneingänge:  $d_7, \dots, d_0$   
ein Kontrollsignal (Maskierung)
 
# 16-bit Demultiplexer: Integrierte Schaltung 74154



- ▶ vier Steuereingänge:  $a, b, c, d$
- ein Dateneingang:  $\overline{g_1} \oplus \overline{g_2}$
- 16 Datenausgänge:  $y_0, \dots, y_{15}$
 
# 16-bit Demultiplexer: 74154 als Adressdecoder








- ▶ Anwendung u.a. für Interrupt-Priorisierung
- ▶ Schaltung konvertiert  $n$ -bit Eingabe in eine Dualcodierung
- ▶ Wenn Bit  $n$  aktiv ist, werden alle niedrigeren Bits  $(n - 1), \dots, 0$  ignoriert

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_1$	$y_0$
1	*	*	*	1	1
0	1	*	*	1	0
0	0	1	*	0	1
0	0	0	*	0	0

- ▶ unabhängig von niederwertigstem Bit  $\Rightarrow x_0$  kann entfallen




## 4:2 Prioritätsencoder

 

[HenHA] Hades Demo: 10-gates/45-priority/priority42

- ▶ zweistufige Realisierung (Inverter ignoriert)
- ▶ aktive höhere Stufe blockiert alle niedrigeren Stufen

## 4:2 Prioritätsencoder

 


[HenHA] Hades Demo: 10-gates/45-priority/priority42

[HenHA] Hades Demo: 10-gates/45-priority/priority53


- ▶ zweistufige Realisierung (Inverter ignoriert)
- ▶ aktive höhere Stufe blockiert alle niedrigeren Stufen
- ▶ Kaskadierung

# 8:3 Prioritätsencoder

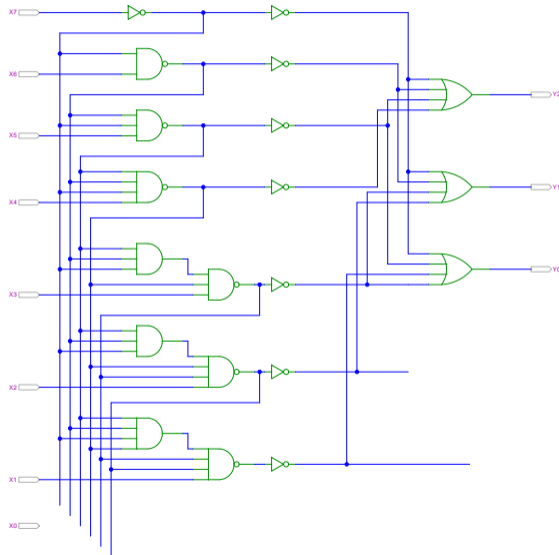
 
# Beispiel: „Würfel“-Decoder


Visualisierung eines Würfels mit sieben LEDs



- ▶ Eingabewert von 0...6
- ▶ Anzeige ein bis sechs Augen: eingeschaltet

Wert	$b_2$	$b_1$	$b_0$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_5$	$x_6$	$x_7$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
3	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
4	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
5	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
6	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1

# Beispiel: „Würfel“-Decoder (cont.)

 

[HenHA] Hades Demo: 10-gates/10-wuerfel/wuerfel

- ▶ Anzeige wie beim Würfel: ein bis sechs Augen
- ▶ Minimierung ergibt:

$$x_1 = x_7 = b_2 \vee b_1$$

links oben, rechts unten

$$x_2 = x_6 = b_2 \wedge b_1$$

mitte oben, mitte unten

$$x_3 = x_5 = b_2$$

rechts oben, links unten


$$x_4 = b_0$$

Zentrum



# Beispiel: Umwandlung vom Dualcode in den Graycode


## XOR benachbarter Bits

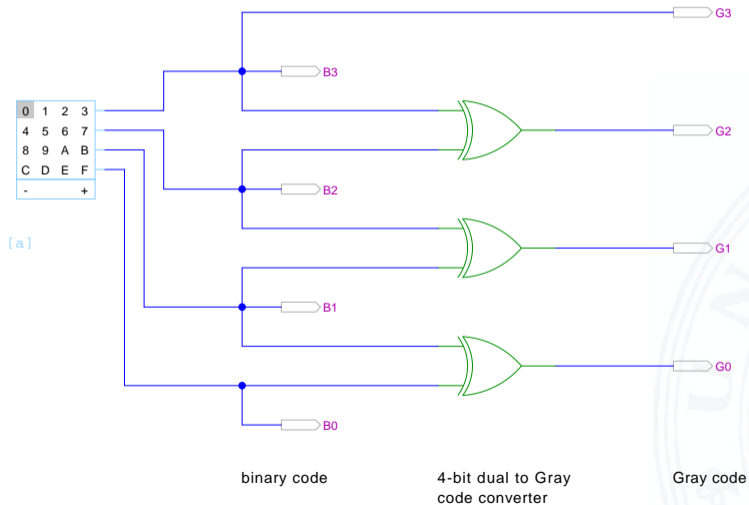



# Beispiel: Umwandlung vom Graycode in den Dualcode

## XOR-Kette

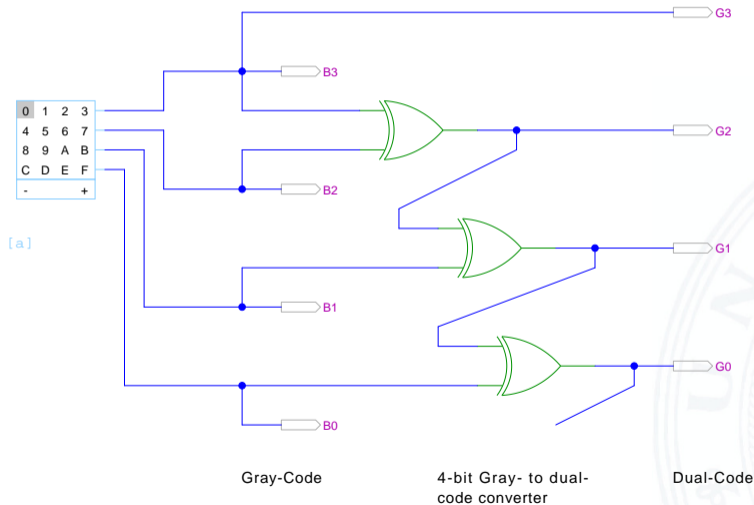





# (7,4)-Hamming-Code: Encoder und Decoder

- ▶ Encoder
  - ▶ vier Eingabebits
  - ▶ Hamming-Encoder erzeugt drei Paritätsbits
- ▶ Übertragungskanal
  - ▶ Übertragung von sieben Codebits
  - ▶ Einfügen von Übertragungsfehlern durch Invertieren von Codebits mit XOR-Gattern
- ▶ Decoder und Fehlerkorrektur
  - ▶ Decoder liest die empfangenen sieben Bits
  - ▶ Syndrom-Berechnung mit XOR-Gattern und Anzeige erkannter Fehler
  - ▶ Korrektur gekippter Bits

linke Seite


Mitte

rechte Seite

rechts oben



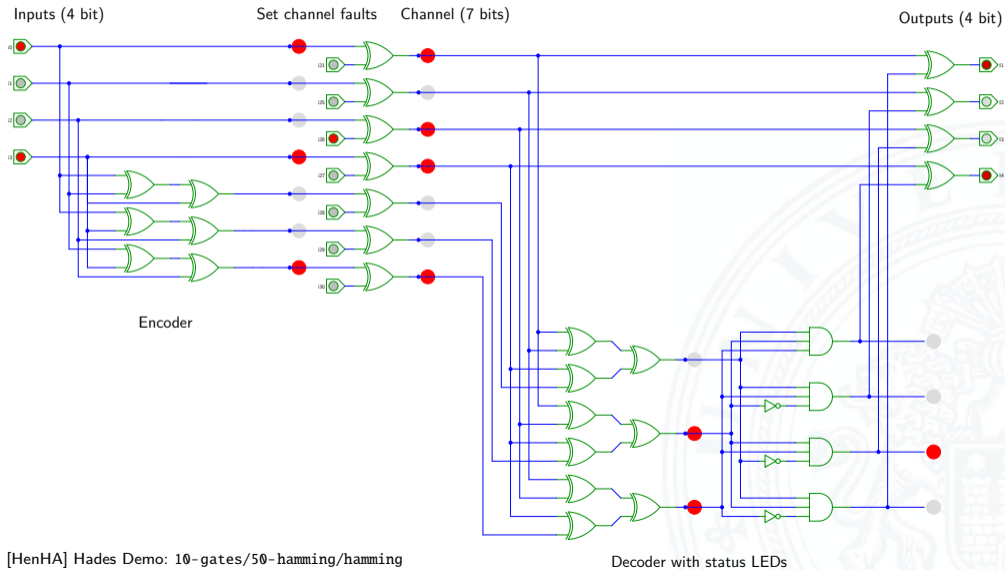
# (7,4)-Hamming-Code: Encoder und Decoder (cont.)


 
# mehrere Ausgänge: Siebensegmentanzeige

- ▶ sieben einzelne Leuchtsegmente (z.B. Leuchtdioden)
- ▶ Anzeige stilisierter Ziffern von 0 bis 9
- ▶ auch für Hex-Ziffern: A, b, C, d, E, F
  
- ▶ sieben Schaltfunktionen, je eine pro Ausgang
- ▶ Umcodierung von 4-bit Dualwerten in geeignete Ausgangswerte
- ▶ Segmente im Uhrzeigersinn: *a* (oben) bis *f*, *g* innen
  
- ▶ eingeschränkt auch als alphanumerische Anzeige für Ziffern und (einige) Buchstaben
  - gemischt Groß- und Kleinbuchstaben
  - Probleme mit M, N usw.




- ▶ Funktionen für Hex-Anzeige, 0...F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F
$a$	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
$b$	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
$c$	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
$d$	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
$e$	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
$f$	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
$g$	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

- ▶ für Ziffernanzeige mit *Don't Care*-Termen

 $a = 1011011111*****$   
 $b = \text{usw.}$





- ▶ zum Beispiel mit sieben KV-Diagrammen ...
- ▶ dabei versuchen, gemeinsame Terme zu finden und zu nutzen

Minimierung als Übungsaufgabe?


- ▶ nächste Folie zeigt Lösung aus Schiffmann, Schmitz

[SS04]


- ▶ als mehrstufige Schaltung ist günstigere Lösung möglich

Knuth: *AoCP, Volume 4, Fascicle 0*, 7.1.2, Seite 112ff


[Knu08]

 

# Siebensegmentdecoder: Ziffern 0...9

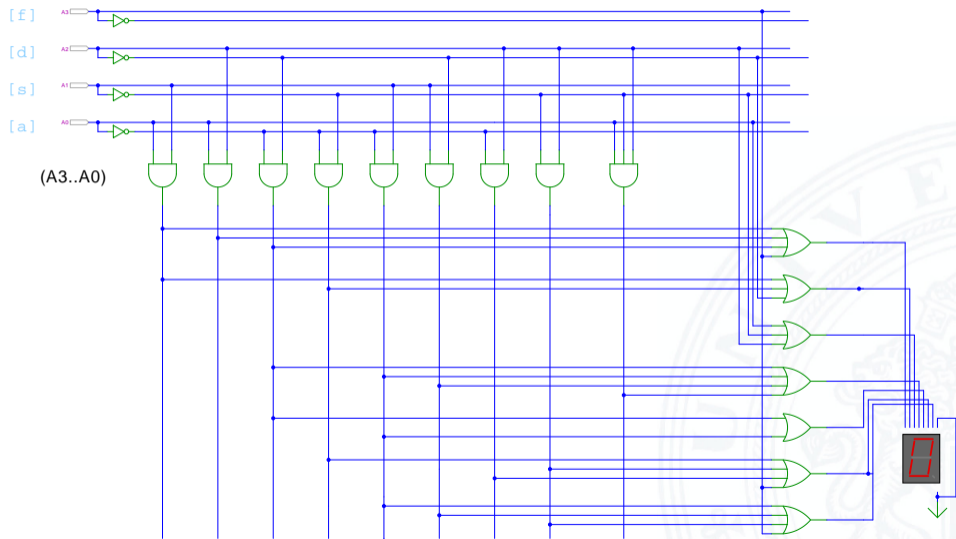
 
# Siebensegmentdecoder: Integrierte Schaltung 7449



[HenHA] Hades Demo: 10-gates/20-sevensegment/SN7449-demo

- ▶ Beispiel für eine integrierte Schaltung (IC)
- ▶ Anzeige von 0 ... 9, Zufallsmuster für A ... F, „Dunkeltastung“

*Minimale Anzahl der Gatter für die Schaltung?*

- ▶ Problem vermutlich nicht optimal lösbar (nicht *tractable*)
- ▶ Heuristik basierend auf „häufig“ verwendeten Teilfunktionen
- ▶ Eingänge  $x_1, x_2, x_3, x_4$ , Ausgänge  $a, \dots, g$

$$x_5 = x_2 \oplus x_3$$

$$x_{13} = x_1 \oplus x_7$$

$$\bar{a} = x_{20} = x_{14} \wedge \overline{x_{19}}$$

$$x_6 = \overline{x_1} \wedge x_4$$

$$x_{14} = x_5 \oplus x_6$$

$$\bar{b} = x_{21} = x_7 \oplus x_{12}$$

$$x_7 = x_3 \wedge \overline{x_6}$$

$$x_{15} = x_7 \vee x_{12}$$

$$\bar{c} = x_{22} = \overline{x_8} \wedge x_{15}$$

$$x_8 = x_1 \oplus x_2$$

$$x_{16} = x_1 \vee x_5$$

$$\bar{d} = x_{23} = x_9 \wedge \overline{x_{13}}$$

$$x_9 = x_4 \oplus x_5$$

$$x_{17} = x_5 \vee x_6$$

$$\bar{e} = x_{24} = x_6 \vee x_{18}$$

$$x_{10} = \overline{x_7} \wedge x_8$$

$$x_{18} = x_9 \wedge x_{10}$$

$$\bar{f} = x_{25} = \overline{x_8} \wedge x_{17}$$

$$x_{11} = x_9 \oplus x_{10}$$

$$x_{19} = x_3 \wedge x_9$$

$$g = x_{26} = x_7 \vee x_{16}$$

$$x_{12} = x_5 \wedge x_{11}$$





- ▶ Halb- und Volladdierer
- ▶ Addierertypen
  - ▶ Ripple-Carry
  - ▶ Carry-Lookahead
  
- ▶ Multiplizierer
- ▶ Quadratwurzel
  
- ▶ Barrel-Shifter
- ▶ ALU





- ▶ **Halbaddierer:** berechnet 1-bit Summe  $s$  und Übertrag  $c_o$  (*carry-out*) aus zwei Eingangsbits  $a$  und  $b$

$a$	$b$	$c_o$	$s$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$c_o = a \wedge b$$

$$s = a \oplus b$$





- ▶ **Volladdierer:** berechnet 1-bit Summe  $s$  und Übertrag  $c_o$  (*carry-out*) aus zwei Eingangsbits  $a$ ,  $b$  sowie Eingangsübertrag  $c_i$  (*carry-in*)

$a$	$b$	$c_i$	$c_o$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$$c_o = ab \vee ac_i \vee bc_i = (ab) \vee (a \vee b)c_i$$

$$s = a \oplus b \oplus c_i$$




# Schaltbilder für Halb- und Volladdierer

1-bit half-adder:  $(COUT,S) = (A+B)$

 

 1-bit full-adder:  $(COUT,S) = (A+B+Cin)$





► Summe:  $s_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$

$$s_0 = a_0 \oplus b_0$$

$$s_1 = a_1 \oplus b_1 \oplus c_1$$

$$s_2 = a_2 \oplus b_2 \oplus c_2$$

...

$$s_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$$

► Übertrag:  $c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$

$$c_1 = (a_0 b_0)$$

$$c_2 = (a_1 b_1) \vee (a_1 \vee b_1) c_1$$

$$c_3 = (a_2 b_2) \vee (a_2 \vee b_2) c_2$$


...

$$c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$$





 - ▶ *n*-bit Addierer theoretisch als zweistufige Schaltung realisierbar
  - ▶ direkte und negierte Eingänge, dann AND-OR Netzwerk
  - ▶ Aufwand steigt exponentiell mit *n* an,  
für Ausgangsbit *n* sind  $2^{(2n-1)}$  Minterme erforderlich
- ⇒ nicht praktikabel
- ▶ Problem: Übertrag (*carry*) ist rekursiv definiert als  
$$c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$$





 
## Diverse gängige Alternativen für Addierer

- ▶ Ripple-Carry
  - ▶ lineare Struktur
  - + klein, einfach zu implementieren
  - langsam, Laufzeit  $\mathcal{O}(n)$
- ▶ Carry-Lookahead (CLA)
  - ▶ Baumstruktur
  - + schnell
  - teuer (Flächenbedarf der Hardware)
- ▶ Mischformen: Ripple-block CLA, Block CLA, Parallel Prefix
- ▶ andere Ideen: Carry-Select, Conditional Sum, Carry-Skip
- ...






- ▶ Kaskade aus  $n$  einzelnen Volladdierern
- ▶ Carry-out von Stufe  $i$  treibt Carry-in von Stufe  $i + 1$
- ▶ Gesamtverzögerung wächst mit der Anzahl der Stufen als  $\mathcal{O}(n)$
  
- ▶ Addierer in Prozessoren häufig im *kritischen Pfad*
- ▶ möglichst hohe Performanz ist essenziell
- ▶ Ripple-Carry in CMOS-Technologie bis ca. 10-bit geeignet
- ▶ bei größerer Wortbreite gibt es effizientere Schaltungen
  
- ▶ Überlauf-Erkennung:  $c_o(n) \neq c_o(n - 1)$








# Ripple-Carry Adder: 4-bit

 

# Ripple-Carry Adder: Hades-Beispiel mit Verzögerungen
 
## ► Kaskade aus acht einzelnen Volladdierern



[HenHA] Hades Demo: 20-arithmetic/10-adders/ripple

- Gatterlaufzeiten in der Simulation bewusst groß gewählt
- Ablauf der Berechnung kann interaktiv beobachtet werden
- alle Addierer arbeiten parallel
- aber Summe erst fertig, wenn alle Stufen durchlaufen sind




## Zweierkomplement


- ▶  $(A - B)$  ersetzt durch Addition des 2-Komplements von  $B$
- ▶ 2-Komplement: Invertieren aller Bits und Addition von Eins
- ▶ Carry-in Eingang des niederwertigsten Bits bisher nicht benutzt
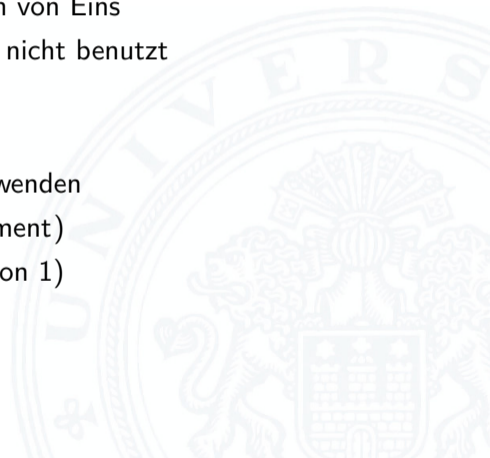
## Subtraktion quasi „gratis“ realisierbar

- ▶ LSB: Volladdierer (mit  $c_i$ ) statt Halbaddierer verwenden
- ▶ Invertieren der Bits von  $B$  (1-Komplement)
- ▶ Carry-in Eingang auf 1 setzen (Addition von 1)
- ▶ Resultat ist  $A + \bar{B} + 1 = A - B$


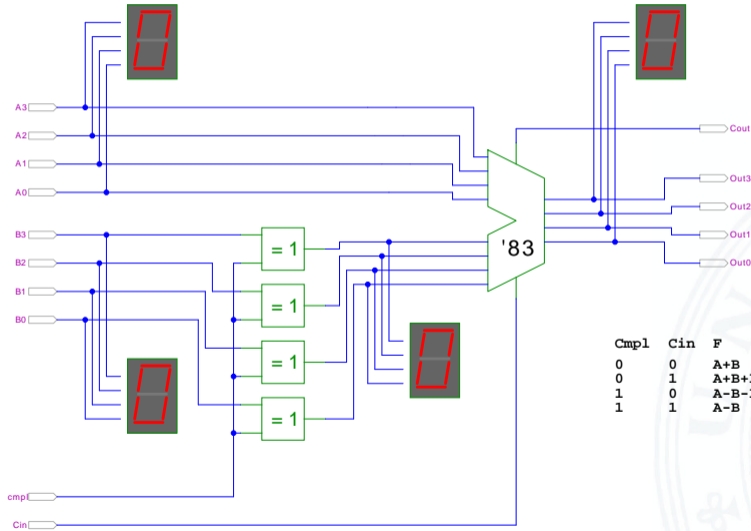
# Subtrahierer: Beispiel 7483 – 4-bit Addierer



Cmp1	Cin	F
0	0	A+B
0	1	A+B+1 (A++)
1	0	A-B-1 (A--)
1	1	A-B



- ▶ Addierer in Prozessoren häufig im *kritischen Pfad*
- ▶ möglichst hohe Performanz ist essenziell
- ⇒ bestimmt Taktfrequenz
  
- ▶ Carry-Select Adder: Gruppen von Ripple-Carry
- ▶ Carry-Lookahead Adder: Baumstruktur zur Carry-Berechnung
- ▶ ...
  
- ▶ über 10 Addierer „Typen“ (für 2 Operanden)
- ▶ Addition mehrerer Operanden
- ▶ Typen teilweise technologieabhängig
- ▶ Übersicht beispielsweise auf [www.aoki.ecei.tohoku.ac.jp/arith/mg/algorithm.html](http://www.aoki.ecei.tohoku.ac.jp/arith/mg/algorithm.html)


- Ripple-Carry Addierer muss auf die Überträge warten ( $\mathcal{O}(n)$ )
- ▶ Aufteilen des  $n$ -bit Addierers in mehrere Gruppen mit je  $m_i$ -bits
  - ▶ für jede Gruppe
    - ▶ jeweils zwei  $m_i$ -bit Addierer
    - ▶ einer rechnet mit  $c_i = 0$  ( $a + b$ ), der andere mit  $c_i = 1$  ( $a + b + 1$ )
    - ▶ 2:1-Multiplexer mit  $m_i$ -bit wählt die korrekte Summe aus
  - ▶ Sobald der Wert von  $c_i$  bekannt ist (Ripple-Carry), wird über den Multiplexer die benötigte Zwischensumme ausgewählt
  - ▶ Das berechnete Carry-out  $c_o$  der Gruppe ist das Carry-in  $c_i$  der folgenden Gruppe
- ⇒ Verzögerung reduziert sich auf die Verzögerung eines  $m$ -bit Addierers plus die Verzögerungen der Multiplexer

# Carry-Select Adder: Beispiel

## 8-Bit Carry-Select Adder (4 + 3 + 1 bit blocks)

4-bit Carry-Select Adder block

3-bit Carry-Select Adder block

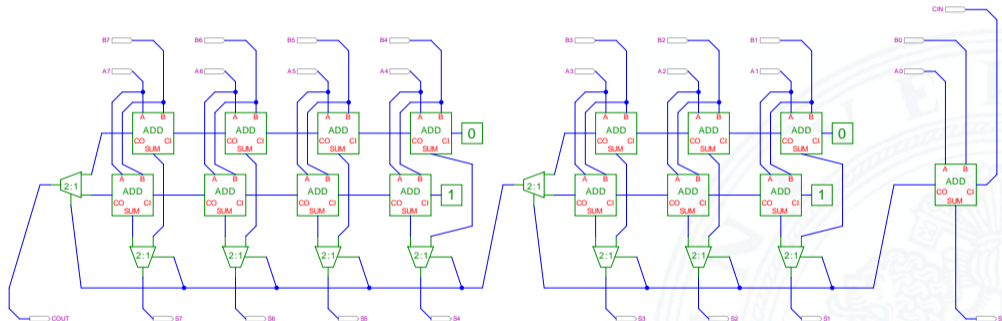


[HenHA] Hades Demo: 20-arithmetic/20-carryselect/adder\_carryselect

- ▶ drei Gruppen: 1-bit, 3-bit, 4-bit
- ▶ Gruppengrößen so wählen, dass Gesamtverzögerung minimal wird



# Carry-Select Adder: Beispiel ARM v6

 





# Carry-Lookahead Adder: Prinzip

▶  $c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$

- ▶ Einführung von Hilfsfunktionen

$$g_n = (a_n b_n)$$

$$p_n = (a_n \vee b_n)$$

$$c_{n+1} = g_n \vee p_n c_n$$

„generate carry“

„propagate carry“


- ▶ *generate*: Carry-out erzeugen, unabhängig von Carry-in

*propagate*: Carry-out weiterleiten / Carry-in maskieren

- ▶ Berechnung der  $g_n$  und  $p_n$  in einer Baumstruktur

Tiefe des Baums ist  $\log_2 N \Rightarrow$  entsprechend schnell

 
# Carry-Lookahead Adder: SUM-Funktionsblock



[HenHA] Hades Demo: 20-arithmetic/30-cla/sum

- ▶ 1-bit Addierer,  $s = a_i \oplus b_i \oplus c_i$
- ▶ keine Berechnung des Carry-out
- ▶ Ausgang  $g_i = a_i \wedge b_i$  liefert *generate carry*  
 $p_i = a_i \vee b_i$  – "– *propagate carry*

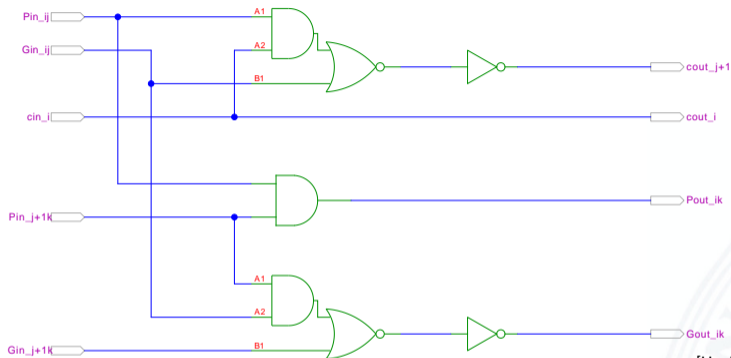
# Carry-Lookahead Adder: CLA-Funktionsblock



[HenHA] Hades Demo: 20-arithmetic/30-cla/cla


- ▶ Eingänge
  - ▶ propagate/generate Signale von zwei Stufen
  - ▶ carry-in Signal
- ▶ Ausgänge
  - ▶ propagate/generate Signale zur nächsthöheren Stufe
  - ▶ carry-out Signale: Durchleiten und zur nächsthöheren Stufe

# Carry-Lookahead Adder: 16-bit Addierer

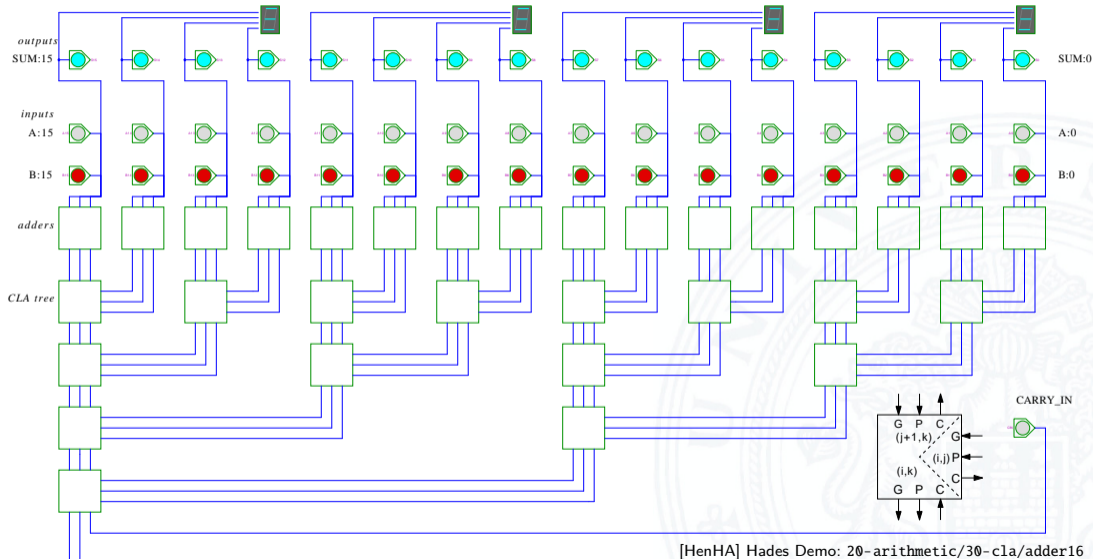
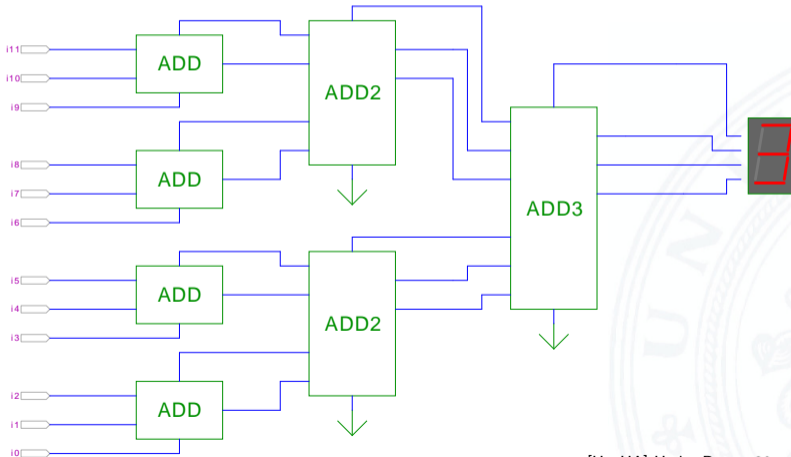
# Addition mehrerer Operanden

- ▶ Addierer-Bäume
- ▶ Beispiel: Bitcount, 12-bit addieren




- ▶ Halbaddierer:  $s = a \oplus b$        $c_o = a b$
- ▶ Volladdierer:  $s = a \oplus b \oplus c_i$      $c_o = a b \vee a c_i \vee b c_i$
  
- ▶ Ripple-Carry
  - ▶ Kaskade aus Volladdierern, einfach und billig
  - ▶ aber manchmal zu langsam, Verzögerung:  $\mathcal{O}(n)$
- ▶ Carry-Select Prinzip
  - ▶ Verzögerung  $\mathcal{O}(\sqrt{n})$
- ▶ Carry-Lookahead Prinzip
  - ▶ Verzögerung  $\mathcal{O}(\ln n)$
  
- ▶ Subtraktion durch Zweierkomplementbildung erlaubt auch Inkrement (A++) und Dekrement (A--)



- ▶ Teilprodukte als UND-Verknüpfung des Multiplikators mit je einem Bit des Multiplikanden
- ▶ Aufaddieren der Teilprodukte mit Addierern
- ▶ Realisierung als Schaltnetz erfordert:
  - $n^2$  UND-Gatter (bitweise eigentliche Multiplikation)
  - $n^2$  Volladdierer (Aufaddieren der Teilprodukte)
- ▶ abschließend ein  $n$ -bit Addierer für die Überträge
- ▶ in heutiger CMOS-Technologie kein Problem
  
- ▶ alternativ: Schaltwerke (Automaten) mit sukzessiver Berechnung des Produkts in mehreren Takten durch Addition und Schieben



 
# 2x2-bit Multiplizierer – als zweistufiges Schaltnetz






# 4x4-bit Multiplizierer – Array

 

# 4x4-bit Quadratwurzel

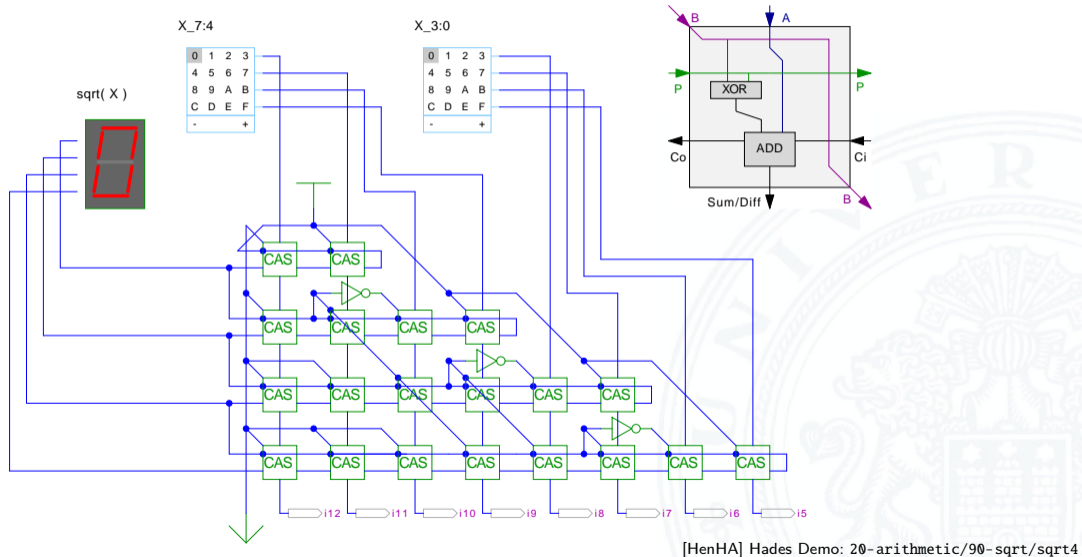

[HenHA] Hades Demo: 20-arithmetic/90-sqrt/sqrt4




weitere wichtige Themen aus Zeitgründen nicht behandelt


- ▶ *Carry-Save Adder* zur Summation der Teilprodukte
- ▶ *Booth-Codierung* (effiziente Multiplikation)
- ▶ Multiplikation von Zweierkomplementzahlen
- ▶ Multiplikation von Gleitkommazahlen
  
- ▶ *CORDIC-Algorithmen*
  - ▶ Multiplikation, Division
  - ▶ iterative Berechnung höherer Funktionen: Exponentialfunktion, Logarithmus, trigonometrische Funktionen
  
- ▶ bei Interesse: Literatur anschauen [Omo94, Kor01, Spa76]
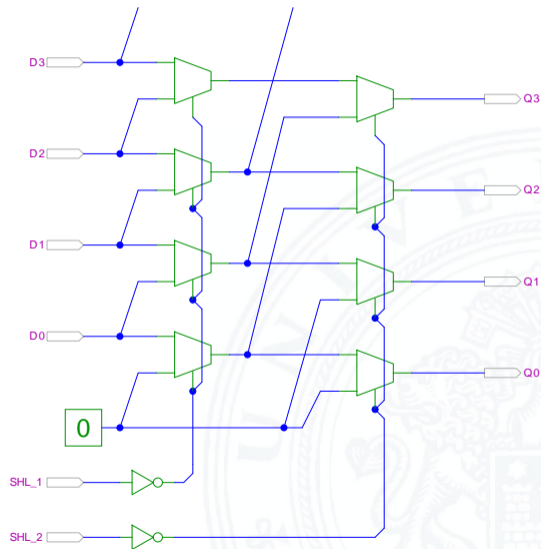
# Shifter: zweistufig, shift-left um 0...3 Bits

- ▶  $n$ -Dateneingänge  $D_i$   
 $n$ -Datenausgänge  $Q_i$
- ▶ 2:1 Multiplexer Kaskade
  - ▶ Stufe 0: benachbarte Bits
  - ▶ Stufe 1: übernächste Bits
  - ▶ usw.
- ▶ von rechts 0 nachschieben




# 8-bit Barrel-Shifter

 

[HenHA] Hades Demo: 10-gates/60-barrel/shifter8



- ▶ Prinzip der oben vorgestellten Schaltungen gilt auch für alle übrigen Shift- und Rotate-Operationen
- ▶     Logic shift right: von links Nullen nachschieben  
Arithmetic shift right: oberstes Bit nachschieben
- ▶ Rotate left/right: außen herausgeschobene Bits auf der anderen Seite wieder hineinschieben
- + alle Operationen typischerweise in einem Takt realisierbar
- Problem: Hardwareaufwand bei großen Wortbreiten und beliebigem Schiebe- bzw. Rotate-Argument

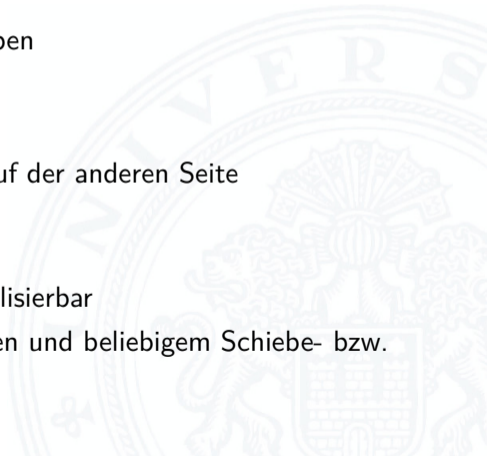



## Arithmetisch-logische Einheit ALU (*Arithmetic Logic Unit*)

- ▶ kombiniertes Schaltnetz für arithmetische und logische Operationen
- ▶ das zentrale Rechenwerk in Prozessoren

Funktionsumfang variiert von Typ zu Typ

- ▶ Addition und Subtraktion
- ▶ bitweise logische Operationen
- ▶ Schiebeoperationen
- ▶ evtl. Multiplikation
- ▶ Integer-Division selten verfügbar (separates Rechenwerk)

2-Komplement


Negation, UND, ODER, XOR

shift, rotate



 
# ALU: Addierer und Subtrahierer

- ▶ Addition ( $A + B$ ) mit normalem Addierer
- ▶ XOR-Gatter zum Invertieren von Operand  $B$
- ▶ Steuerleitung *sub* aktiviert das Invertieren und den Carry-in  $c_i$
- ▶ wenn aktiv, Subtraktion als  $(A - B) = A + \bar{B} + 1$
- ▶ ggf. auch Inkrement ( $A + 1$ ) und Dekrement ( $A - 1$ )
- ▶ folgende Folien: 7483 ist IC mit 4-bit Addierer






# ALU: Addierer und Subtrahierer

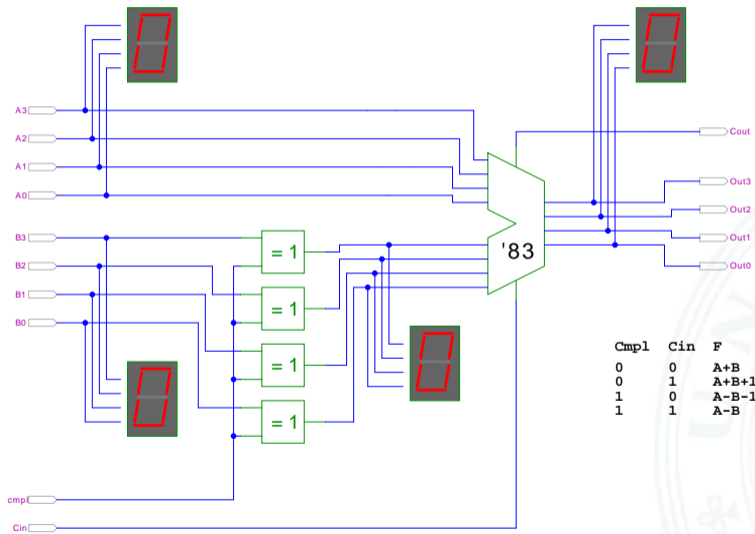

Cmp1	Cin	F
0	0	A+B
0	1	A+B+1 (A++)
1	0	A-B-1 (A--)
1	1	A-B

# ALU: Addierer und bitweise Operationen

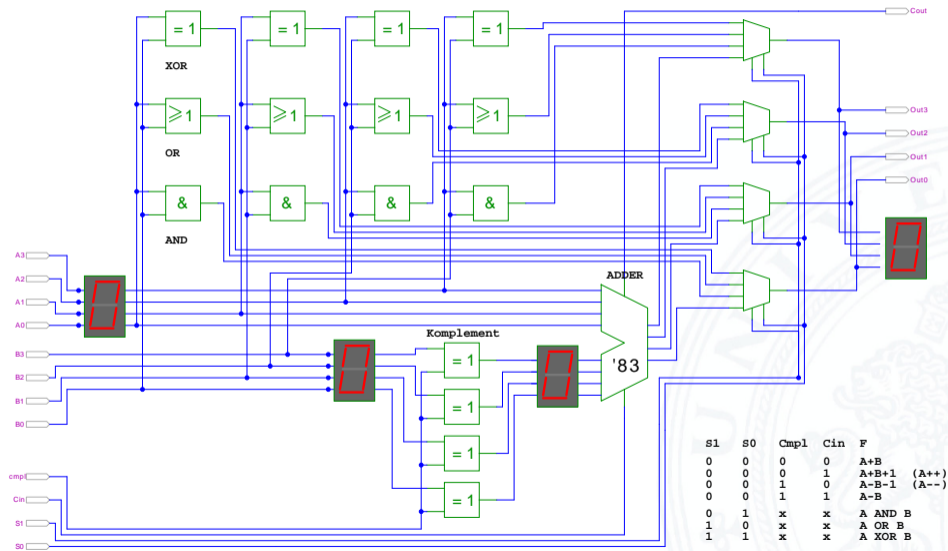



vorige Folie zeigt die „triviale“ Realisierung einer ALU


- ▶ mehrere parallele Rechenwerke für die  $m$  einzelnen Operationen  
 $n$ -bit Addierer,  $n$ -bit Komplement,  $n$ -bit OR usw.
- ▶ Auswahl des Resultats über  $n$ -bit  $m:1$ -Multiplexer

nächste Folie: Realisierung in der Praxis (IC 74181)

- ▶ erste Stufe für bitweise logische Operationen und Komplement
- ▶ zweite Stufe als Carry-Lookahead Addierer
- ▶ weniger Gatter und schneller




# ALU: 74181 – Aufbau

 

selection				logic functions	arithmetic functions
S3	S2	S1	S0	M = 1	M = 0 Cn = 1 (no carry)
0	0	0	0	$F = !A$	$F = A$
0	0	0	1	$F = !(A \text{ or } B)$	$F = A \text{ or } B$
0	0	1	0	$F = !A \text{ and } B$	$F = A \text{ or } !B$
0	0	1	1	$F = !A \text{ and } B$	$F = -1$
0	1	0	0	$F = 0$	$F = A + (A \text{ and } !B)$
0	1	0	1	$F = !B$	$F = (A \text{ or } B) + (A \text{ and } !B)$
0	1	1	0	$F = A \text{ xor } B$	$F = A - B - 1$
0	1	1	1	$F = A \text{ and } !B$	$F = (A \text{ and } !B) - 1$
1	0	0	0	$F = !A \text{ or } B$	$F = A + (A \text{ and } B)$
1	0	0	1	$F = A \text{ xnor } B$	$F = A + B$
1	0	1	0	$F = B$	$F = (A \text{ or } !B) + (A \text{ and } B)$
1	0	1	1	$F = A \text{ and } B$	$F = (A \text{ and } B) - 1$
1	1	0	0	$F = 1$	$F = A + A$
1	1	0	1	$F = A \text{ or } !B$	$F = (A \text{ or } B) + A$
1	1	1	0	$F = A \text{ or } B$	$F = (A \text{ or } !B) + A$
1	1	1	1	$F = A$	$F = A - 1$
					$F + 1 \quad Cn = 0 \text{ (carry in)}$

# ALU: 74181 – Funktionstabelle

 


selection	logic functions	arithmetic functions
S3 S2 S1 S0	M = 1	M = 0 Cn = 1 (no carry)
0 0 0 0	$F = !A$	$F = A$
0 0 0 1	$F = !(A \text{ or } B)$	$F = A \text{ or } B$
0 0 1 0	$F = !A \text{ and } B$	$F = A \text{ or } !B$
0 0 1 1	$F = !A \text{ and } B$	$F = -1$
0 1 0 0	$F = 0$	$F = A + (A \text{ and } !B)$
0 1 0 1	$F = !B$	$F = (A \text{ or } B) + (A \text{ and } !B)$
0 1 1 0	$F = A \text{ xor } B$	$F = A - B - 1$
0 1 1 1	$F = A \text{ and } !B$	$F = (A \text{ and } !B) - 1$
1 0 0 0	$F = !A \text{ or } B$	$F = A + (A \text{ and } B)$
1 0 0 1	$F = A \text{ xnor } B$	$F = A + B$
1 0 1 0	$F = B$	$F = (A \text{ or } !B) + (A \text{ and } B)$
1 0 1 1	$F = A \text{ and } B$	$F = (A \text{ and } B) - 1$
1 1 0 0	$F = 1$	$F = A + A$
1 1 0 1	$F = A \text{ or } !B$	$F = (A \text{ or } B) + A$
1 1 1 0	$F = A \text{ or } B$	$F = (A \text{ or } !B) + A$
1 1 1 1	$F = A$	$F = A - 1$
		$F + 1 \quad Cn = 0 \text{ (carry in)}$

# ALU: 74181 und 74182 CLA

## 12-bit ALU mit Carry-Lookahead Generator 74182

9.6.4 Schaltnetze - ALU Schaltnetze - ALU (Arithmetisch-Logische Einheit)

 64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme



[HenHA] Hades Demo: 20-arithmetic/50-74181/demo-74182-ALU-CLA




*Wie wird das Zeitverhalten eines Schaltnetzes modelliert?*

Gängige Abstraktionsebenen mit zunehmendem Detaillierungsgrad

1. Ausdrücke der Boole'schen Algebra: keine zeitliche Abhängigkeit
2. „fundamentales Modell“: Einheitsverzögerung des algebraischen Ausdrucks um eine Zeit  $\tau$
3. individuelle Gatterverzögerungen
  - ▶ mehrere Modelle, unterschiedlich detailliert
  - ▶ Abstraktion elektrischer Eigenschaften
4. Gatterverzögerungen + Leitungslaufzeiten (geschätzt, berechnet)
5. Differentialgleichungen für Spannungen und Ströme (verschiedene „Ersatzmodelle“)
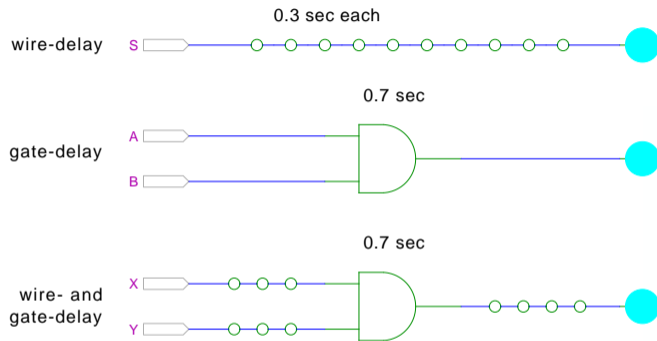
# Gatterverzögerung vs. Leitungslaufzeiten



[HenHA] Hades Demo: 12-gatedelay/10-delaydemo/gate-vs-wire-delay


- ▶ früher: Gatterverzögerungen  $\gg$  Leitungslaufzeiten
- ▶ Schaltungen modelliert durch Gatterlaufzeiten
- ▶ aktuelle „Submicron“-Halbleitertechnologie: Leitungslaufzeiten  $\gg$  Gatterverzögerungen



# Gatterverzögerung vs. Leitungslaufzeiten (cont.)

 
## ▶ Leitungslaufzeiten

- ▶ lokale Leitungen: schneller (weil Strukturen kleiner)
- ▶ globale Leitungen: langsamer
- nicht mehr alle Punkte des Chips in einem Taktzyklus erreichbar





- ▶ alle folgenden Schaltungsbeispiele werden mit Gatterverzögerungen modelliert (einfacher handhabbar)
- ▶ Gatterlaufzeiten als Vielfache einer Grundverzögerung ( $\tau$ )
- ▶ aber Leitungslaufzeiten ignoriert
  
- ▶ mögliche Verfeinerungen
  - ▶ gatterabhängige Schaltzeiten für INV, NAND, NOR, XOR etc.
  - ▶ unterschiedliche Schaltzeiten für Wechsel:  $0 \rightarrow 1$  und  $1 \rightarrow 0$
  - ▶ unterschiedliche Schaltzeiten für 2-, 3-, 4-Input Gatter
  - ▶ Schaltzeiten sind abhängig von der Anzahl nachfolgender Eingänge (engl. *fanout*)

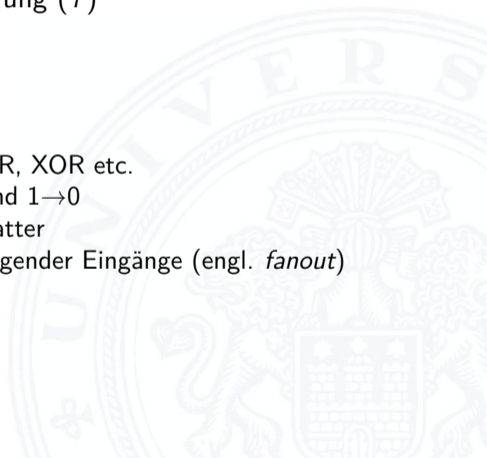




- ▶ Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:  $c \approx 300\,000\text{ km/sec}$   
 $\approx 30\text{ cm/ns}$
  - ▶ in Metallen und Halbleitern langsamer:  $c \approx 20\text{ cm/ns}$
- ⇒ bei 1 Gigahertz Takt: Ausbreitung um ca. 20 Zentimeter

Abschätzungen:

- ▶ Prozessor: ca. 3 cm Diagonale  $< 10\text{ GHz}$  Taktrate
  - ▶ Platine: ca. 20 cm Kantenlänge  $< 1\text{ GHz}$  Takt
- ⇒ prinzipiell kann (schon heute) ein Signal innerhalb eines Takts nicht von einer Ecke des ICs zur Anderen gelangen




- ▶ **Impulsdiagramm** (engl. *waveform*): Darstellung der logischen Werte einer Schaltfunktion als Funktion der Zeit
- ▶ als Abstraktion des tatsächlichen Verlaufs
- ▶ Zeit läuft von links nach rechts
- ▶ Schaltfunktion(en): von oben nach unten aufgelistet
- ▶ Vergleichbar den Messwerten am Oszilloskop (analoge Werte)  
bzw. den Messwerten am Logic-State-Analyzer (digitale Werte)
- ▶ ggf. Darstellung mehrerer logischer Werte (z.B. 0,1,Z,U,X)

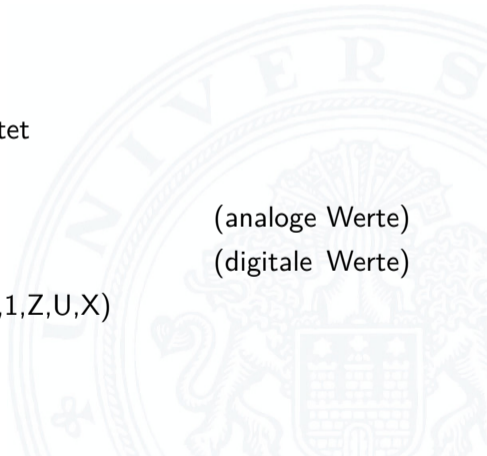




# Impulsdiagramm: Beispiel

 

- ▶ im Beispiel jeweils eine „Zeiteinheit“ Verzögerung für jede einzelne Operation
- ▶ Ergebnis einer Operation nur, wenn die Eingaben definiert sind
- ▶ im ersten Zeitschritt noch undefinierte Werte



 - ▶ **Hazard:** die Eigenschaft einer Schaltfunktion, bei bestimmten Kombinationen der individuellen Verzögerungen ihrer Verknüpfungsglieder ein Fehlverhalten zu zeigen
- ▶ engl. auch *Glitch*
  
- ▶ **Hazardfehler:** das aktuelle Fehlverhalten einer realisierten Schaltfunktion aufgrund eines Hazards





nach der Erscheinungsform am Ausgang

- ▶ **statisch:** der Ausgangswert soll unverändert sein, es tritt aber ein Wechsel auf
- ▶ **dynamisch:** der Ausgangswert soll (einmal) wechseln, es tritt aber ein mehrfacher Wechsel auf

nach den Eingangsbedingungen, unter denen der Hazard auftritt

- ▶ **Strukturhazard:** bedingt durch die Struktur der Schaltung, auch bei Umschalten eines einzigen Eingangswertes
- ▶ **Funktionshazard:** bedingt durch die Funktion der Schaltung

# Hazards: statisch vs. dynamisch

erwarteter Signalverlauf



Verlauf mit Hazard



statischer 0-Hazard

statischer 1-Hazard

dynamischer 0-Hazard


dynamischer 1-Hazard

! Begriffsbildung in der Literatur nicht einheitlich: 0 / 1 als „richtiger Wert“  
– – – „fehlerhafter Wert“

- ▶ 0-Hazard wenn der Wert 0 ausgegeben werden soll, zwischenzeitlich aber 1 erscheint (1-Hazard umgekehrt)
- ▶ statisch oder dynamisch (dann auch 1-0, bzw. 0-1 Hazard)
- ▶ es können natürlich auch mehrfache Hazards auftreten






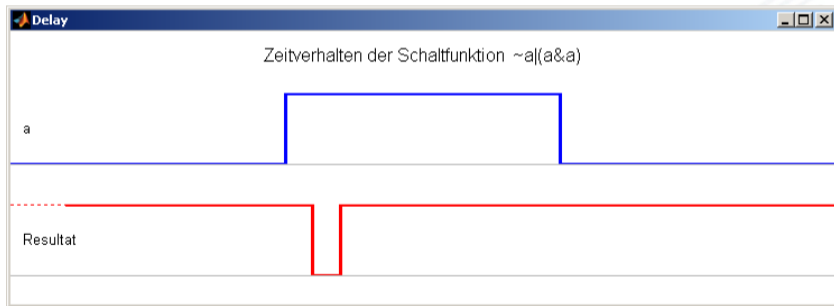- ▶ **Strukturhazard** wird durch die gewählte Struktur der Schaltung verursacht
- ▶ auch, wenn sich nur eine Variable ändert
- ▶ Beispiel:  $f(a) = \bar{a} \vee (a \wedge a)$   
 $a$  wechselt von  $a = 0 \rightarrow 1$ :  $\bar{a}$  schaltet schneller ab, als  $(a \wedge a)$  einschaltet



- ▶ Hazard kann durch Modifikation der Schaltung beseitigt werden, hier:  $f(a) = 1$


# Strukturhazards: Beispiele

   

[HenHA] Hades Demo: 12-gatedelay/30-hazards/padding


- ▶ logische Funktion ist  $(a \wedge \bar{a}) = 0$  bzw.  $(a \vee \bar{a}) = 1$
  - ▶ aber ein Eingang jeweils durch Inverter verzögert
- ⇒ kurzer Impuls beim Umschalten von  $0 \rightarrow 1$  bzw.  $1 \rightarrow 0$

# Strukturhazards: Beispiele (cont.)

 

- ▶ Schaltung  $(a \wedge \bar{a}) = 0$  erzeugt (statischen-0) Hazard
- ▶ Länge des Impulses abhängig von Verzögerung im Inverter
- ▶ Kette von Invertern erlaubt Einstellung der Pulslänge


# Strukturhazards extrem: NAND-Kette

 

[HenHA] Hades Demo: 12-gatedelay/30-hazards/nandchain

- ▶ alle NAND-Gatter an Eingang *in* angeschlossen
- ▶  $in = 0$  erzwingt  $y_i = 1$
- ▶ Übergang *in* von 0 auf 1 startet Folge von Hazards
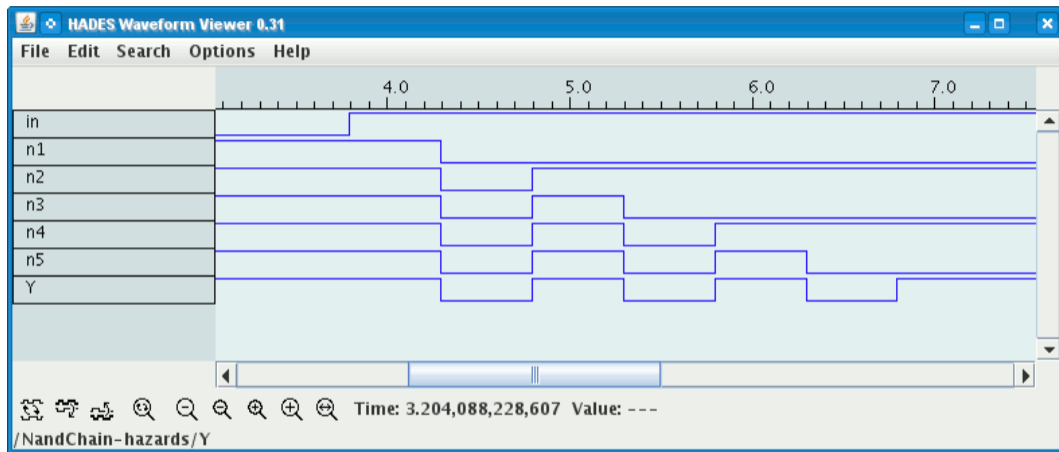
# Strukturhazards extrem: NAND-Kette (cont.)



- ▶ Schaltung erzeugt Folge von (statischen-1) Hazards
- ▶ Anzahl der Impulse abhängig von Anzahl der Gatter

# Strukturhazards im KV-Diagramm

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
$x_2$	0	0	0	1	0
	1	1	1	1	0



		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
$x_2$	0	0	0	1	0
	1	1	1	1	0

- ▶ Funktion  $f = (x_2 \bar{x}_1) \vee (x_1 x_0)$
- ▶ realisiert in disjunktiver Form mit 2 Schleifen

Strukturhazard beim Übergang von  $(x_2 \bar{x}_1 x_0)$  nach  $(x_2 x_1 x_0)$

- ▶ Gatter  $(x_2 \bar{x}_1)$  schaltet ab, Gatter  $(x_1 x_0)$  schaltet ein
- ▶ Ausgang evtl. kurz 0, abhängig von Verzögerungen

# Strukturhazards im KV-Diagramm (cont.)

  



		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
$x_2$	0	0	0	1	0
	1	1	1	1	0

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
$x_2$	0	0	0	1	0
	1	1	1	1	0

- ▶ Funktion  $f = (x_2 \bar{x}_1) \vee (x_1 x_0)$
- ▶ realisiert in disjunktiver Form mit **3 Schleifen**  
 $f = (x_2 \bar{x}_1) \vee (x_1 x_0) \vee (x_2 x_0)$
- + Strukturhazard durch zusätzliche Schleife beseitigt
- aber höhere Hardwarekosten als bei minimierter Realisierung



# Strukturhazards beseitigen (cont.)

 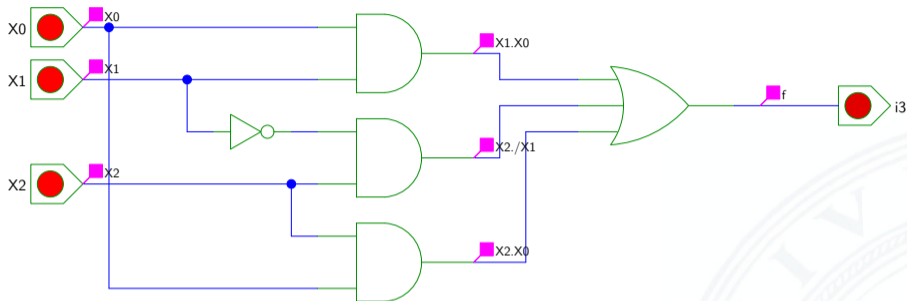

- ▶ **Funktionshazard** kann bei gleichzeitigem Wechsel mehrerer Eingangswerte als **Eigenschaft der Schaltfunktion** entstehen
  - ▶ Problem: Gleichzeitigkeit an Eingängen
- ⇒ Funktionshazard kann nicht durch strukturelle Maßnahmen verhindert werden
- ▶ Beispiel: Übergang von  $(x_2 \bar{x}_1 x_0)$  nach  $(\bar{x}_2 x_1 x_0)$

	$x_1 x_0$			
$x_2$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

	$x_1 x_0$			
$x_2$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0



- [Knu08] D.E. Knuth: *The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 0, Introduction to Combinatorial Algorithms and Boolean Functions.*  
Addison-Wesley Professional, 2008. ISBN 978-0-321-53496-5  
[www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html](http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html)
- [Knu09] D.E. Knuth: *The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 1, Bitwise Tricks & Techniques; Binary Decision Diagrams.*  
Addison-Wesley Professional, 2009. ISBN 978-0-321-58050-4
- [Weg87] I. Wegener: *The Complexity of Boolean Functions.*  
John Wiley & Sons, 1987. ISBN 978-0-471-91555-3  
[ecc.weizmann.ac.il/static/books/The\\_Complexity\\_of\\_Boolean\\_Functions](http://ecc.weizmann.ac.il/static/books/The_Complexity_of_Boolean_Functions)
- [SS04] W. Schiffmann, R. Schmitz:  
*Technische Informatik 1 – Grundlagen der digitalen Elektronik.*  
5. Auflage, Springer-Verlag, 2004. ISBN 978-3-540-40418-7



- [BM08] B. Becker, P. Molitor: *Technische Informatik – eine einführende Darstellung*.  
2. Auflage, Oldenbourg, 2008. ISBN 978-3-486-58650-3
- [Fur00] S. Furber: *ARM System-on-Chip Architecture*.  
2nd edition, Pearson Education Limited, 2000. ISBN 978-0-201-67519-1
- [Omo94] A.R. Omondi: *Computer Arithmetic Systems – Algorithms, Architecture and Implementations*.  
Prentice-Hall International, 1994. ISBN 978-0-13-334301-4
- [Kor01] I. Koren: *Computer Arithmetic Algorithms*.  
2nd edition, CRC Press, 2001. ISBN 978-1-568-81160-4  
[www.ecs.umass.edu/ece/koren/arith](http://www.ecs.umass.edu/ece/koren/arith)
- [Spa76] O. Spaniol: *Arithmetik in Rechenanlagen*.  
B. G. Teubner, 1976. ISBN 978-3-519-02332-6



- [Hei05] K. von der Heide: *Vorlesung: Technische Informatik 1 — interaktives Skript*.  
Universität Hamburg, FB Informatik, 2005, Vorlesungsskript.  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2004ws/vorlesung/t1](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2004ws/vorlesung/t1)
- [HenHA] N. Hendrich: *HADES — HAMBURG DEsign System*.  
Universität Hamburg, FB Informatik, Lehrmaterial.  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos)
- [HenKV] N. Hendrich: *KV-Diagram Simulation*.  
Universität Hamburg, FB Informatik, Lehrmaterial.  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/kvd](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/kvd)
- [Kor16] Laszlo Korte: *TAMS Tools for eLearning*.  
Universität Hamburg, FB Informatik, 2016, BSc Thesis.  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/research/software/tams-tools](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/research/software/tams-tools)



[Laz] J. Lazzaro: *Chipmunk design tools (AnaLog, DigLog)*.

UC Berkeley, Berkeley, CA. [john-lazzaro.github.io/chipmunk](https://github.com/jlazzaro/chipmunk)

